

半导体 集成电路

学校：西安理工大学
院系：自动化学院电子工程系
专业：电子、微电
时间：秋季学期

传输门逻辑


2012/11/27



内容提要

- 基本的传输门
- 信号传输延迟
- 传输门逻辑 (pass-transistor logic)
- 传输门逻辑版图举例
- 传输门逻辑举例
- pass-transistor logic 的逻辑自动生成
- 小结

静态逻辑电路

 


输入信号加在栅极上，而输出由漏极输出
输出为低电平逻辑时
输出为高电平逻辑

优点：低功耗

缺点：随着逻辑的复杂性增加，晶体管成倍增加


传输门逻辑

传输门逻辑电路

 


输入信号可以从栅极、源极、漏极输入
使用传输门构成传输门逻辑

传输门逻辑

 


s2	s1	c
0	0	High-Z
0	1	a
1	0	b
1	1	c=a=b

MUX

 

a	b	c
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

 

a	b	c
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XNOR



一般情况下，不使用S1=S2
通常栅控制极上采用反向信号

特点：需要的晶体管数目少




基本的传输门



NMOS传输门

NMOS不能够正确的传输高电平

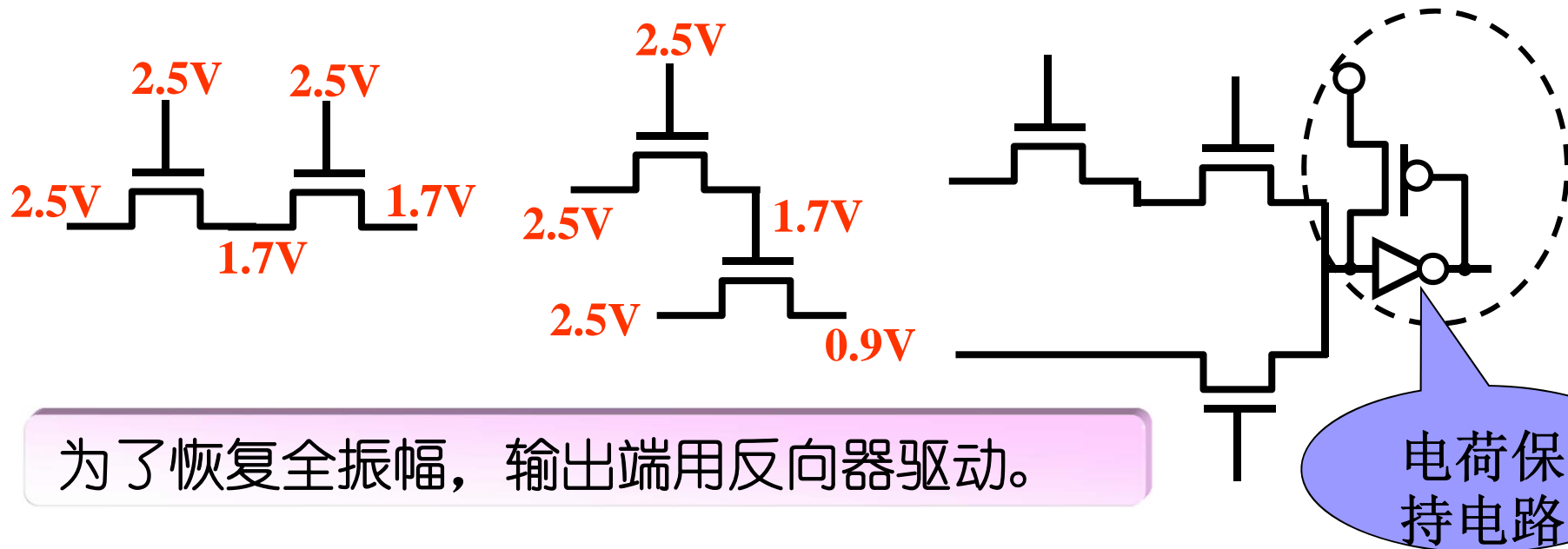 

为了恢复全振幅，输出端用反向器驱动。

   

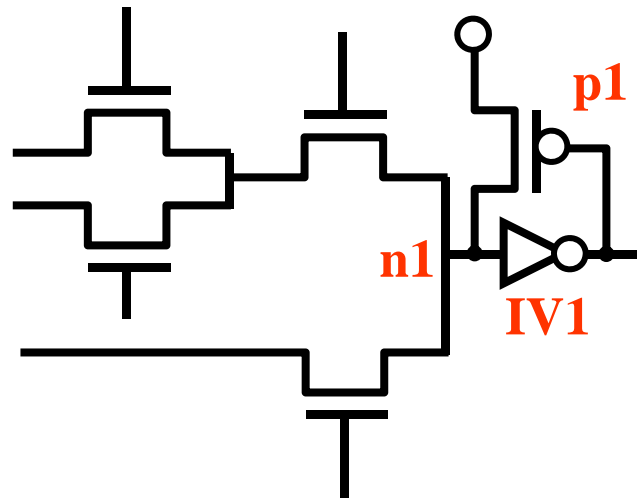 

1. 传输高电平


节点n1电位升高，当电位大于反向器IV1的逻辑阈值时，反向器输出低电平，此低电平加在P1管上，P1管导通，n1的电位可以上升到VDD。

2. 传输低电平

节点n1电位较低，当电位小于反向器IV1的逻辑阈值时，反向器输出高电平，此高电平加在P1管上，P1管截止，n1的电位保持传输来的低电平。

基本的传输门

PMOS传输门



 


PMOS不能够正确的传输低电平

通常在传输固定的高电平时用

基本的传输门

CMOS传输门

   




传输高电平时**PMOS**工作，传输低电平时**NMOS**工作

高电平、低电平都可以正确传输
但是、电路规模增大

信号传输延迟时间


信号传输的4种模式

1. 栅控制端L→H, 漏极H, 源极L

  
 


与静态逻辑门相同



2. 栅控制端L→H, 漏极L, 源极H

 

3. 栅控制端H, 漏极H→L, 源极H→L

  


4. 栅控制端H, 漏极L→H, 源极L→H

  

多数情况下漏源电压较小，传输门晶体管工作在非饱和区，可将管子看作电阻。但是，由于高电平输出只能达到 $V_{DD}-V_{TH}$ ，因此 t_{PLH} 较大。

信号传输延迟时间

将晶体管作为电阻时：


 


Elmore 近似公式




节点 i 的时定常数为： $\tau_{Di} = C_1 R_1 + C_2 (R_2 + R_1) + \dots + C_i (R_1 + R_2 + \dots + R_i)$

传输门单元串联接续时，段数增加，延迟时间变大，需要随处插入反向器。（通常串联接续段数控制在4内）

传输门逻辑

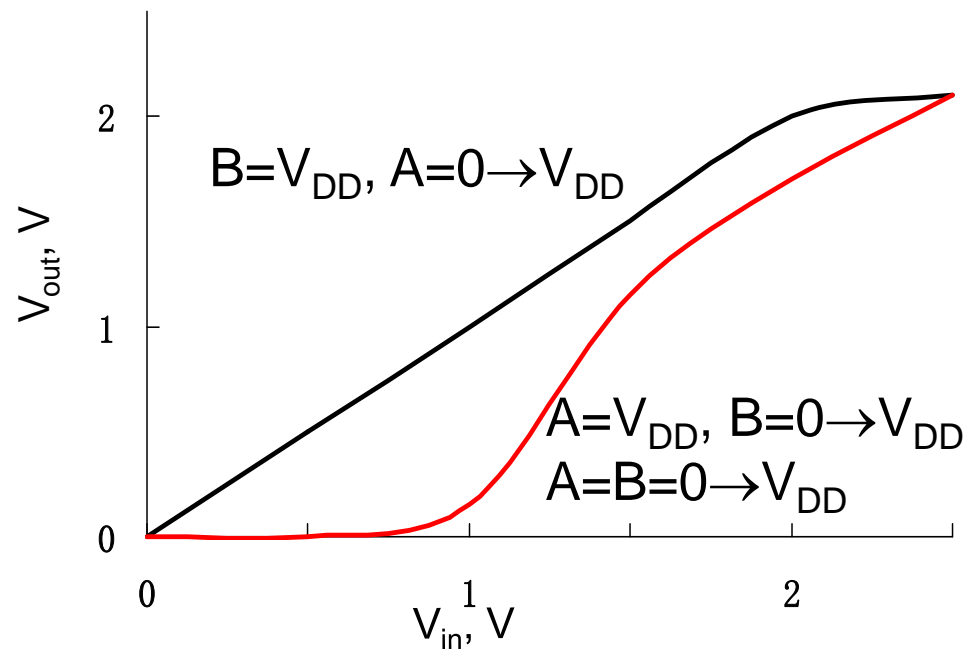
 


传输门逻辑

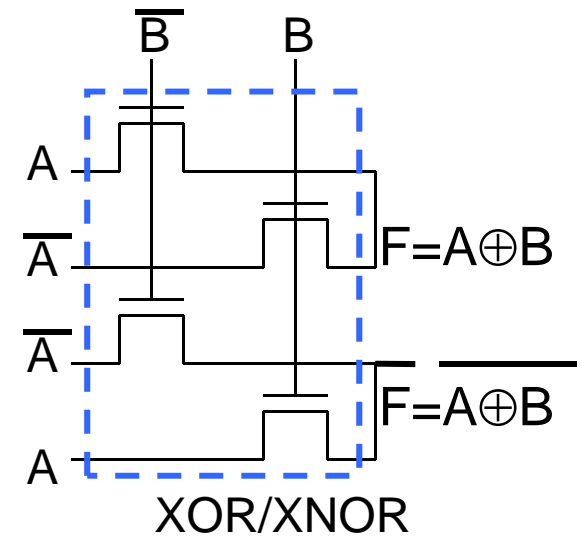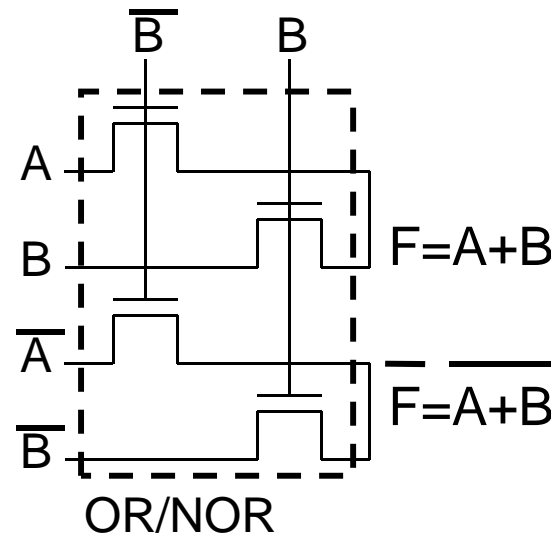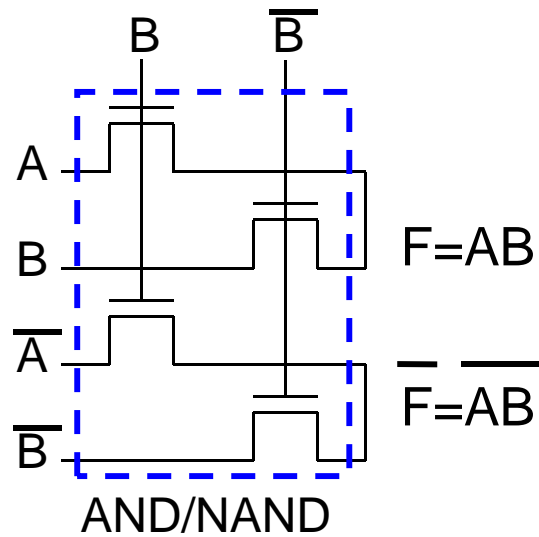



相同的电路结构，输入信号不同时，构成不同的逻辑功能

传输门逻辑版图举例

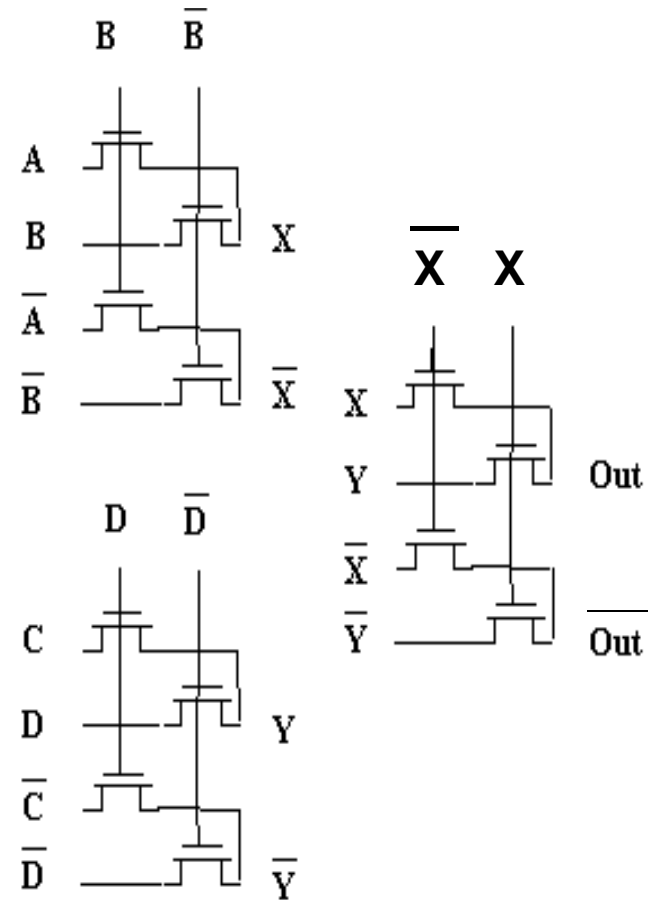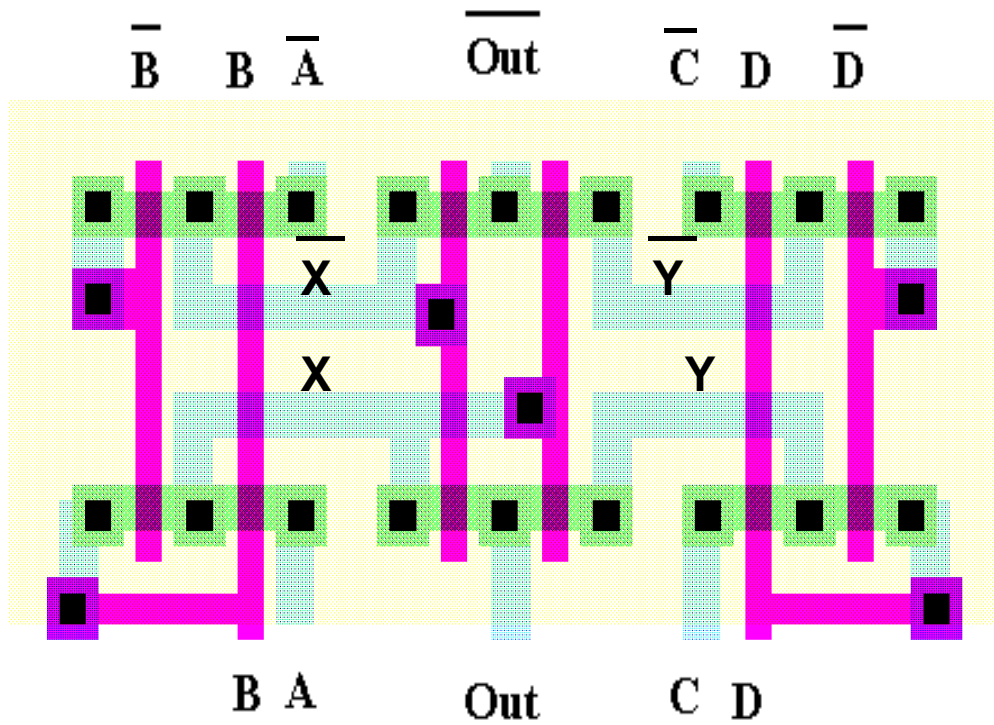



传输门逻辑举例

2输入MUX

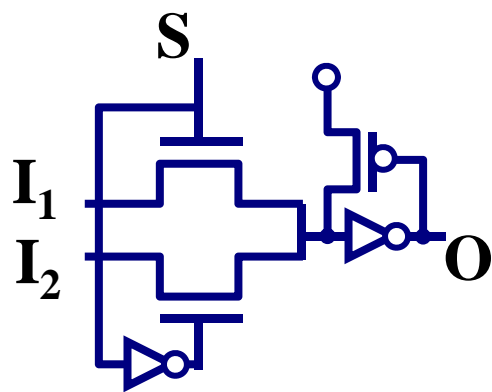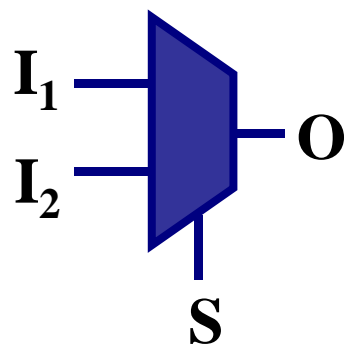



7Tr

4输入MUX

 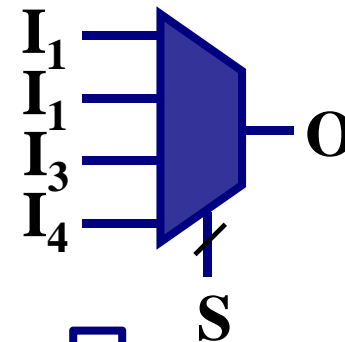


8Tr

14Tr (静态逻辑)

  


传输门逻辑举例

2输入XOR (异或门)

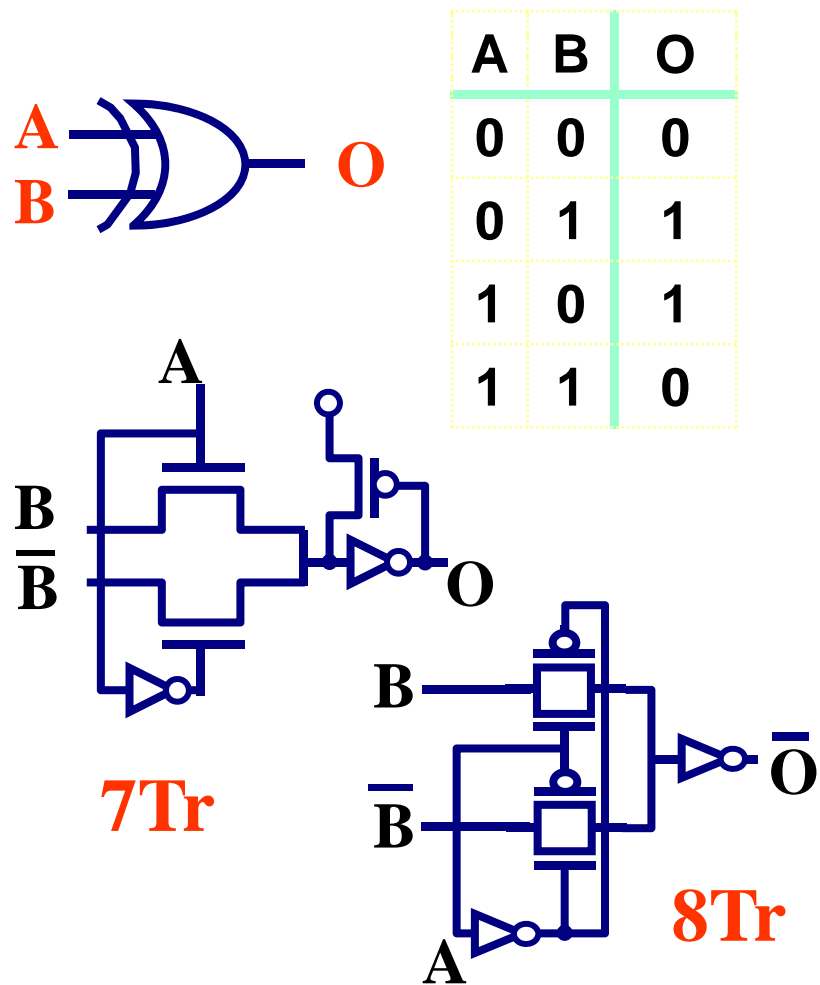

2输入XNOR (同或门)

 

移位器

- 在实际数据计算时，有时需要进行数据的移位计算。如：

1000 \leftrightarrow **8**

1000右移一位，变为0100


100 \leftrightarrow **4**

1000右移两位，变为0010


10 \leftrightarrow **2**

每右移一位就相当于除2

移位器

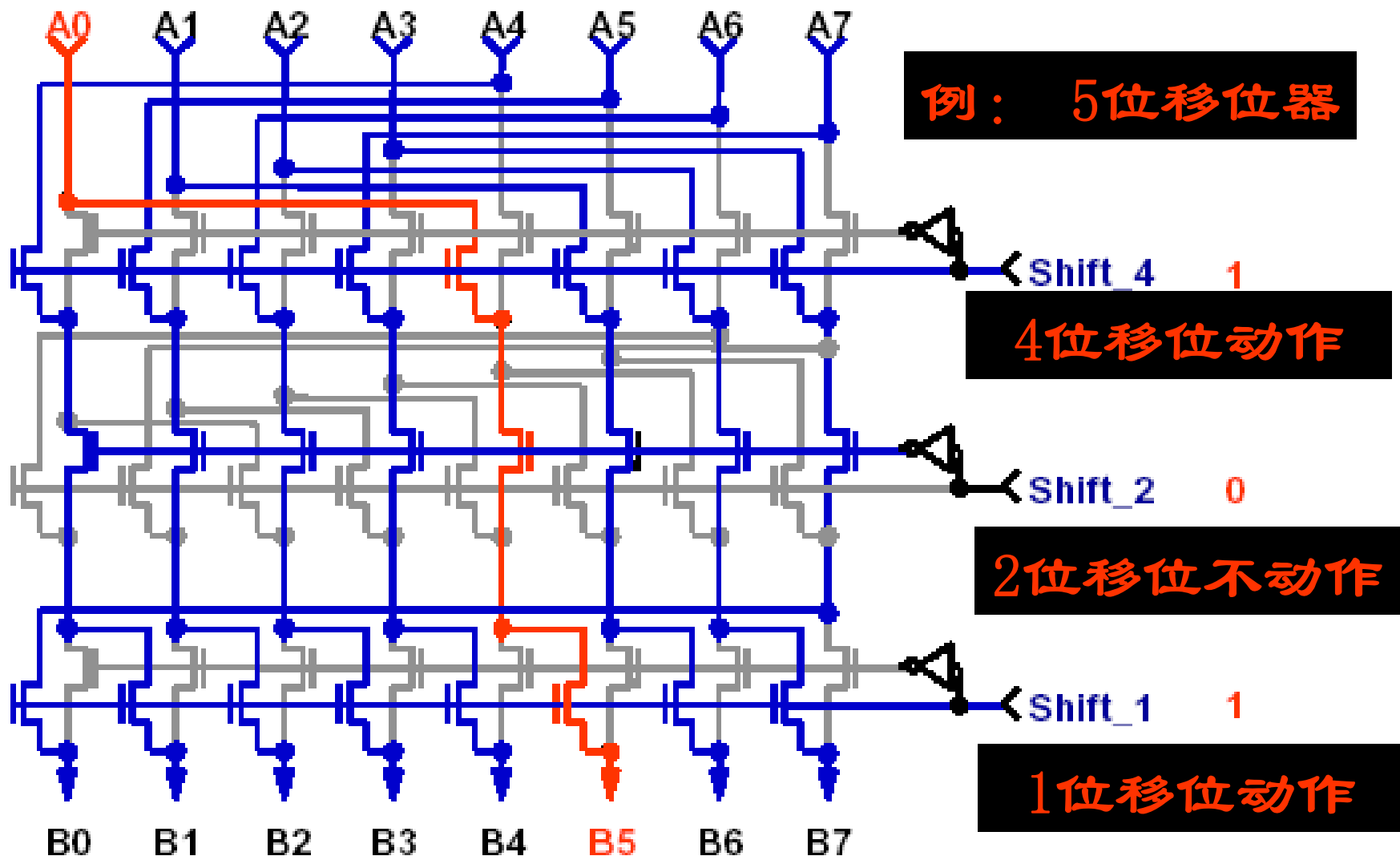


基于BDD的自动逻辑生成

 


c	b	a	f	\bar{f}
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

BDD的缩小规则

 

缩减规则1

当两个节点的传输到下一级节点的传输路径完全相同时,两个节点可以缩减为1个

 


缩减规则2

当1节点的所有传输路径都归结到同一个下一级节点时,这个节点可以省略.


基于BDD的自动逻辑生成

BDD: Binary Decision Diagram

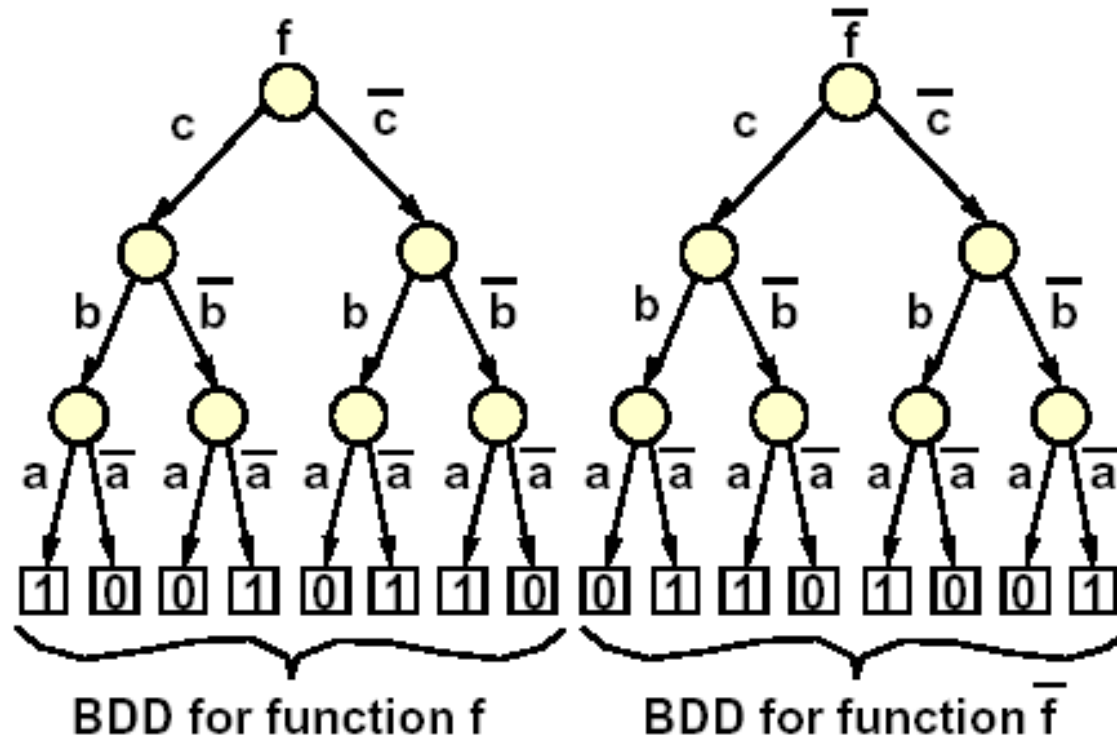


c	b	a	f	\bar{f}
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0


BDD的缩小过程

 


Reducing ● & ●
by Rule 1

 


Reducing ● & ●
by Rule 1

 


将BDD转换为MOS电路的过程

 

Mapping to MOS circuit

 

Introducing pass variables

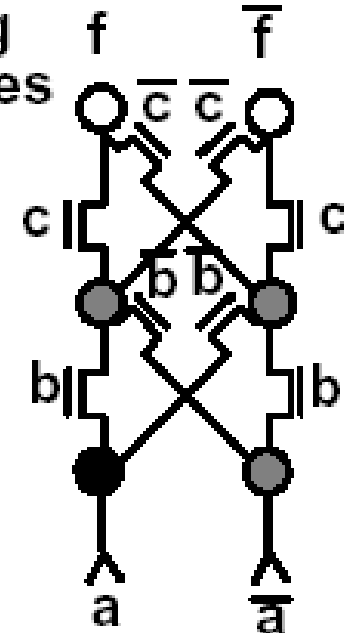


$\boxed{1} \rightarrow V_{DD}$

$\boxed{0} \rightarrow V_{SS}$


$\left. \begin{array}{l} x \text{ branch to } V_{DD} \\ \bar{x} \text{ branch to } V_{SS} \end{array} \right\} \rightarrow \text{pass variable } x$
 $\left. \begin{array}{l} x \text{ branch to } V_{SS} \\ \bar{x} \text{ branch to } V_{DD} \end{array} \right\} \rightarrow \text{pass variable } \bar{x}$

举例

 

A	B	O
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

举例(续)

 

总 结

- ❖传输门逻辑在构成信号转换电路、信号选择低电路、异或同或逻辑、运算器时，性能高于静态逻辑电路，使用较为广泛。
- ❖逻辑门传输电路的振幅由于阈值损失会减小，信号的传输延迟也较复杂，设计时需注意。通常不作为标准单元使用。
- ❖传输门单元多段接续时，延迟时间显著增加，一般情况下，每隔2-4段，插入反向器。
- ❖使用**BDD**传输门逻辑可以自动生成。



作业：

- 1.采用**BDD**方法生成基于传输门的异或逻辑 $F=A \oplus B$ （要求有生成步骤），并画出其版图。
- 2.分别阐述**PMOS**传输门、**NMOS**传输门和**CMOS**传输门的特点。