

半导体 集成电路


学校：西安理工大学
院系：自动化学院电子工程系
专业：电子、微电
时间：秋季学期

上节课主要内容



MOS反相器的静态特性

- MOS反相器的构成
- MOS反相器的逻辑阈值
- MOS反相器的噪声容限



反相器的输入输出传输特性

 



❖ 电阻负载型反相器

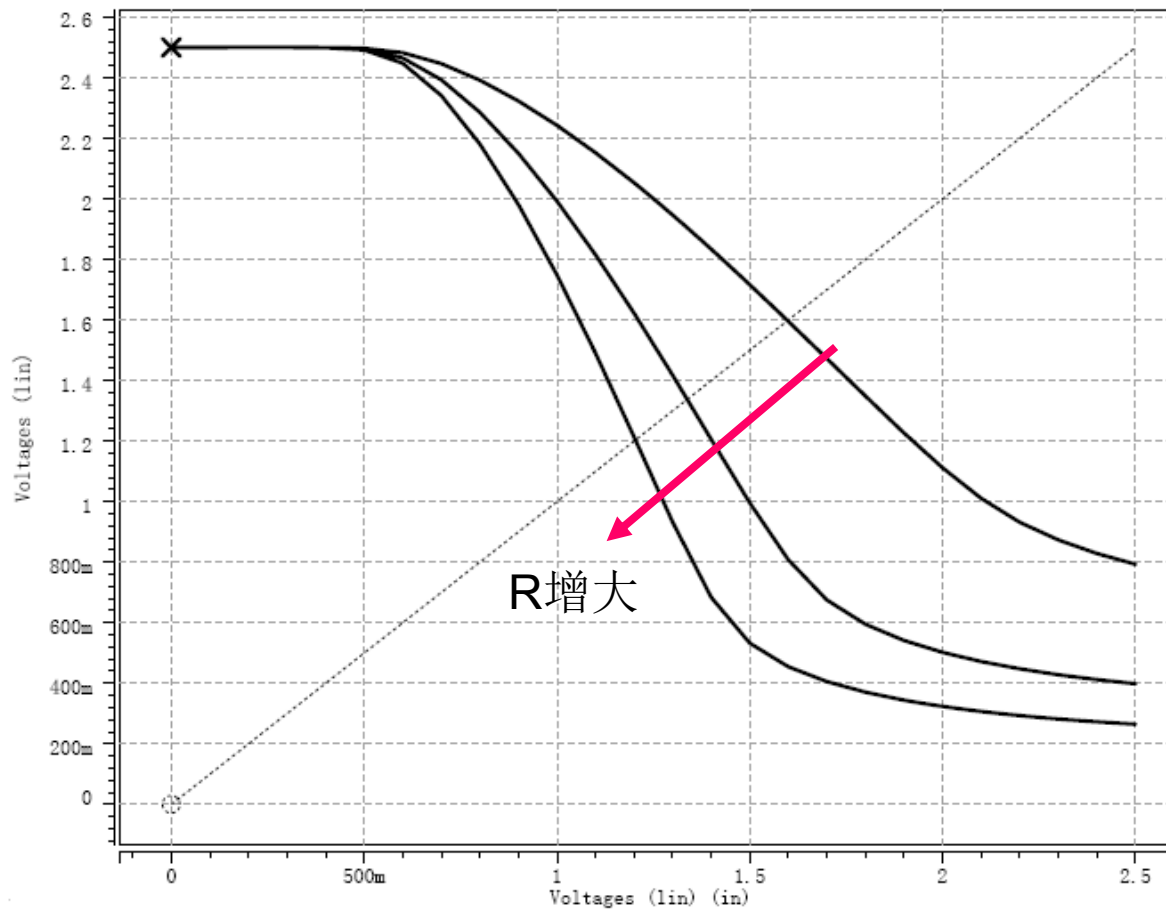 



❖ 电阻负载型反相器

  



❖ 电阻负载型反相器

  



❖ nMOS E/E 反相器

  



❖ nMOS E/E 反相器

  



❖ nMOS E/E 反相器

  



❖ nMOS E/D 反相器

  



❖ nMOS E/D 反相器

  



❖ nMOS E/D 反相器

  



❖ CMOS反相器

  




❖ CMOS反相器

  


❖ CMOS反相器

 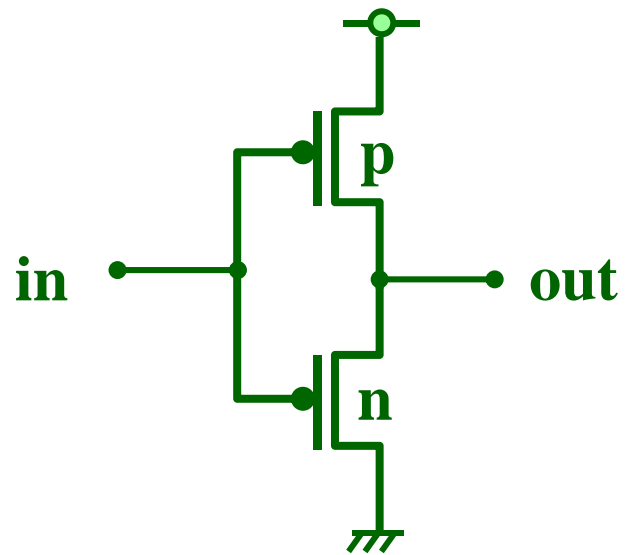




CMOS反向器的逻辑阈值

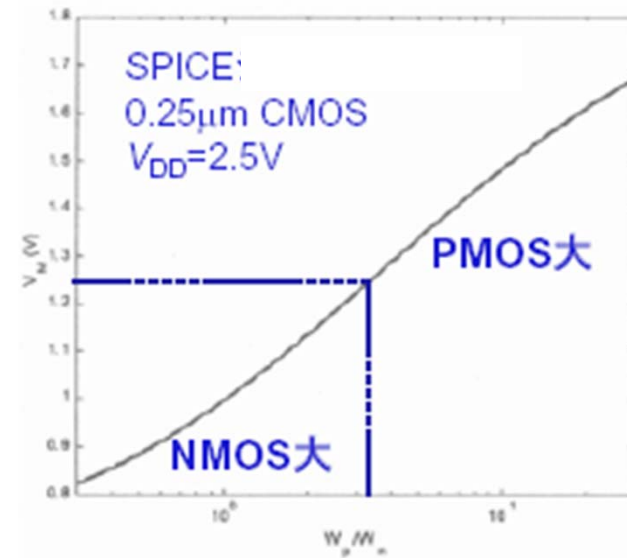  



CMOS反向器的逻辑阈值

 


逻辑阈值的实际应用

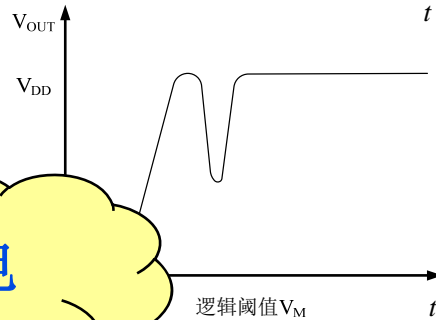  


消除低电平噪声

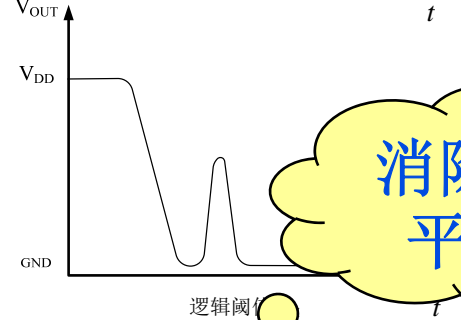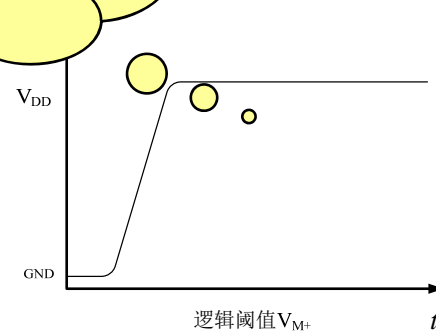

消除高电平噪声

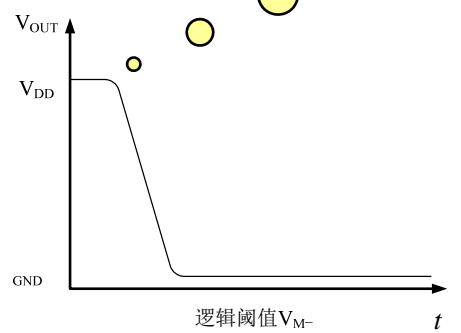

CMOS反相器的瞬态特性

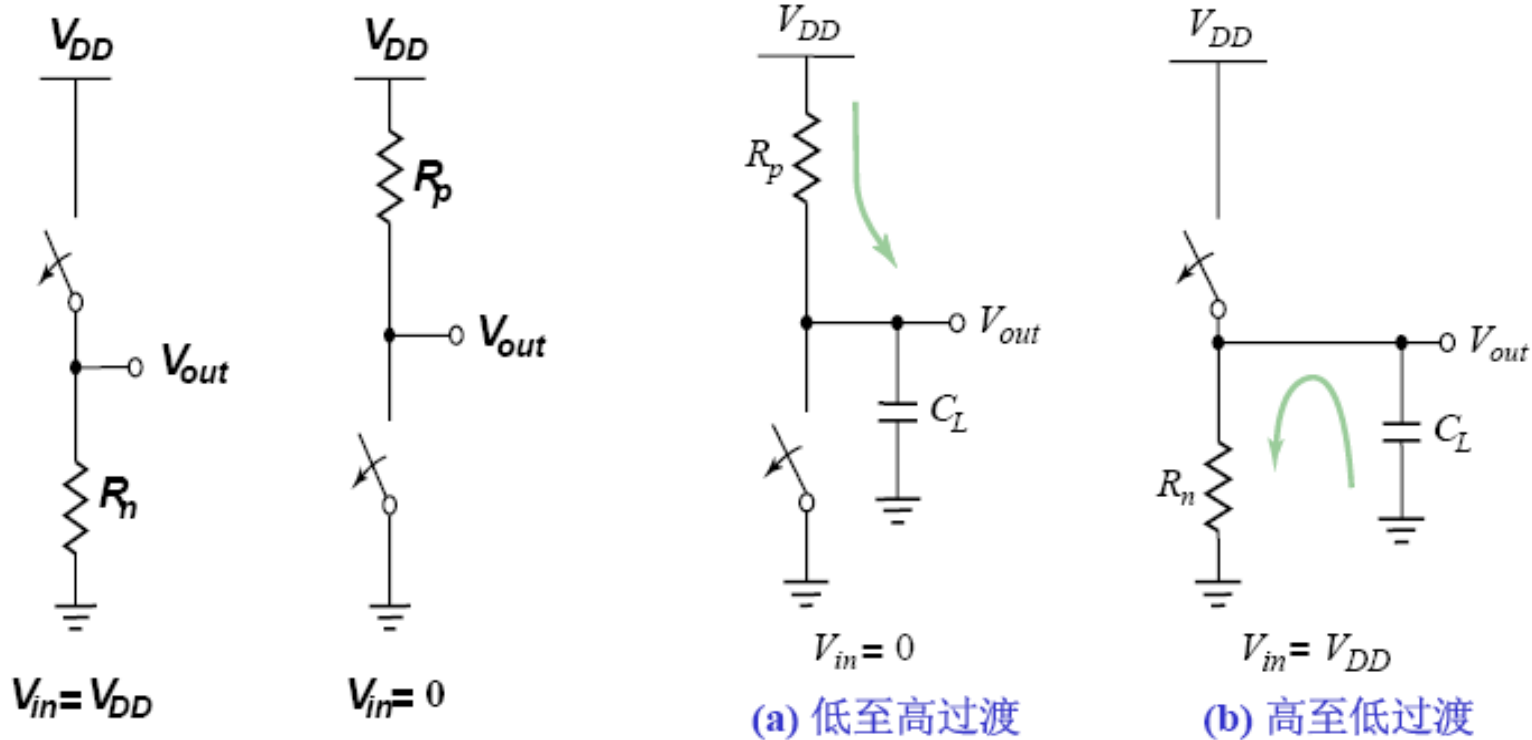

直流分析

$$\begin{aligned}
 V_{OL} &= 0 \\
 V_{OH} &= V_{DD} \\
 V_M &= f(R_n, R_p)
 \end{aligned}$$


瞬态特性决定了电路的开关时间和工作速度

CMOS反相器的瞬态特性



1. 延迟时间 t_{pd} (传播时间)

2. 上升时间 t_r


3. 下降时间 t_f

 

$$t_{pd} = \frac{t_{PLH} + t_{PHL}}{2}$$

 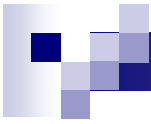

CMOS反相器的下降时间 t_f

 


1. V_{OUT} 从 $90\%V_{DD}$ 下降到 $V_{DD}-V_{TH}$

N管的 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$, 工作在饱和区

$$C_L \frac{dV_o}{dt} + K_N (V_{DD} - V_{TN})^2 = 0$$


$$dt = - \frac{C_L}{K_N (V_{DD} - V_{TN})^2} dV_o$$
 
$$\begin{aligned} t_{f1} &= \int_{0.9V_{DD}}^{V_{DD}-V_{TN}} - \frac{C_L}{K_N (V_{DD} - V_{TN})^2} dV_o \\ &= - \frac{C_L}{K_N (V_{DD} - V_{TN})^2} \int_{0.9V_{DD}}^{V_{DD}-V_{TN}} dV_o \\ &= \frac{C_L (V_{TN} - 0.1V_{DD})}{K_N (V_{DD} - V_{TN})^2} \end{aligned}$$



饱和区

CMOS反相器的下降时间 t_f

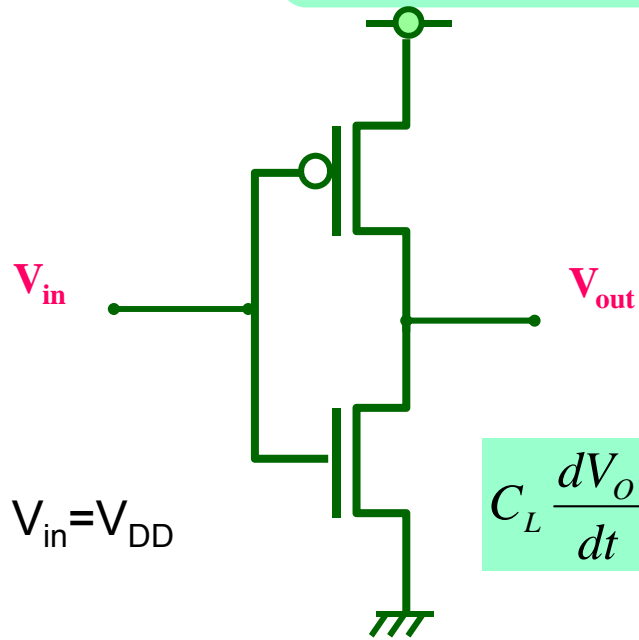


2. V_{OUT} 从 $V_{DD}-V_{TH}$ 下降到 $10\%V_{DD}$

N管的 $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$, 工作在线性区


$$C_L \frac{dV_o}{dt} + K_N [2(V_{DD} - V_{TN})V_o - V_o^2] = 0$$

$$t_{f2} = -\frac{C_L}{2K_N(V_{DD} - V_{TN})} \int_{V_{DD}-V_{TN}}^{0.1V_{DD}} \frac{dV_o}{V_o^2 / 2(V_{DD} - V_{TN})}$$
 
$$= \frac{C_L}{2K_N(V_{DD} - V_{TN})} \ln\left(\frac{19V_{DD} - 20V_{TN}}{V_{DD}}\right)$$



CMOS反相器的下降时间 t_f

 

$$t_f = t_{f1} + t_{f2}$$



$$t_f = \frac{C_L(V_{TN} - 0.1V_{DD})}{K_N(V_{DD} - V_{TN})^2} + \frac{C_L}{2K_N(V_{DD} - V_{TN})} \ln\left(\frac{19V_{DD} - 20V_{TN}}{V_{DD}}\right)$$
$$= \frac{C_L}{K_N(V_{DD} - V_{TN})} \left[\frac{(V_{TN} - 0.1V_{DD})}{(V_{DD} - V_{TN})} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{19V_{DD} - 20V_{TN}}{V_{DD}}\right) \right]$$

设 $V_{TN} \approx 0.2V_{DD}$, 则

$$t_f \approx 2 \frac{C_L}{k_N V_{DD}}$$

下降时间由N管的尺寸决定

CMOS反相器的上升时间 t_r

  


设 $|V_{TP}| \approx 0.2V_{DD}$, 则

$$t_r \approx 2 \frac{C_L}{k_P V_{DD}}$$

上升时间由P管的尺寸决定

如果N管和P管尺寸相等, $K_P \approx 0.5K_N$ ($\mu_p \approx 0.5 \mu_n$), 则 $t_r \approx 2t_f$, 因此, 若希望 $t_r = t_f$, 则 $W_P \approx 2W_N$

CMOS反相器的延迟时间 t_{pd}

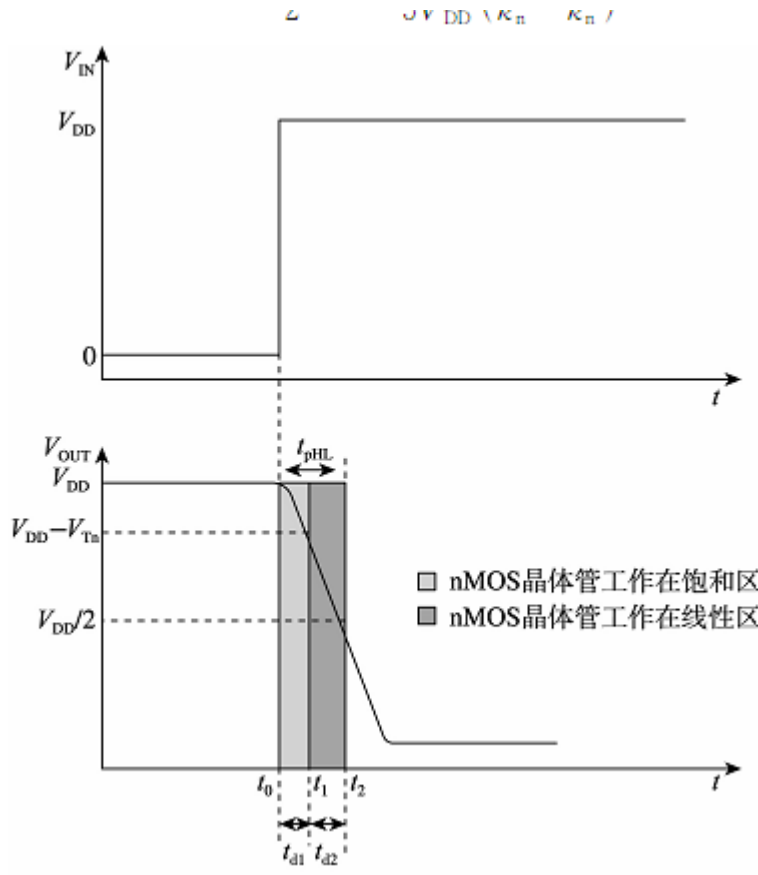

$$C_L \frac{dV_{OUT}}{dt} + k_n (V_{DD} - V_{Tn})^2 = 0$$

$$t_{d1} = -\frac{C_L}{k_n (V_{DD} - V_{Tn})^2} \int_{V_{DD}}^{V_{DD} - V_{Tn}} dV_{OUT} = -\frac{2C_L V_{Tn}}{k_n (V_{DD} - V_{Tn})^2}$$

$$t_{d2} = \frac{-C_L}{2k_n (V_{DD} - V_{Tn})^2} \int_{0.5V_{DD}}^{V_{DD} - V_{Tn}} \frac{dV_{OUT}}{V_{OUT}^2 / 2(V_{DD} - V_{Tn}) - V_{OUT}}$$



$$= \frac{C_L}{k_n (V_{DD} - V_{Tn})} \ln\left(\frac{3V_{DD} - 4V_{Tn}}{V_{DD}}\right)$$



$$t_{pHL} = t_{d1} + t_{d2}$$

$$= \frac{C_L}{k_n (V_{DD} - V_{Tn})} \left[\frac{2V_{Tn}}{V_{DD} - V_{Tn}} + \ln\left(\frac{3V_{DD} - 4V_{Tn}}{V_{DD}}\right) \right]$$

$$t_{pHL} \approx \frac{6C_L}{5k_n V_{DD}}$$
  
$$t_{pLH} \approx \frac{6C_L}{5k_p V_{DD}}$$



  

CMOS反相器的设计

反相器的设计主要是确定**MOS**管的宽度

对有比反相器:

根据 V_{OL} 确定两管尺寸



对**CMOS**反相器:

1.根据 V_M 确定尺寸



$$V_M = \frac{V_{DD} + V_{TP} + V_{TN} \sqrt{K_R}}{1 + \sqrt{K_R}}$$

2.根据上升下降时间相等原则设计 ($W_P/W_N \approx 2:1$)

CMOS 反相器版图

  


Two Inverters

  



Example: CMOS Inverter Layout


Design Idea

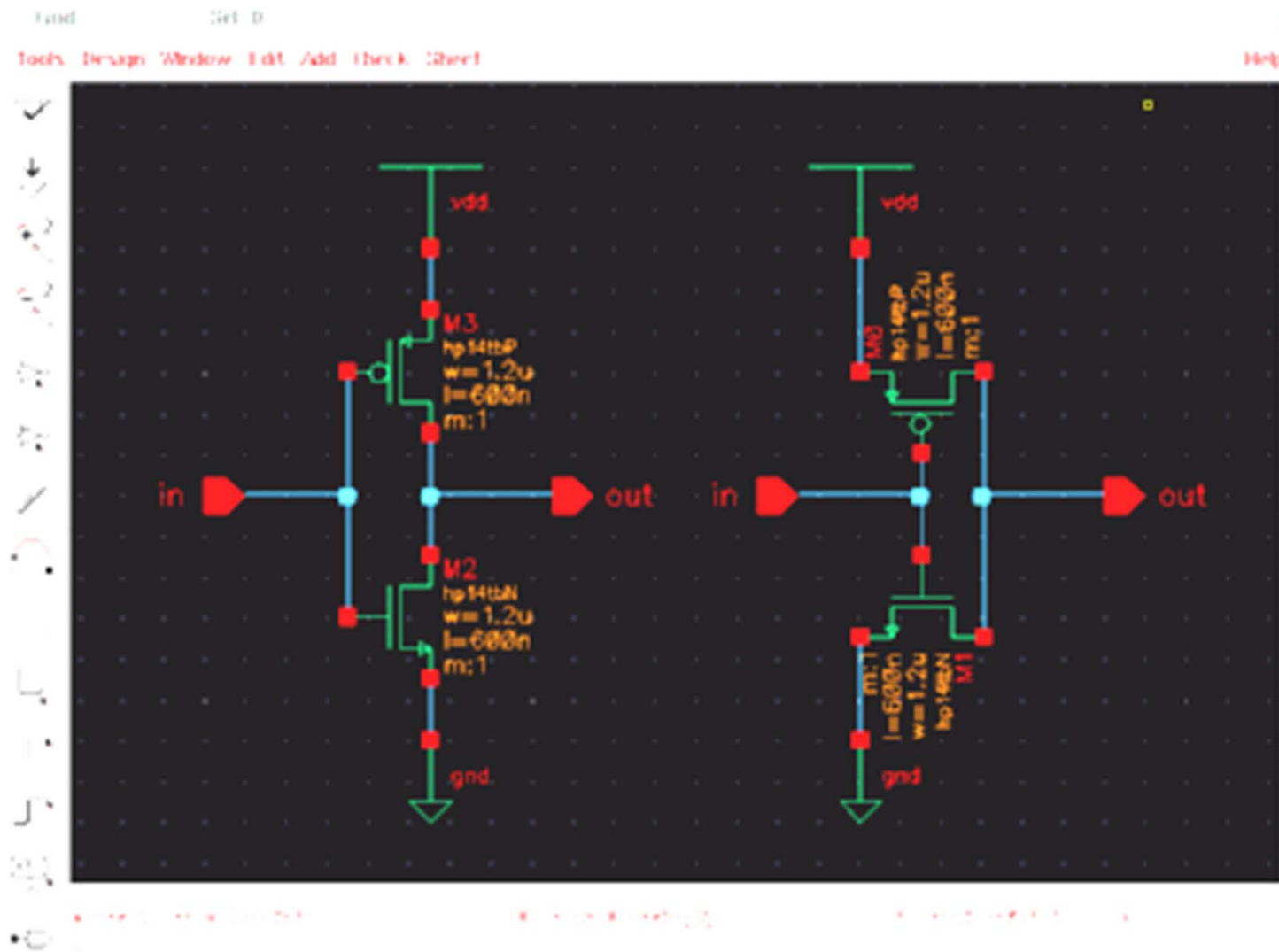


Virtuoso and LSW






Drawing the N-Diffusion (Active)

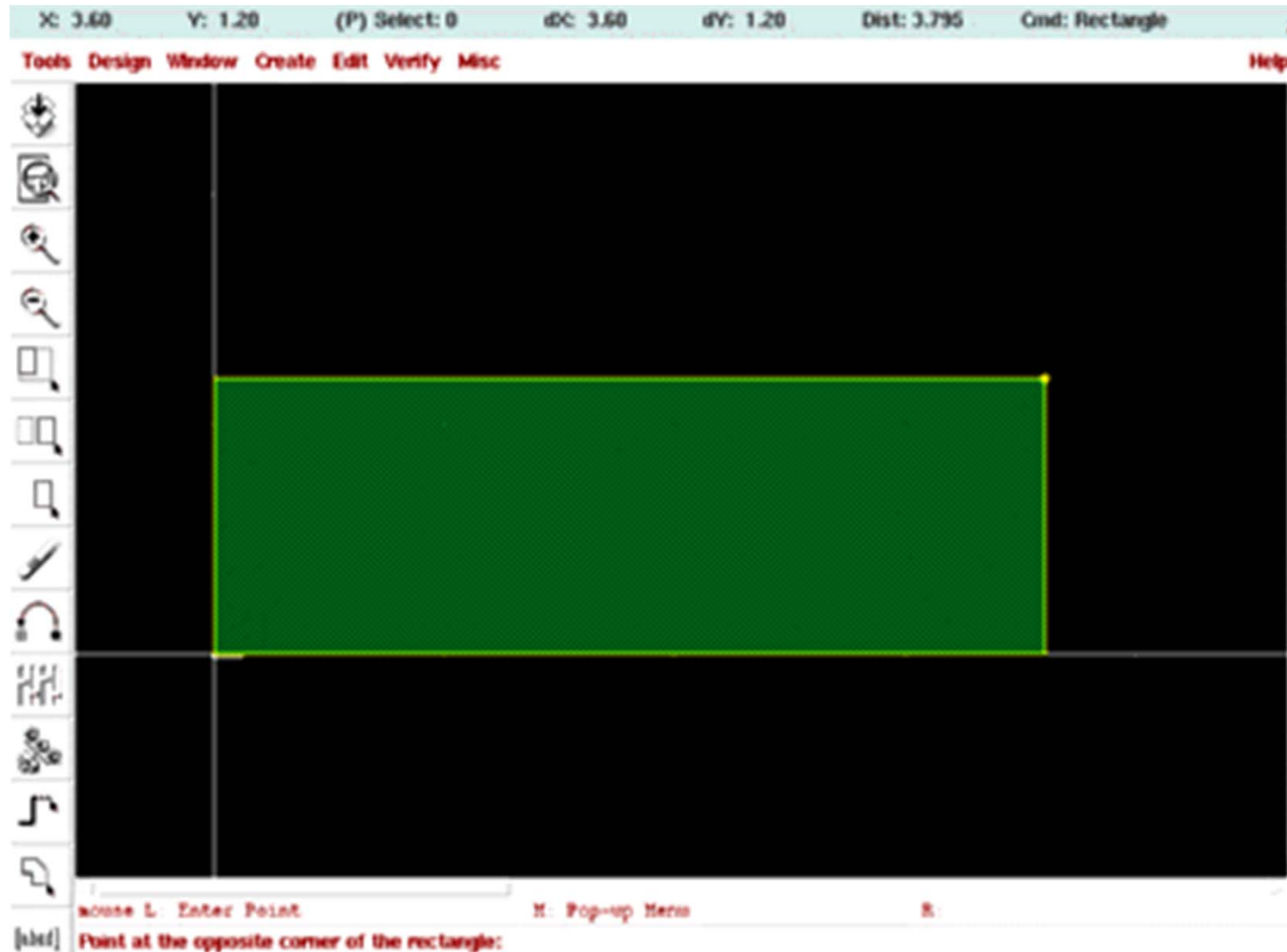


The Gate Poly

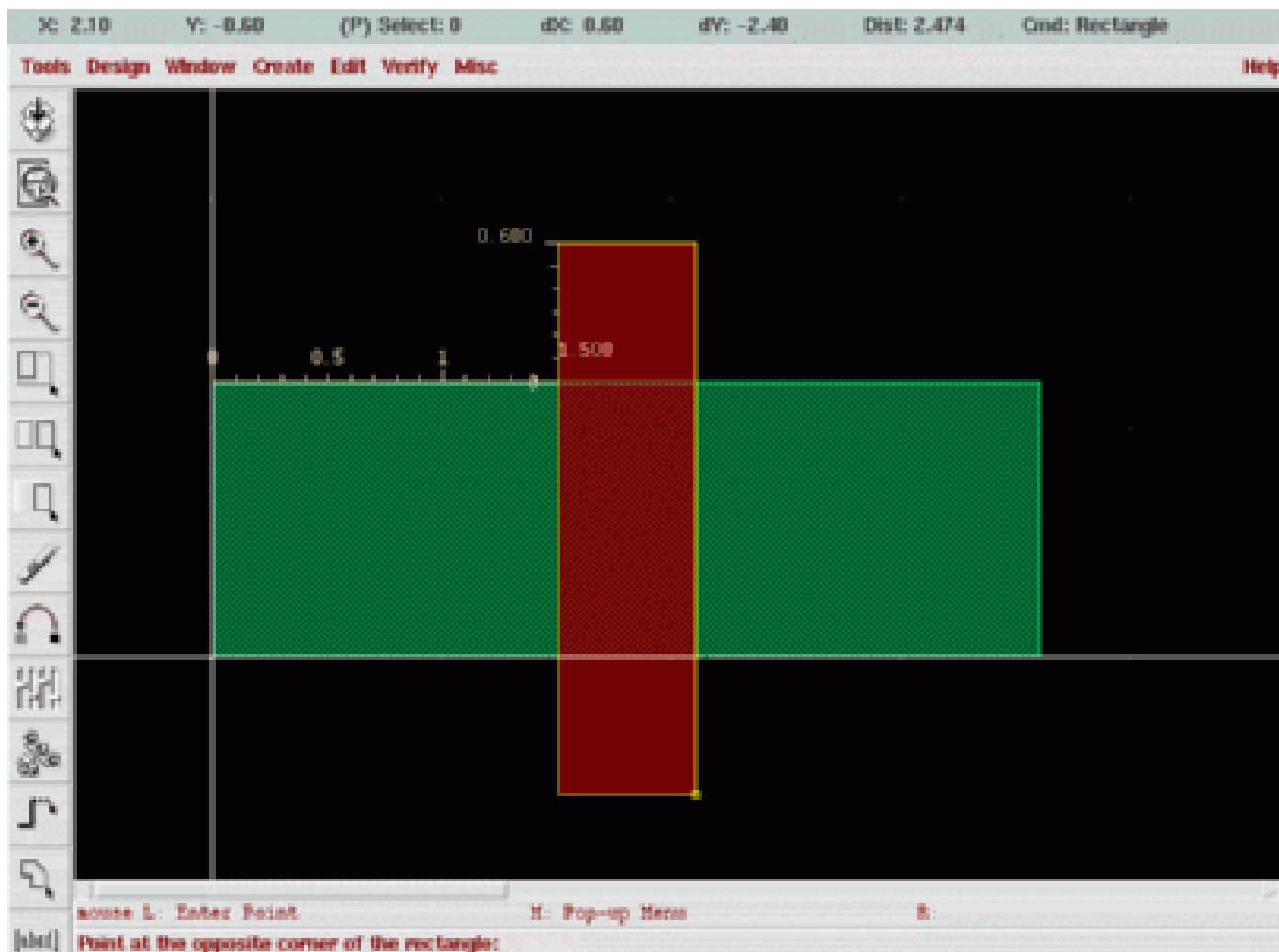


Making Active Contacts

  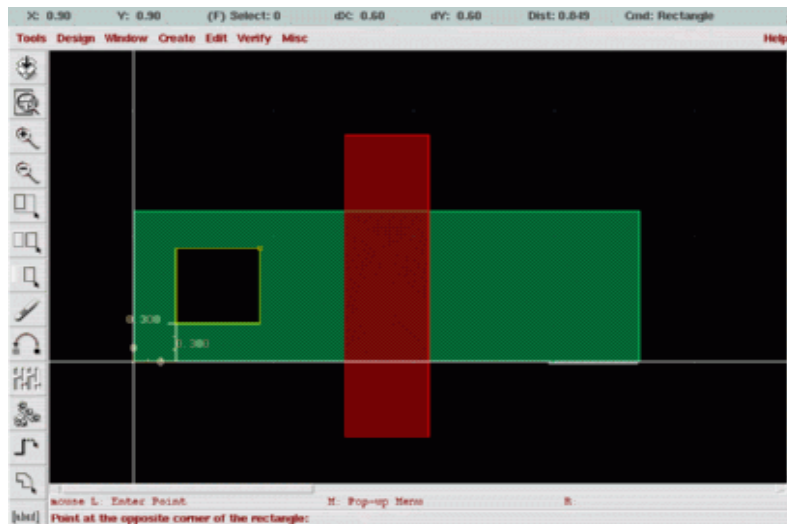

Covering Contacts with Metal-1

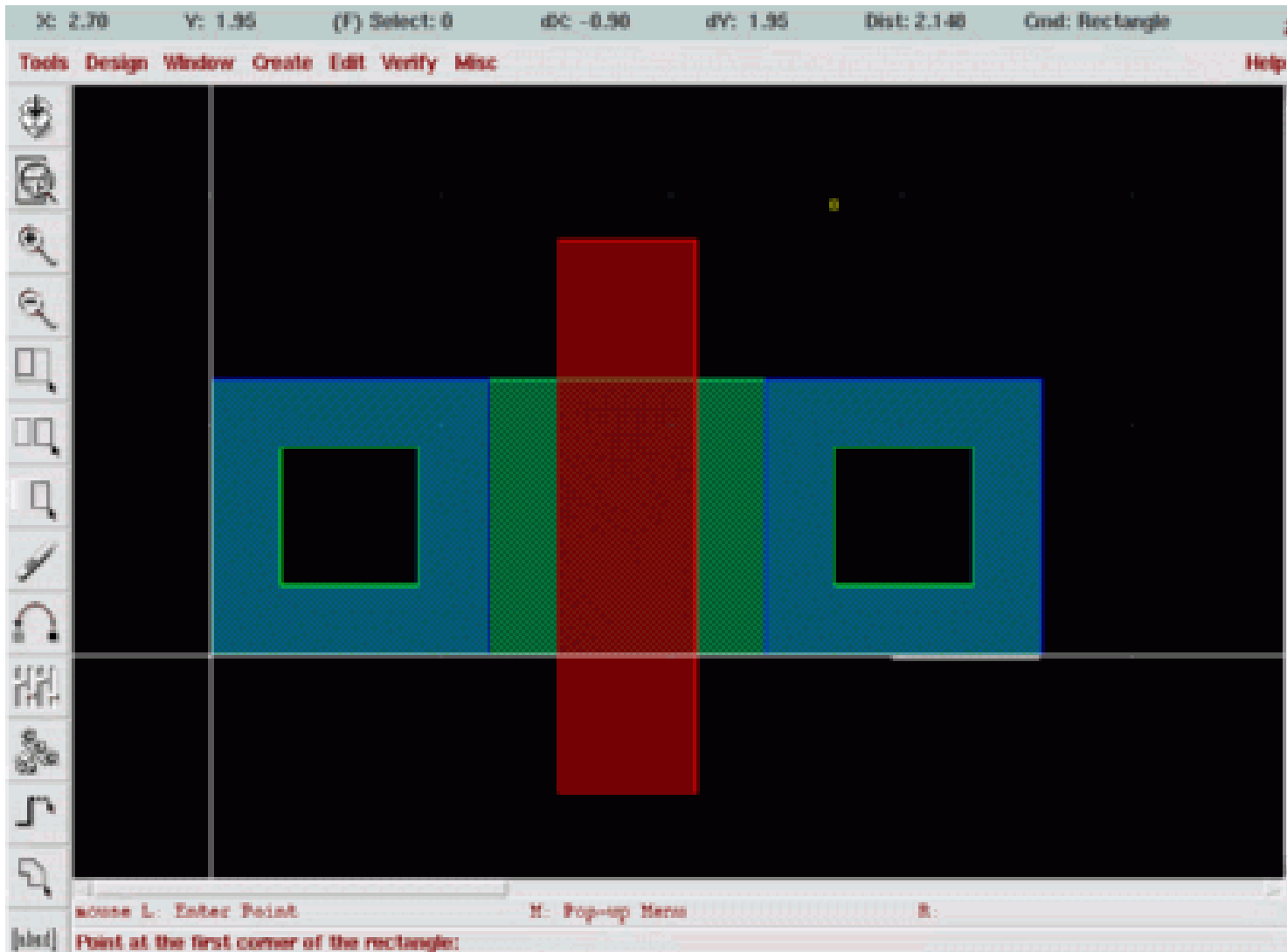




The N-Select Layer

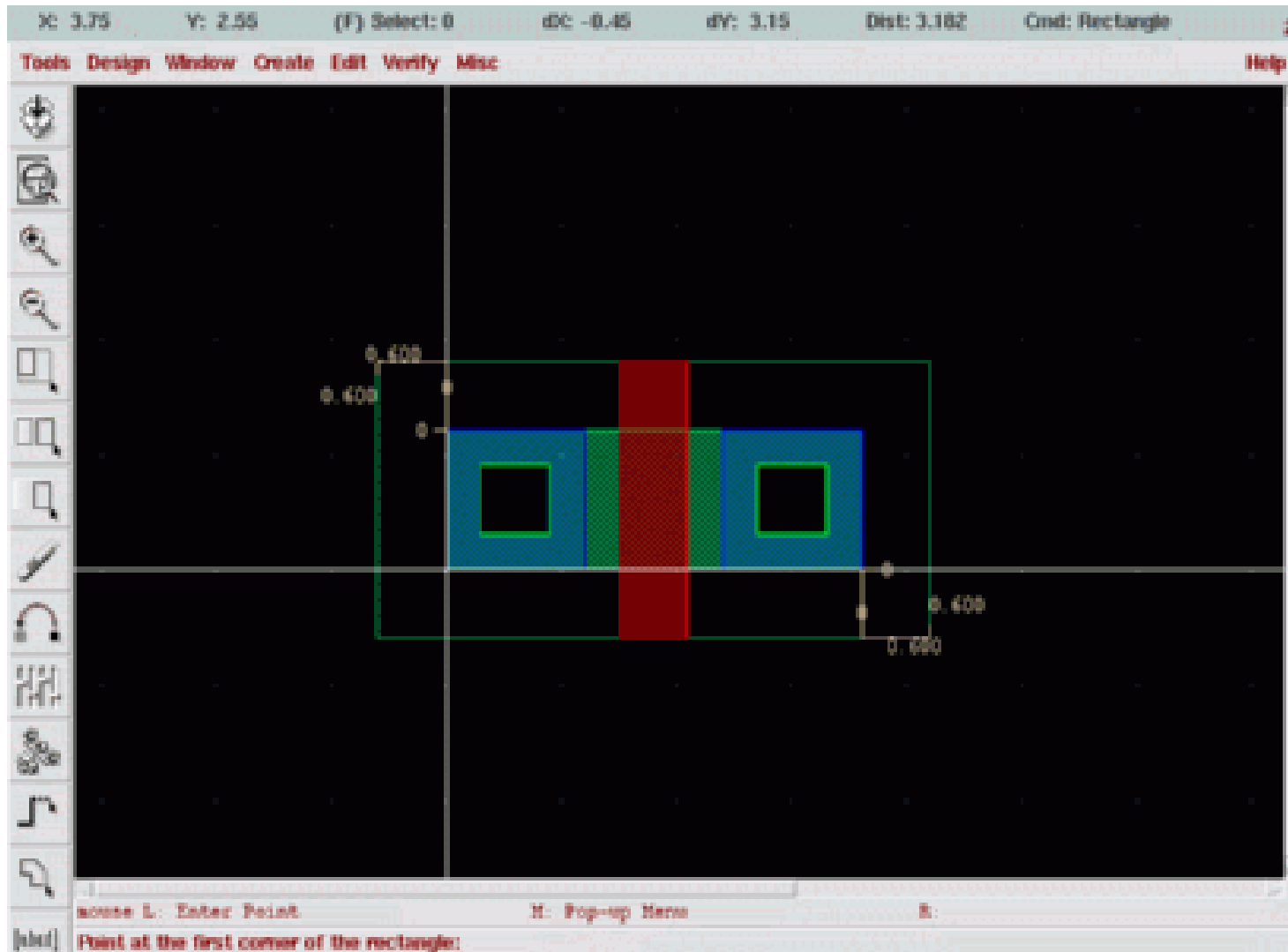


Drawing the P-Diffusion (Active)




Transistor Features

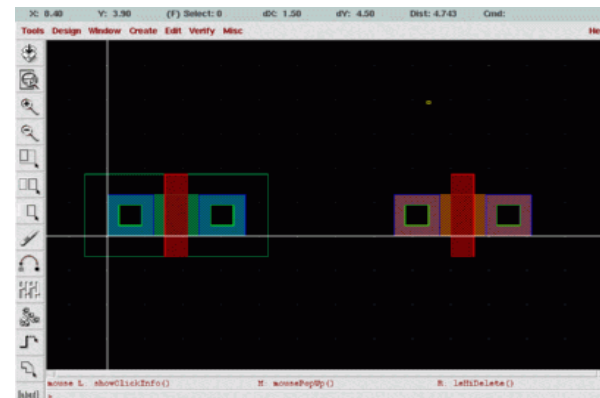 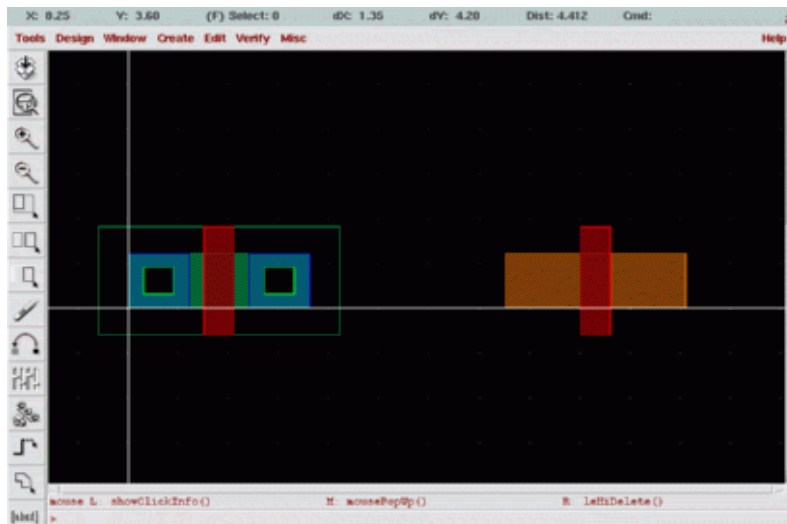




The P-Select Layer

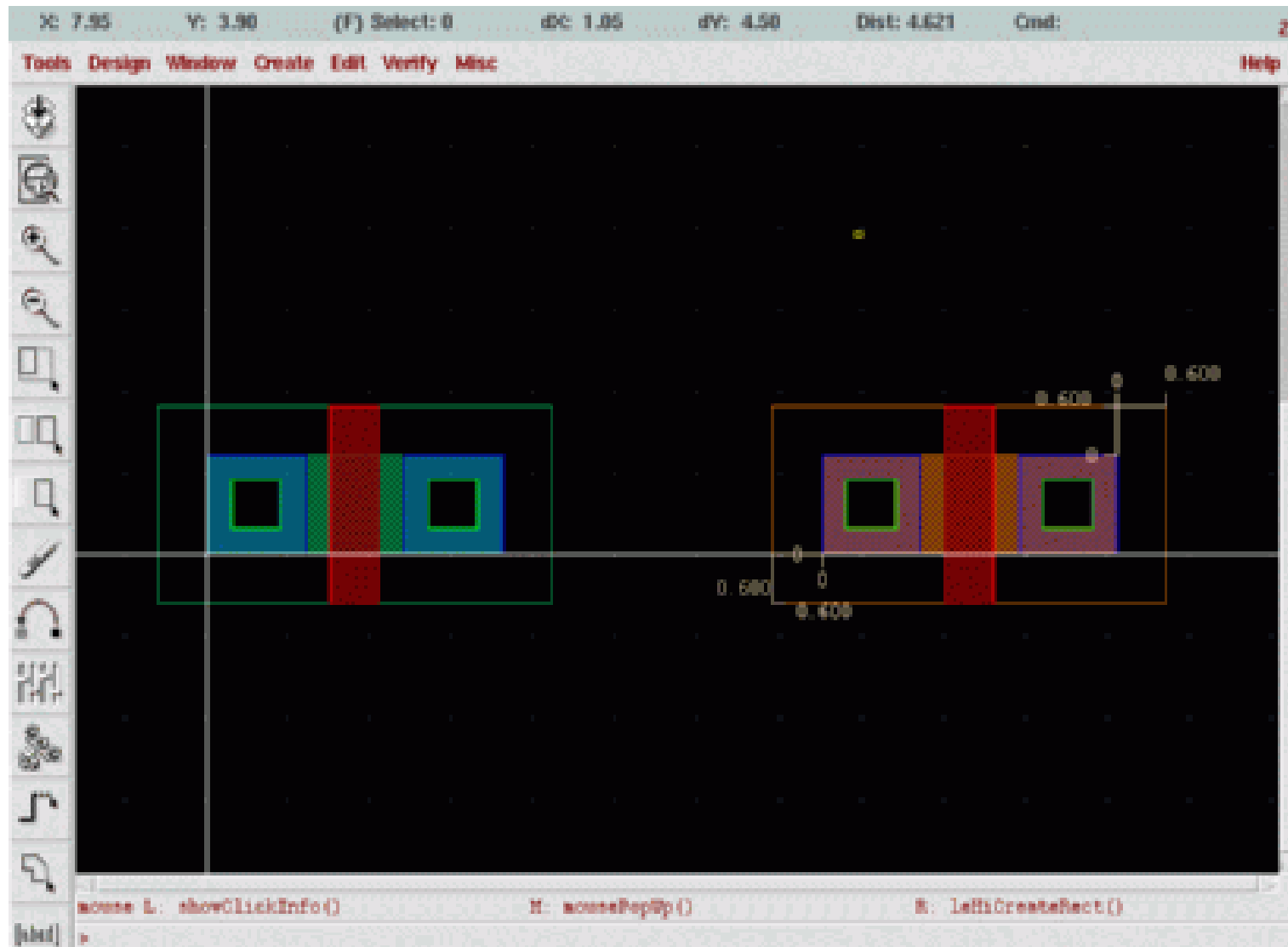


Drawing the N-Well

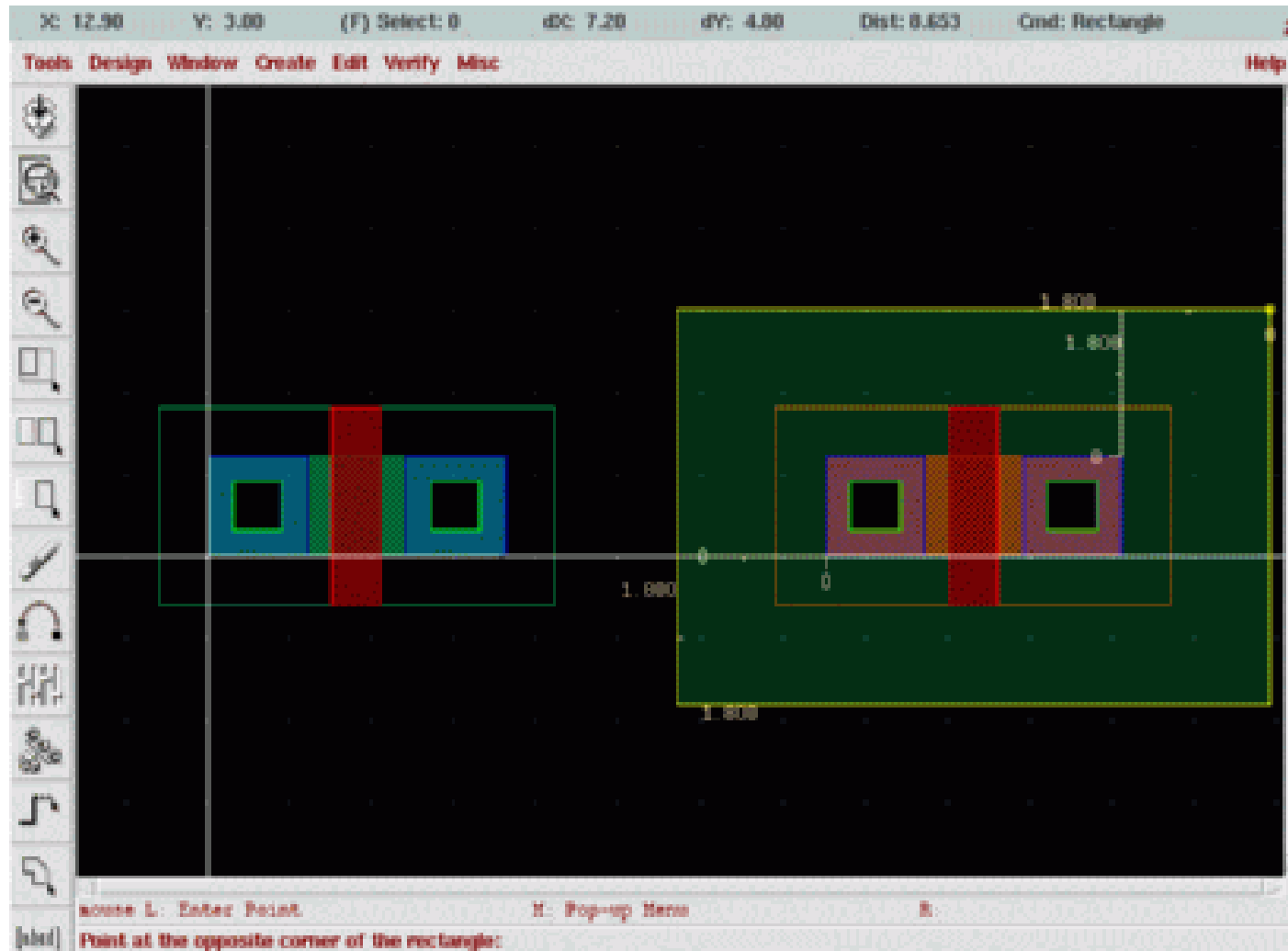



Placing the PMOS and NMOS transistors

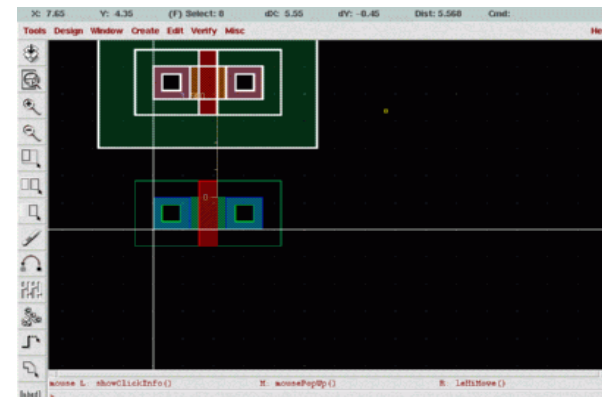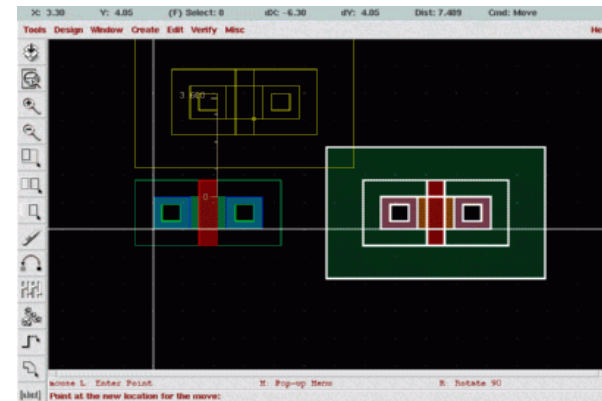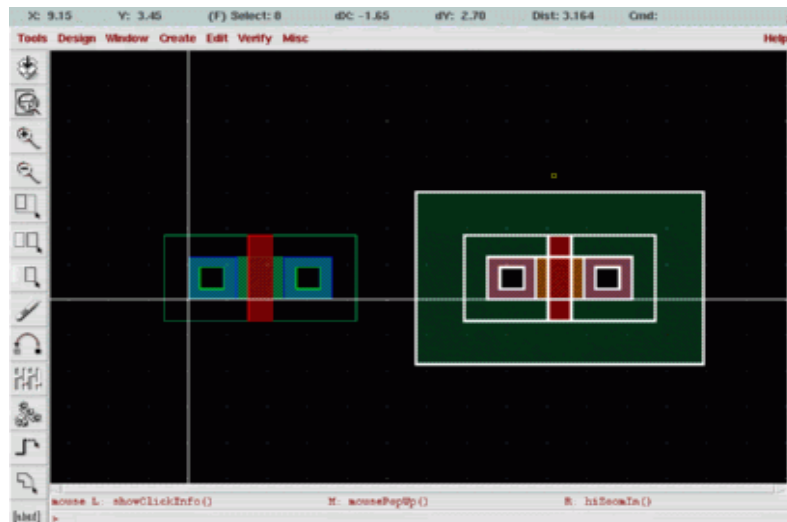



Connecting the Output

 




Connecting the Input

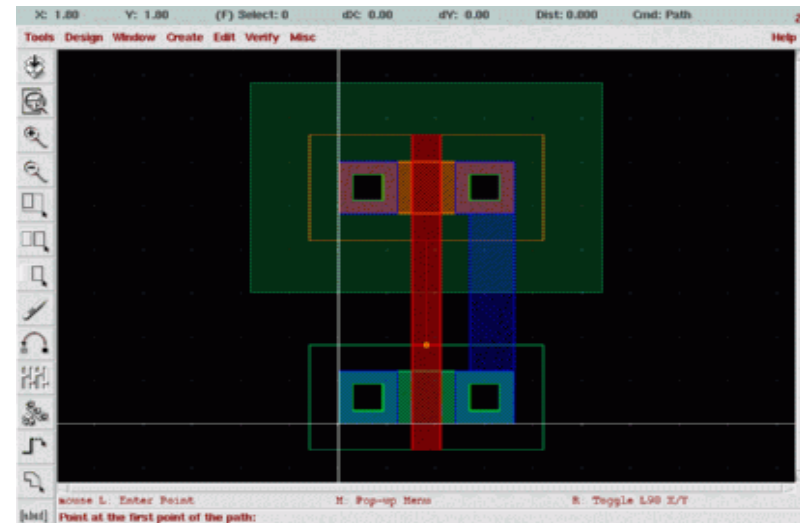 


 
 
Making a Metal-1 connection for the Input






Power Rails

  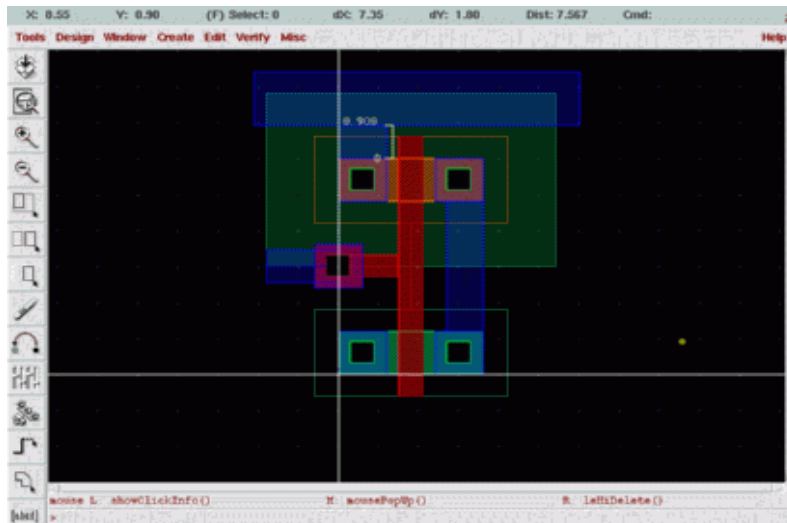



P-Substrate Contact

  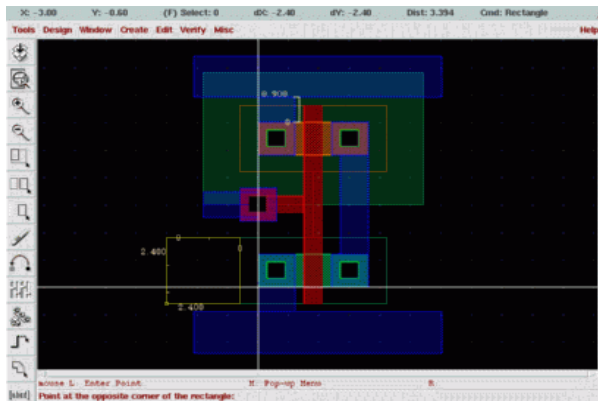




N-Substrate Contact

   

Enclosing the substrate contact

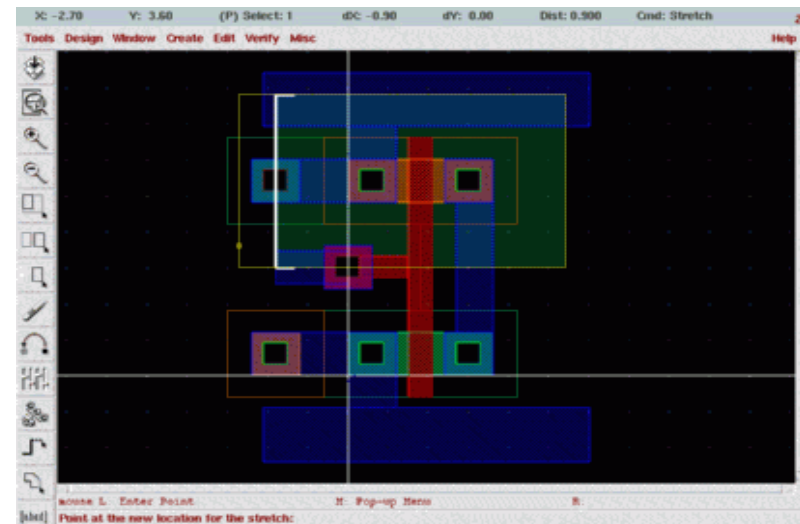 

Design Rule Checking

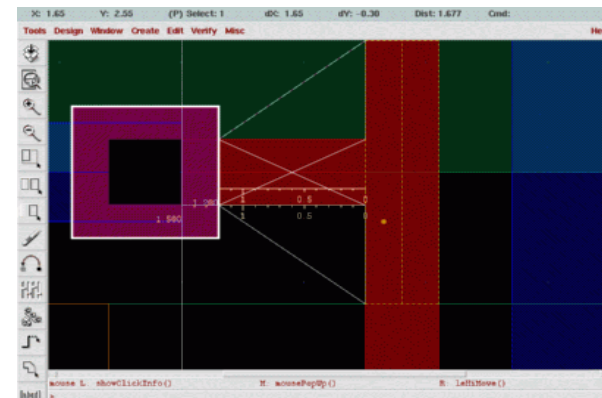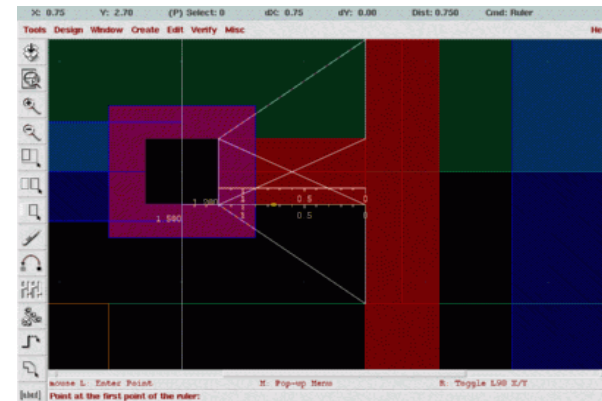 

Final Layout



结 论

- 静态CMOS逻辑电路噪声容限较大
- CMOS电路的特点之一是功耗小，其静态功耗几乎为0
- CMOS反相器为无比反相器
- CMOS反相器的PMOS和NMOS沟道宽的比值大约为2:1(L相同)时， t_{PLH} 和 t_{PHL} 大致相同，上升时间和下降时间也大致相同
- 为了减小 t_{PHL} (或下降时间 t_f)，可增大NMOS的尺寸
- 为了减小 t_{PLH} (或上升时间 t_r)，可增大PMOS的尺寸

作业

1. 考虑具有如下参数的**CMOS**反相器

$$nMOS \quad V_{TN} = 0.6 \quad \mu_n C_{ox} = 60 \mu A/V^2 \quad (W_n/L_n) = 8$$

$$pMOS \quad V_{Tp} = -0.7 \quad \mu_p C_{ox} = 25 \mu A/V^2 \quad (W_p/L_p) = 12$$

求电路的噪声容限以及逻辑阈值.电源电压取**3.3V**.

2. 设计一个**CMOS**反相器:

器件参数同上题, 电源电压为**3.3V**, 两个晶体管的沟道长度为 **$L_n=L_p=0.8\mu m$** .

a: 求当电路的逻辑阈值为**1.4V**时, **W_n/W_p** 的值.

b: 这个反相器的CMOS制作工艺允许 **V_{Tn}, V_{Tp}** 的值在标称值有正负15%的变化. 假定其他参数仍为标称值, 求电路的逻辑阈值的上下限.

3. 名词解释: 有比逻辑电路; 无比逻辑电路; 逻辑门的静态功耗; 逻辑门动态功耗; 逻辑阈值。