

# EDA 技术实用教程

## 第 7 章 宏功能模块与IP应用

---

---

---

---

---

---

---

---

### 7.1 宏功能模块概述

- 算术组件 ➤ 累加器、加法器、乘法器和LPM算术函数
- 门电路 ➤ 多路复用器和LPM门函数
- I/O组件 ➤ 时钟数据恢复(CDR)、锁相环(PLL)、双数据速率(DDR)、千兆位收发器块(GXB)、LVDS接收器和发送器、PLL重新配置和远程更新宏功能模块
- 存储器编译器 ➤ FIFO Partitioner、RAM和ROM宏功能模块
- 存储组件 ➤ 存储器、移位寄存器宏模块和LPM存储器函数

---

---

---

---

---


---

---

---

### 7.1 宏功能模块概述

#### 7.1.1 知识产权核的应用

 

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.1 宏功能模块概述

### 7.1.2 使用MegaWizard Plug-In Manager

- <输出文件>.bsf : Block Editor中使用的宏功能模块的符号(元件)。
- <输出文件>.cmp : 组件申明文件。
- <输出文件>.inc : 宏功能模块包装文件中模块的AHDL包含文件。
- <输出文件>.tdf : 要在AHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。
- <输出文件>.vhd : 要在VHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。
- <输出文件>.v : 要在VerilogHDL设计中实例化的宏功能模块包装文件。
- <输出文件>\_bb.v : VerilogHDL设计所用宏功能模块包装文件中模块的空体或black-box申明,用于在使用EDA综合工具时指定端口方向。
- <输出文件>\_inst.tdf : 宏功能模块包装文件中子设计的AHDL例化示例。
- <输出文件>\_inst.vhd : 宏功能模块包装文件中实体的VHDL例化示例。
- <输出文件>\_inst.v : 宏功能模块包装文件中模块的VerilogHDL例化示例。

4

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.1 宏功能模块概述

### 7.1.3 在QuartusII中对宏功能模块进行例化

- 1、在VerilogHDL和VHDL中例化
- 2、使用端口和参数定义
- 3、使用端口和参数定义生成宏功能模块

|        |             |
|--------|-------------|
| 计数器    | 乘-累加器和乘-加法器 |
| 加法/减法器 | RAM         |
| 乘法器    | 移位寄存器       |

5

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.1 工作原理

$$f = f_0 / 64$$

 

6

图7-1 正弦信号发生器结构框图

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 1. 建立.mif格式文件

**【例7-1】**

```
WIDTH = 8;
DEPTH = 64;
ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX = HEX;
CONTENT BEGIN
0      :      FF;
1      :      FE;
2      :      FC;
3      :      F9;
4      :      F5;
... (数据略去)
3D     :      FC;
3E     :      FE;
3F     :      FF;
END;
```

7

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 1. 建立.mif格式文件

**【例7-2】**

```
#include <stdio.h>
#include "math.h"
main()
{int i;float s;
for(i=0;i<1024;i++)
{ s = sin(atan(1)*8*i/1024);
printf("%d : %d;\n",i,(int)((s+1)*1023/2));
}
}
```

8

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 2. 建立.hex格式文件

| Addr | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0    | 255 | 254 | 252 | 249 | 245 | 239 | 233 | 225 |
| 8    | 217 | 207 | 197 | 186 | 174 | 162 | 150 | 137 |
| 16   | 124 | 112 | 99  | 87  | 75  | 64  | 53  | 43  |
| 24   | 34  | 26  | 19  | 13  | 8   | 4   | 1   | 0   |
| 32   | 0   | 1   | 4   | 8   | 13  | 19  | 26  | 34  |
| 40   | 43  | 53  | 64  | 75  | 87  | 99  | 112 | 124 |
| 48   | 137 | 150 | 162 | 174 | 186 | 197 | 207 | 217 |
| 56   | 225 | 233 | 239 | 245 | 249 | 252 | 254 | 255 |

9

图7-2 将波形数据填入mif文件中

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---


---

---

---

---

---

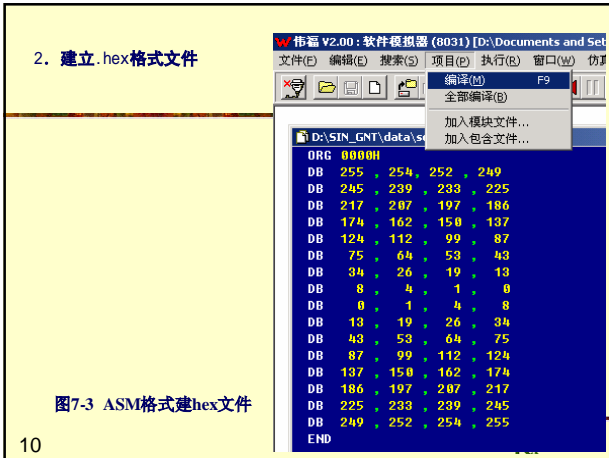


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

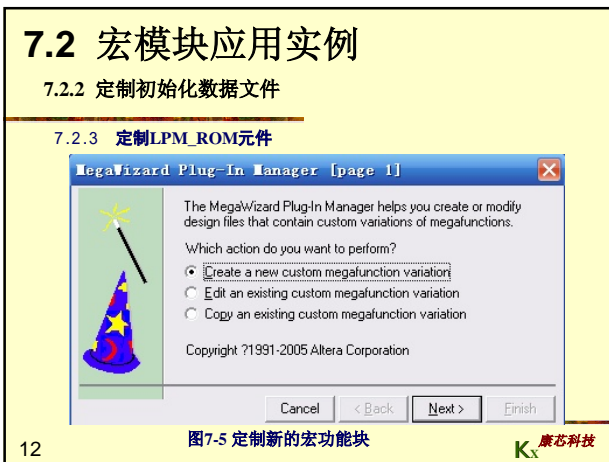


---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

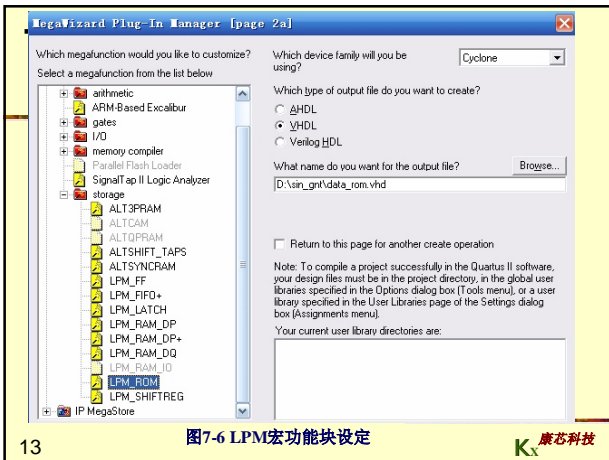

13

图7-6 LPM宏功能块设定

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

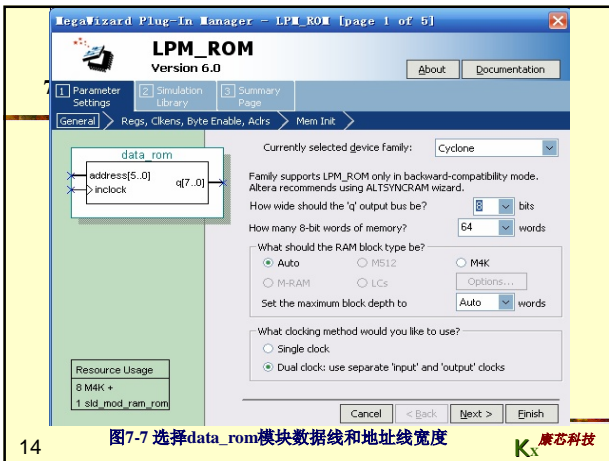

14

图7-7 选择data\_rom模块数据线和地址线宽度

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

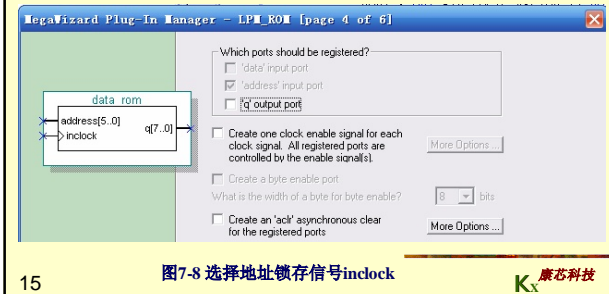

15

图7-8 选择地址锁存信号inclock

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

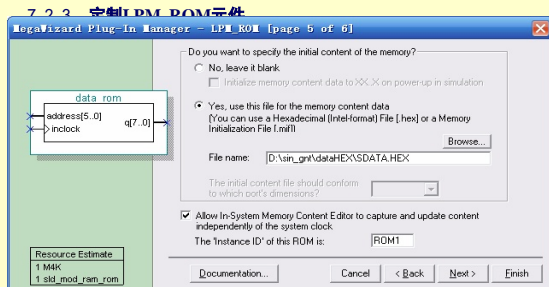

16

图7-9 调入ROM初始化数据文件并选择在系统读写功能

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 7.2.3 定制LPM\_ROM元件

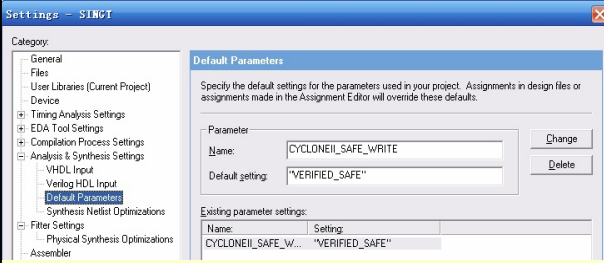

17

图7-10 LPM\_ROM设计完成

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

#### 【例7-3】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all; --使用宏功能库中的所有元件
ENTITY data_rom IS
    PORT (address : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
          inclock : IN STD_LOGIC ;
          q       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END data_rom;
ARCHITECTURE SYN OF data_rom IS
    SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    COMPONENT altsyncram --例化altsyncram元件,调用了LPM模块
altsyncram
    GENERIC (
        intended_device_family : STRING; --参数传递语句
        width_a                 : NATURAL; --类属参量数据类型
        widthad_a               : NATURAL;
        numwords_a              : NATURAL;
        operation_mode          : STRING;
        outdata_reg_a           : STRING;
        address_aclr_a          : STRING;
    )

```

接下页

---

---

---

---

---

---

---

---



## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 7.2.4 完成顶层设计

 


图7-11 仿真波形输出

22

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.2 宏模块应用实例

### 7.2.2 定制初始化数据文件

#### 7.2.4 完成顶层设计

 


图7-12 嵌入式逻辑分析仪获得的波形

23

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.3 在系统存储器数据读写编辑器应用

 


图7-13 In-System Memory Content Editor编辑窗

24

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







## 7.4 编辑SignalTapII的触发信号

 


图7-19 编辑触发函数

31

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.5 其它存储器模块的定制与应用

### 7.5.1 RAM定制

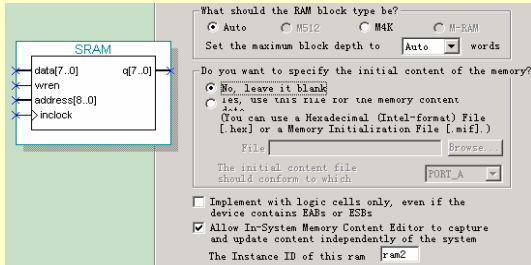


图7-20 编辑定制RAM

32

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.5 其它存储器模块的定制与应用

### 7.5.1 RAM定制

 


图7-21 LPM\_RAM的仿真波形

33

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## 7.5 其它存储器模块的定制与应用

### 7.5.2 FIFO定制

 

34

图7-22 FIFO编辑窗

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.5 其它存储器模块的定制与应用

### 7.5.2 FIFO定制

 


图7-23 FIFO的仿真波形

35

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

### (1) 用VHDL设计16位加法器。

```

【例7-5】
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ADDER16B IS
    PORT ( CIN : IN STD_LOGIC;
          A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
          COUT : OUT STD_LOGIC );
END ADDER16B;
ARCHITECTURE behav OF ADDER16B IS
    SIGNAL SINT : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0);
    SIGNAL AA, BB : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0);
BEGIN
    AA<='0'&A;    BB<='0'&B;
    SINT <= AA + BB + CIN;    S <= SINT(15 DOWNTO 0);    COUT <= SINT(4);
END behav;
    
```

36

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

### (2) 顶层原理图文件设计。

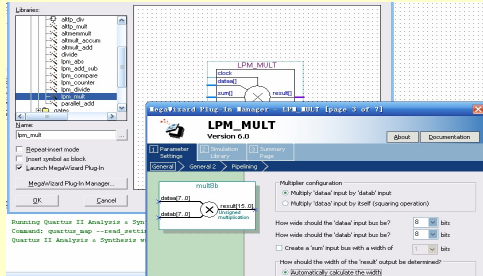

37

图7-24 在原理图编辑器加入LPM元件

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---


---

---

---

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

### (2) 顶层原理图文件设计。

 

38

图7-25 将LPM乘法器设置为流水线工作方式

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---


---

---

---

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

### (2) 顶层原理图文件设计。

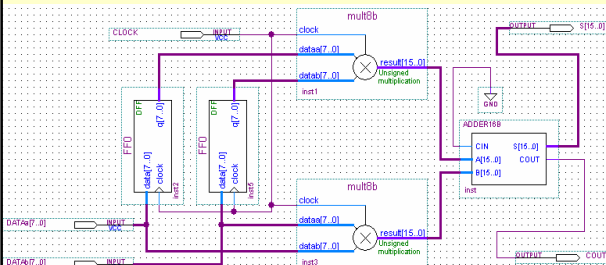

39

图7-26 乘法累加器电路

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(3) 仿真。

 


图7-27 muladd工程仿真波形

40

K<sub>x</sub> 康芯科技

## 7.6 流水线乘法累加器的混合输入设计

(4) 图7-28是对图7-25在进行不同项目的选择后，编译报告给出的不同资源利用情况。

|                                    |                   |                                    |                    |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| Total logic elements               | 224 / 4,608 (5 %) | Total logic elements               | 17 / 4,608 (< 1 %) |
| Total registers                    | 110               | Total registers                    | 0                  |
| Total pins                         | 34 / 89 (38 %)    | Total pins                         | 34 / 89 (38 %)     |
| Total virtual pins                 | 0                 | Total virtual pins                 | 0                  |
| Total memory bits                  | 0 / 119,808 (0 %) | Total memory bits                  | 0 / 119,808 (0 %)  |
| Embedded Multiplier 9-bit elements | 0 / 26 (0 %)      | Embedded Multiplier 9-bit elements | 2 / 26 (8 %)       |
| Total PLLs                         | 0 / 2 (0 %)       | Total PLLs                         | 0 / 2 (0 %)        |


图7-28 对乘法器选择不同设置后的编译报告

41

K<sub>x</sub> 康芯科技

## 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

### 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

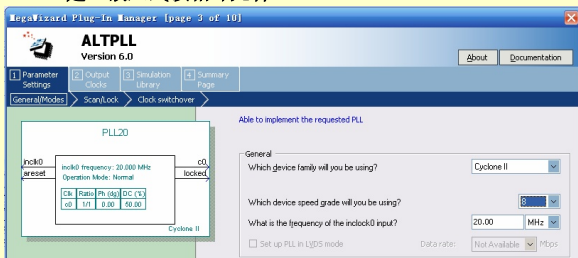

42

图7-29 选择参考时钟为20MHz

K<sub>x</sub> 康芯科技

## 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

### 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

43 **图7-30 选择控制信号** 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

### 7.7.1 建立嵌入式锁相环元件

44 **图7-31 选择c0的输出频率为210MHz** 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.7 LPM嵌入式锁相环调用

### 7.7.2 测试锁相环

45 **图7-32 PLL元件的仿真波形** 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 7.7.2 测试锁相环

单频率输出的应用PLL的示例:

```
...;
ENTITY DDS_VHDL IS
  PORT (
    CLKK : IN  STD_LOGIC; --此时钟进入锁相环
    FWORD : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
  );
...;
ARCHITECTURE one OF DDS_VHDL IS
  COMPONENT PLLU --调入PLL声明
  PORT (
    inclk0 : IN  STD_LOGIC := '0';
    c0 : OUT  STD_LOGIC;
  );
  END COMPONENT;
  COMPONENT REG32B
...;
BEGIN
...;
...;
u6 : SIN_ROM PORT MAP( address=>D32B(31 DOWNTO 22), q=>POUT,
inclock=>CLK );
u7 : PLL20 PORT MAP( inclk0=> CLKK,c0=>CLK); --例化
END;
46
```



---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

 


图7-33 安装NCO核

47



---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

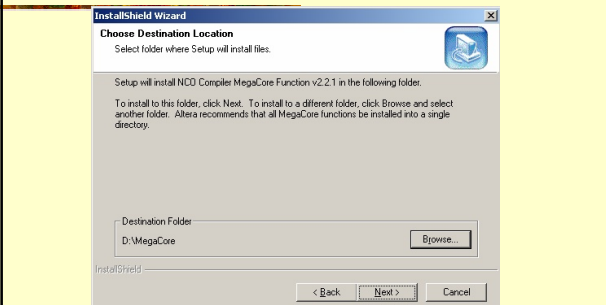


图7-34 确定安装路径

48



---

---

---

---

---


---

---

---



## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

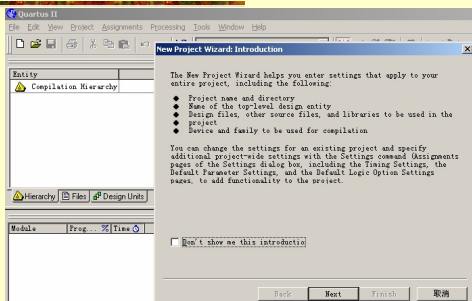

49

图7-35 开始Core的工程路径

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

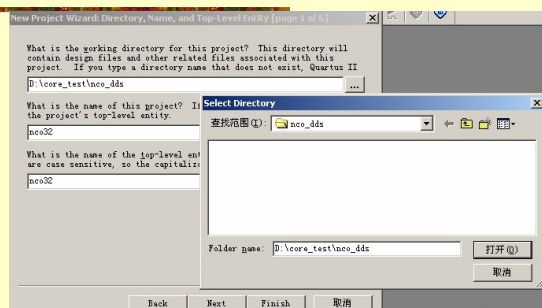

50

图7-36 确定工程路径和工程名

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

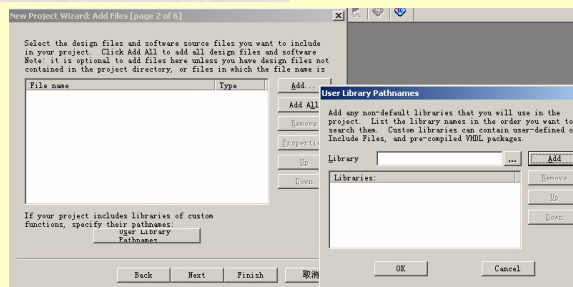

51

图7-37 打开Core用户库设置窗

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---



## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

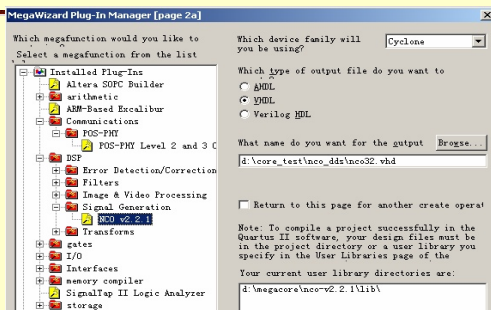

55

图7-41 打开Core设置管理窗

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

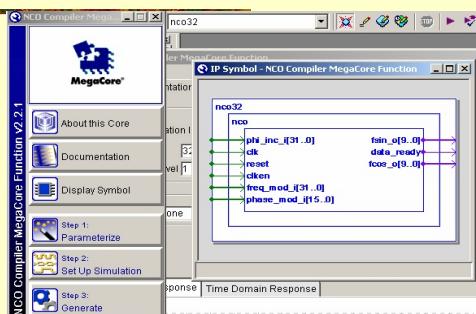

56

图7-42 开始进入Core参数设置窗Toolbench

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法

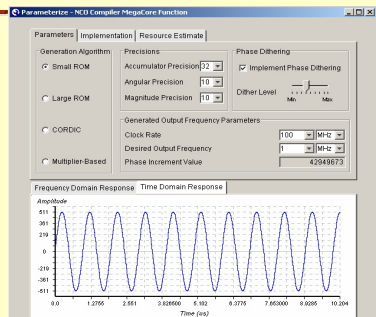

57

图7-43 设置NCO参数

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法



61

图7-47 选定FPGA目标器件

Kx 康芯科技



## 7.8 IP核NCO数控振荡器使用方法




62

图7-48 设定工程后进行全程编译

Kx 康芯科技




## 7.9 8051单片机IP核应用

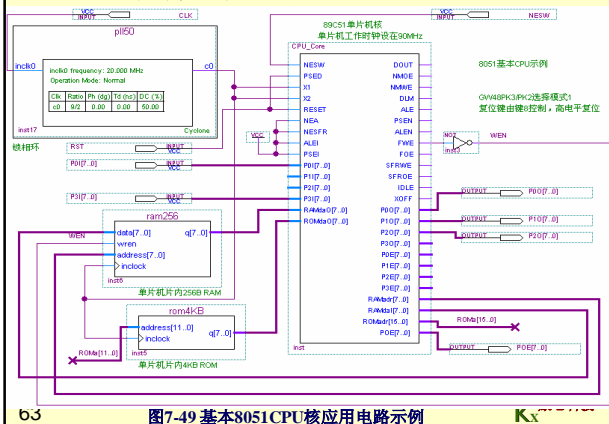

63

图7-49 基本8051CPU核应用电路示例

Kx 康芯科技

 

## 7.9 8051单片机IP核应用

 


图7-50 单片机I/O口设置成双向口的电路

64

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## 7.9 8051单片机IP核应用

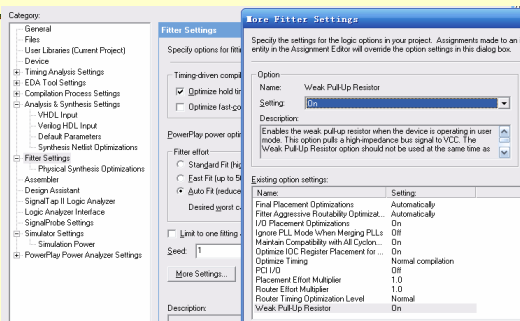

65

图7-51 设置FPGA的总线口输出为上拉

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.9 8051单片机IP核应用

 


图7-52 LPM\_ROM初始化文件路径

66

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## 实验与设计

### 7-1. 正弦信号发生器设计

(1) **实验目的:** 进一步熟悉Quartus II及其LPM\_ROM与FPGA硬件资源的使用方法。

(2) **实验原理:** 参考本章相关内容。

(3) **实验内容1:** 根据例7-4, 在Quartus II上完成正弦信号发生器设计, 包括仿真和资源利用情况了解(假设利用Cyclone器件)。最后在实验系统上实测, 包括SignalTap II测试、FPGA中ROM的在系统数据读写测试和利用示波器测试。最后完成EPCSx配置器件的编程。

(4) **实验内容2:** 按照图7-49所示, 用原理图方法设计正弦信号发生器, 要调用3个LPM模块来构成: 1、PLL, 输入频率20MHz, 32MHz单频率输出; 2、6位二进制计数器; 3、LPM ROM, 加载的波形数据同上。注意, 硬件实现时可以通过SignalTap II观察波形, 但不能用0832输出, 波形必须用高速DAC输出。

70

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

 


图7-55 调用了PLL元件信号发生器原理图

71

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-1. 正弦信号发生器设计

(5) **实验内容3:** 修改例7-3的数据ROM文件, 设其数据线宽度为8, 地址线宽度也为8, 初始化数据文件使用MIF格式, 用C程序产生正弦信号数据, 最后完成以上相同的实验。

(6) **实验内容4:** 设计一任意波形信号发生器, 可以使用LPM双口RAM担任波形数据存储, 利用单片机产生所需要的波形数据, 然后输向FPGA中的RAM(可以利用GW48系统上与FPGA接口的单片机完成此实验, D/A可利用系统上配置的0832或5651高速器件)。

(7) **实验报告:** 根据以上的实验内容写出实验报告, 包括设计原理、程序设计、程序分析、仿真分析、硬件测试和详细实验过程。

72

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## 实验与设计

### 7-2. 8位16进制频率计设计

(1) **实验目的:** 设计8位16进制频率计, 学习较复杂的数字系统设计方法。

(2) **实验原理:** 根据频率的定义和频率测量的基本原理, 测定信号的频率必须有一个脉宽为1秒的输入信号脉冲计数允许的信号; 1秒计数结束后, 计数值被锁入锁存器, 计数器清0, 为下一测频计数周期作好准备。测频控制信号可以由一个独立的发生器来产生, 即图7-57中的FTCTRL。根据测频原理, 测频控制时序可以如图7-56所示。

设计要求是: FTCTRL的计数使能信号CNT\_EN能产生一个1秒脉宽的周期信号, 并对频率计中的32位二进制计数器COUNTER32B(图7-57)的ENABL使能端进行同步控制。当CNT\_EN高电平时允许计数; 低电平时停止计数, 并保持其所计的脉冲数。在停止计数期间, 首先需要有一个锁存信号LOAD的上跳沿将计数器在前1秒钟的计数值锁存进锁存器REG32B中, 并由外部的16进制7段译码器译出, 显示计数值。设置锁存器的好处是数据显示稳定, 不会由于周期性的清0信号而不断闪烁。锁存信号后, 必须有一清0信号RST\_CNT对计数器进行清零, 为下1秒的计数操作作准备。

73

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-2. 8位16进制频率计设计

(3) **实验内容1:** 分别仿真测试模块例7-7、例7-8和例7-9, 再结合例7-10完成频率计的完整设计和硬件实现, 并给出其测频时序波形及其分析。建议选实验电路模式5; 8个数码管以16进制形式显示测频输出; 待测频率输入FIN由clock0输入, 频率可选4Hz、256Hz、3Hz...50MHz等; 1Hz测频控制信号CLK1Hz可由clock2输入(用跳线选1Hz)。注意, 这时8个数码管的测频显示值是16进制的。

(4) **实验内容2:** 参考例4-22, 将频率计改为8位10进制频率计, 注意此设计电路的计数器必须是8个4位的10进制计数器, 而不是1个。此外注意在测频速度上给予优化。

(5) **实验内容3:** 用LPM模块取代例7-8和例7-9, 再完成同样的设计任务。

(6) **实验报告:** 给出频率计设计的完整实验报告。

74

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【例7-7】

```

LIBRARY IEEE; --测频控制电路
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FTCTRL IS
  PORT (CLKK : IN STD_LOGIC;          -- 1Hz
        CNT_EN : OUT STD_LOGIC;      -- 计数器时钟使能
        RST_CNT : OUT STD_LOGIC;     -- 计数器清零
        Load : OUT STD_LOGIC );      -- 输出锁存信号
END FTCTRL;
ARCHITECTURE behav OF FTCTRL IS
  SIGNAL Div2CLK : STD_LOGIC;
BEGIN
  PROCESS( CLKK )
  BEGIN
    IF CLKK'EVENT AND CLKK = '1' THEN -- 1Hz时钟2分频
      Div2CLK <= NOT Div2CLK;
    END IF;
  END PROCESS;
  PROCESS (CLKK, Div2CLK)
  BEGIN
    IF CLKK='0' AND Div2CLK='0' THEN RST_CNT<='1';-- 产生计数器清零信号
    ELSE RST_CNT <= '0'; END IF;
  END PROCESS;
  Load <= NOT Div2CLK; CNT_EN <= Div2CLK;
END behav;

```

75

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**【例7-8】**

```
LIBRARY IEEE; --32位锁存器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY REG32B IS
    PORT (
        LK : IN STD_LOGIC;
        DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(31
DOWNTO 0);
        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31
DOWNTO 0) );
END REG32B;
ARCHITECTURE behav OF REG32B IS
BEGIN
    PROCESS(LK, DIN)
    BEGIN
        IF LK'EVENT AND LK = '1' THEN DOUT <= DIN;
        END IF;
    END PROCESS;
END behav;
```

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

**【例7-9】**

```
LIBRARY IEEE; --32位计数器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY COUNTER32B IS
    PORT (FIN : IN STD_LOGIC; -- 时钟信号
        CLR : IN STD_LOGIC; -- 清零信号
        ENABL : IN STD_LOGIC; -- 计数使能信号
        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)); -- 计数结果
END COUNTER32B;
ARCHITECTURE behav OF COUNTER32B IS
    SIGNAL CQI : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS(FIN, CLR, ENABL)
    BEGIN
        IF CLR = '1' THEN CQI <= (OTHERS=>'0'); -- 清零
        ELSIF FIN'EVENT AND FIN = '1' THEN
            IF ENABL = '1' THEN CQI <= CQI + 1; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    DOUT <= CQI;
END behav;
```

77

Kx 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

**【例7-10】**

```
LIBRARY IEEE; --频率计顶层文件
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FREQTEST IS
    PORT (CLK1HZ : IN STD_LOGIC;
        FSIN : IN STD_LOGIC;
        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) );
END FREQTEST;
ARCHITECTURE struc OF FREQTEST IS
    COMPONENT FTCTRL
    PORT (CLKK : IN STD_LOGIC; -- 1Hz
        CNT_EN : OUT STD_LOGIC; -- 计数器时钟使能
        RST_CNT : OUT STD_LOGIC; -- 计数器清零
        Load : OUT STD_LOGIC ); -- 输出锁存信号
    END COMPONENT;
    COMPONENT COUNTER32B
    PORT (FIN : IN STD_LOGIC; -- 时钟信号
        CLR : IN STD_LOGIC; -- 清零信号
        ENABL : IN STD_LOGIC; -- 计数使能信号
        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)); -- 计数结果
    END COMPONENT;
```

78

接下页

---

---

---

---

---

---

---

---

```

COMPONENT REG32B
PORT (
  LK : IN STD_LOGIC;
  DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
  DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) );
END COMPONENT;
SIGNAL TSTEN1 : STD_LOGIC;
SIGNAL CLR_CNT1 : STD_LOGIC;
SIGNAL Load1 : STD_LOGIC;
SIGNAL DTO1 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
SIGNAL CARRY_OUT1 : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
BEGIN
  U1 : FTCTRL PORT MAP(CLK =>CLK1HZ,CNT_EN=>TSTEN1,
RST_CNT =>CLR_CNT1,Load =>Load1);
  U2 : REG32B PORT MAP( LK => Load1, DIN=>DTO1, DOUT =>
DOUT);
  U3 : COUNTER32B PORT MAP( FIN => FSIN, CLR => CLR_CNT1,
ENABL => TSTEN1, DOUT=>DTO1 );
END struc;

```

79

---

---

---

---

---

---

---

---

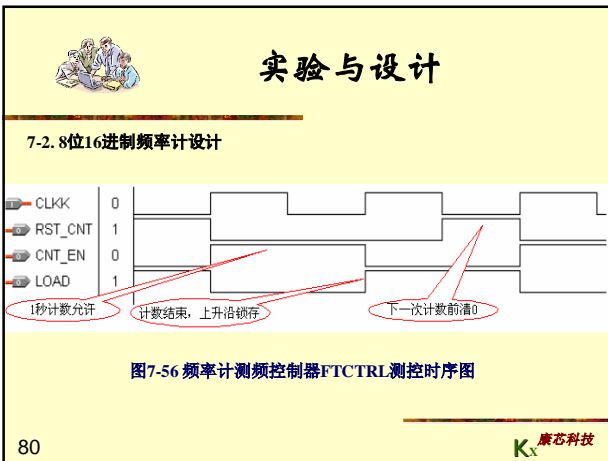


图7-56 频率计测频控制器FTCTRL测控时序图

80

---

---

---

---

---

---

---

---

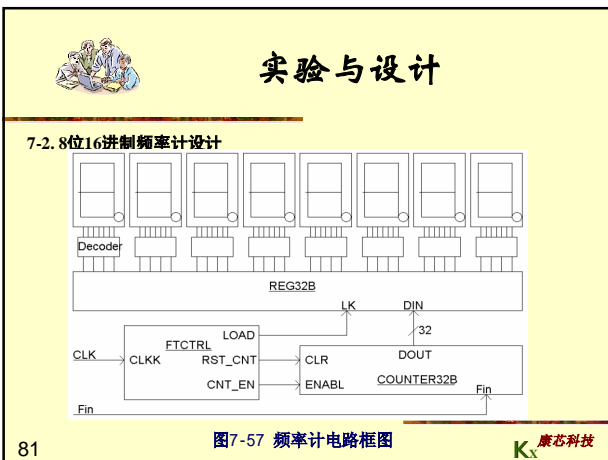


图7-57 频率计电路框图

81

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-3. 利用LPM\_ROM设计乘法器

**(1) 实验原理：**硬件乘法器有多种设计方法，但相比之下，由LPM\_ROM构成的乘法表方式的乘法器的运算速度最快。这里定制LPM\_ROM的地址位宽为8；地址输入由时钟inclock的上升沿锁入；数据位宽也为8。最后为ROM配置乘法表数据文件。

LPM\_ROM中作为乘法表的数据文件rom\_data.mif如例7-11所示。其中的地址/数据表达式是，冒号左边写ROM地址值，冒号右边写对应此地址放置的16进制数据。如47:28，表示47为地址，28为该地址中的数据，这样，地址高4位和低4位可以分别看成是乘数和被乘数，输出的数据可以看成是它们的乘积。

82

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【例7-11】

```
WIDTH = 8 ;
DEPTH = 256 ;
ADDRESS_RADIX = HEX ;
DATA_RADIX = HEX ;
CONTENT BEGIN
00:00 ; 01:00 ; 02:00 ; 03:00 ; 04:00 ; 05:00 ; 06:00 ; 07:00 ; 08:00 ; 09:00 ;
10:00 ; 11:01 ; 12:02 ; 13:03 ; 14:04 ; 15:05 ; 16:06 ; 17:07 ; 18:08 ; 19:09 ;
20:00 ; 21:02 ; 22:04 ; 23:06 ; 24:08 ; 25:10 ; 26:12 ; 27:14 ; 28:16 ; 29:18 ;
30:00 ; 31:03 ; 32:06 ; 33:09 ; 34:12 ; 35:15 ; 36:18 ; 37:21 ; 38:24 ; 39:27 ;
40:00 ; 41:04 ; 42:08 ; 43:12 ; 44:16 ; 45:20 ; 46:24 ; 47:28 ; 48:32 ; 49:36 ;
50:00 ; 51:05 ; 52:10 ; 53:15 ; 54:20 ; 55:25 ; 56:30 ; 57:35 ; 58:40 ; 59:45 ;
60:00 ; 61:06 ; 62:12 ; 63:18 ; 64:24 ; 65:30 ; 66:36 ; 67:42 ; 68:48 ; 69:54 ;
70:00 ; 71:07 ; 72:14 ; 73:21 ; 74:28 ; 75:35 ; 76:42 ; 77:49 ; 78:56 ; 79:63 ;
80:00 ; 81:08 ; 82:16 ; 83:24 ; 84:32 ; 85:40 ; 86:48 ; 87:56 ; 88:64 ; 89:72 ;
90:00 ; 91:09 ; 92:18 ; 93:27 ; 94:36 ; 95:45 ; 96:54 ; 97:63 ; 98:72 ; 99:81 ;
END ;
```

注意，以上“CONTENT BEGIN”下所示的数据格式只是为了节省篇幅，实用中应该使每一数据组（如01:00 ;）占一行。

83

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-3. 利用LPM\_ROM设计乘法器

**(2) 实验内容：**利用LPM\_ROM设计4X4和8X8乘法器各一个，再利用VHDL语言描述，由逻辑宏单元构成同类乘法器各一，比较这两类乘法器的运行速度和资源耗用情况。

84

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-4. IP核应用实验

利用IP核完成如下2项设计：

#### 1、利用NCO核分别设计：

(1) FSK；(2) PSK；(3) DDS；(4) 移相信号发生器；(5) 扫频信号源；(6) 全数字式锁相环。

2、利用NCO和FIR核设计数字正交调制解调器（参考清华大学出版社《SOPC技术实用教程》中的实验6-5）。

85

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---



## 实验与设计

### 7-5. 8051单片机IP核应用实验

(1) **实验内容1：**参考7.9节，在图7-49所示的基本电路平台上增加一些LPM或VHDL表述硬件模块（如锁存器、译码器、PWM发生器、A/D采样控制模块、液晶控制模块等），及与单片机的接口电路，利用单片机进行控制，再编辑对应的汇编软件，完成进一步的实验。

(2) **实验内容2：**选择不同模式，和引脚锁定情况，协调软件与硬件设计，完成较大的软硬件综合设计模块。

(3) **实验内容3：**编辑一段用于测试的汇编程序，利用时序仿真和逻辑分析仪，了解8051单片机的数据总线、指令总线、不同指令执行、地址总线、ALE、PSEN、个IO端口、不同指令对应下的端口方向控制信号P0E、P1E、P2E、P3E等信号间的时序情况，给出分析报告。

86

K<sub>x</sub> 康芯科技

---

---

---

---

---

---

---

---