


# 江西理工大学

## 2015 年硕士研究生入学考试试题


考试科目代码及名称: 861 电路 (A 卷)

要求: 答案一律写在考点发放的答题纸上, 写在试题上无效。


1. 应用等效变换的方法求图示电路中的  $U$ 。 (10分)

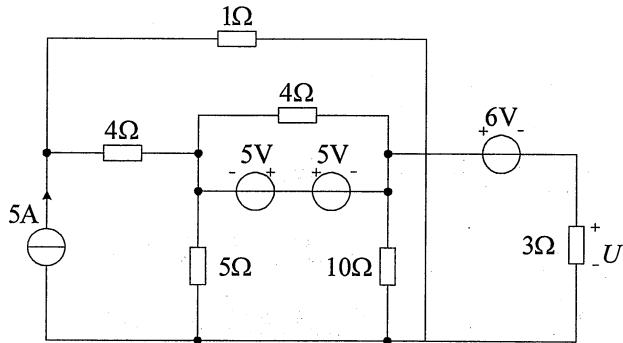

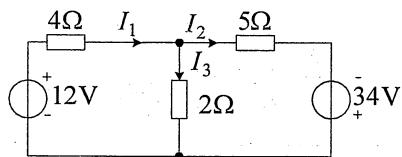2. 试用网孔分析法求解图示电路的  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$ 。 (10分)




3. 试用节点分析法求图示电路中的电流  $I$ 。 (10分)

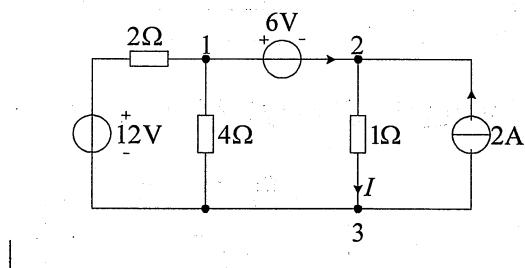


# 江西理工大学

## 2015 年硕士研究生入学考试试题


4. 电路如图所示, 求ab端口戴维南等效电路。 (20分)

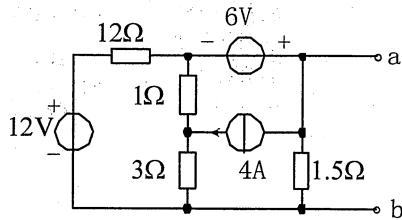

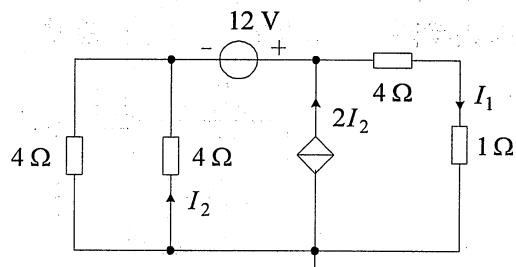
5. 电路如图所示, 试用节点电压法求  $I_1$  和  $I_2$ 。 (20分)



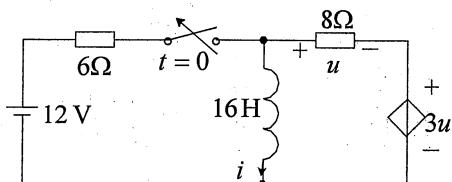6. 电路如图所示,  $t=0$  时开关打开, 打开前电路已处稳态, 试求  
 $t \geq 0$  时的  $i(t)$ 、 $u(t)$ 。 (20分)



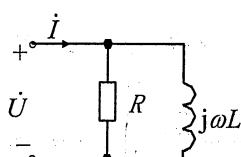
7. 图示正弦交流电路, 已知  $U=10V$ ,  $I=\sqrt{2} A$ , 电路有功功率  $P=10W$ , 求  $R$  和  $\omega L$ 。  
(20分)




# 江西理工大学

## 2015 年硕士研究生入学考试试题

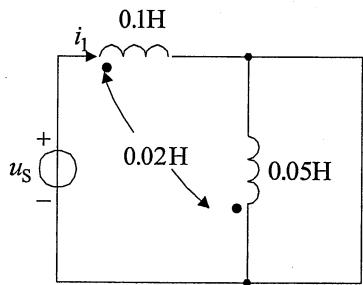8. 图示正弦交流电路的  $\omega = 100 \text{ rad/s}$ , 已知  $i_1 = 4 \angle 0^\circ \text{ A}$ 。求  $U_s$ 。(20分)




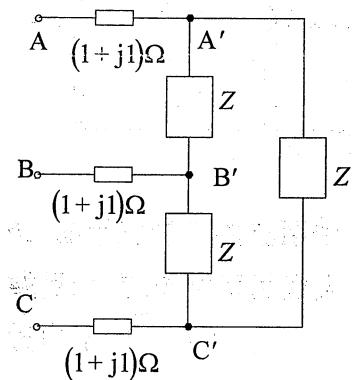9. 图示对称三相电路中, 已知三角形联接负载复阻抗  $Z$  端线电压  $U'_1 = 300 \text{ V}$ , 负载复阻抗  $Z$  的功率因数为 0.8, 负载消耗功率  $P_z = 1440 \text{ W}$ 。求负载复阻抗  $Z$  和电源端线电压  $U_1$ 。(20分)



# 试卷一参考答案

1. 应用等效变换的方法求图示电路中的 $U$ 。

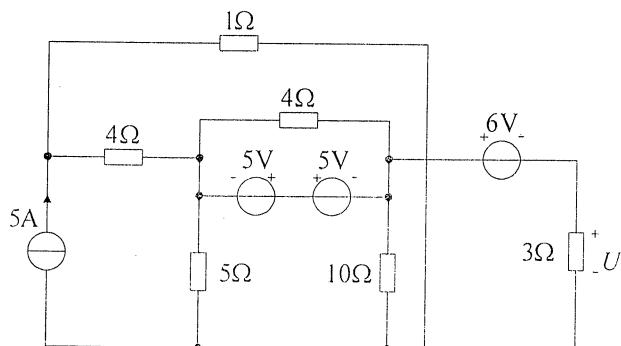

37


90  
14

58  
9  
67

$$I = 0.3 \text{ A} \quad 9$$

$$U = -2.4 \text{ V} \quad 10$$

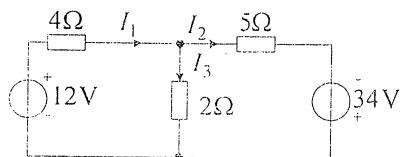2. 试用网孔分析法求解图示电路的 $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$ 。



17  
43

47

$$6I_1 - 2I_2 = 12 \quad 3$$


$$-2I_1 + 7I_2 = 34 \quad 6$$

$$I_1 = 4 \text{ A} \quad 7$$

$$I_2 = 6 \text{ A} \quad 8$$

$$I_3 = -2 \text{ A} \quad 10$$

3. 试用节点分析法求图示电路中的电流 $I$ 。

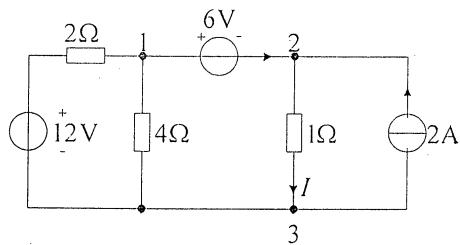

选取节点②为参考节点，则


$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1\right)U_3 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)(6) = -6 - 2 \quad 7$$

$$\frac{7}{4}U_3 = -8 + \frac{9}{2}$$

$$U_3 = -2 \text{ V} \quad 9$$

$$I = 2 \text{ A} \quad 10$$

4. 电路如图所示，求ab端口戴维南等效电路。

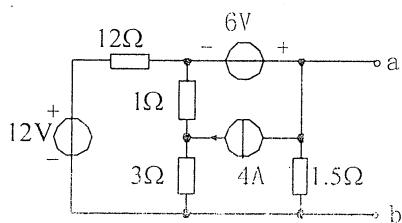

用叠加定理求  $U_{oc}$


$$U'_{oc} = 3 \text{ V} \quad 3$$

$$U''_{oc} = -1 \text{ V} \quad 6$$

$$U_{oc} = 2 \text{ V}$$

$$R_0 = 1 \Omega \quad 8$$

等效电路为

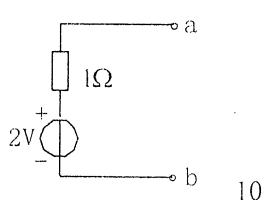

5. 5. 电路如图所示,试用节点电压法求  $I_1$  和  $I_2$ .

36 26 > 58  
 32 18 759  
 35 41

26 21  
 31 88  
 33

25 > 40 设电压源电流为  $I_s$

$$\begin{cases} \frac{1}{5}U_1 = 2I_2 + I_s & (1) \\ \frac{1}{2}U_2 = -I_s & (2) \end{cases}$$

$$I_2 = -\frac{U_2}{4} \quad (3)$$

$$U_1 - U_2 = 12 \quad (4)$$

解得

$$U_1 = 10 \text{ V}$$

$$U_2 = -2 \text{ V}$$


$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.5 \text{ A}$$

10

6. 电路如图所示,  $t=0$  时开关打开, 打开前电路已处稳态, 试求

$t \geq 0$  时的  $i(t)$ 、 $u(t)$ 。

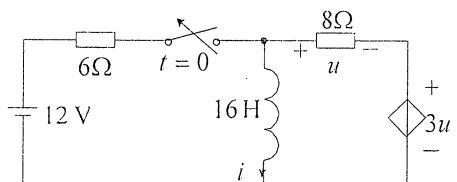

$$i(0_+) = i(0_-) = 2 \text{ A}$$

1

$$u(0_+) = -16 \text{ V}$$

3

$$R_0 = 32 \Omega$$

7

$$\tau = \frac{1}{2} s$$

8

$$i(\infty) = 0$$

$$u(\infty) = 0$$


$$i(t) = 2 e^{-2t} A, \quad t \geq 0$$

9

$$u(t) = -16 e^{-2t} V, \quad t \geq 0$$

10

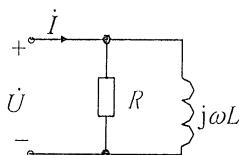7. 图示正弦交流电路，已知  $U=10V$ ,  $I=\sqrt{2} A$ , 电路有功功率  $P=10W$ , 求  $R$  和  $\omega L$ 。




$$R = \frac{U^2}{P} = 10 \Omega$$

4

$$I_R = \frac{U}{R} = 1 A$$

$$\therefore I_L = 1 A \quad \omega L = \frac{U}{I_L} = 10 \Omega \quad 10$$

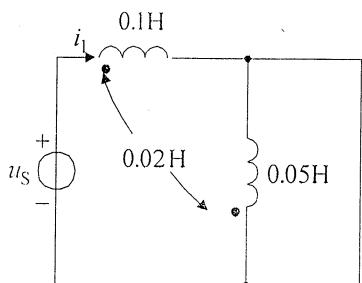8. 图示正弦交流电路的  $\omega = 100 \text{ rad/s}$ , 已知  $i_1 = 4 \angle 0^\circ A$ 。求  $U_s$ 。



网孔法 互感电压看成“附加电压”可得：

$$j15i_1 - j i_2 - j2 \times 2 i_1 + j2 i_2 = U_s$$

$$j5i_2 - j5i_1 + j2i_1 = 0$$

6

解 得


$$i_2 = 2.4 \angle 0^\circ A$$

8

$$U_S = j11I_1 - j3I_2 = j44 - j7.2 = j36.8 \text{ V}$$

10

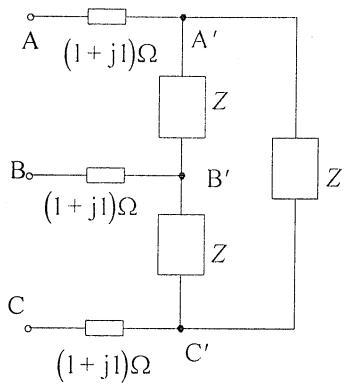9. 图示对称三相电路中，已知三角形联接负载复阻抗 $Z$ 端线电压 $U'_1 = 300 \text{ V}$ ，负载复阻抗 $Z$ 的功率因数为 $0.8$ ，负载消耗功率 $P_z = 1440 \text{ W}$ 。求负载复阻抗 $Z$ 和电源端线电压 $U_1$ 。



$$I_1 = \frac{P_z}{\sqrt{3}U'_1 \cos\varphi} = \frac{1440}{\sqrt{3} \times 300 \times 0.8} = 3.46 \text{ A}$$

2

$$I_P = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \frac{3.46}{\sqrt{3}} = 2 \text{ A}$$

4

$$\therefore Z = 150 \angle 36.9^\circ = (120 + j90) \Omega$$

6

$$\frac{Z}{3} = (40 + j30) \Omega$$

$$U_1 = \sqrt{3} \times I_1 \times |40 + j30 + 1 + j1|$$

$$= 308.4 \text{ V}$$

10