 


第4章 运算方法与运算器

4.1 ~4.4 定点数加减乘除运算

4.5 浮点数的四则运算

4.6 运算器的组织



4.1 定点数的加减运算

本节内容


- 并行加法器及先行进位链
- 补码的加减运算及溢出判断

二—十进制加法运算及加法器



3.3.1 加法器

一位全加器

 

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{C}_{i-1} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{C}_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1} = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = \overline{A_i} \cdot B_i \cdot C_{i-1} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot \overline{C}_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1} = A_i \cdot B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

加法器的实现方案

❖ 串行加法器：只用1个一位全加器，每次加一位，在移位寄存器的配合下，实现n位加法。速度慢。

❖ 行波进位的并行加法器

- 用n个一位全加器串行连接。

 

❖ 特点：高位运算等待低位进位，逐位等待。进位连接方式称为“串行进位”或“行波进位”(Carry Ripple)。

先行进位CLA (Carry Look Ahead)

◆先行进位的并行加法器

- 加快进位的产生和传递。

◆令 $G_i = A_i B_i$

$$P_i = A_i \oplus B_i$$


◆则 $C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$

◆若 $G_i = 1$, 则 $C_i = 1$, 故称 G_i 为进位生成函数;

$P_i = 1$, 则 $C_i = C_{i-1}$, 故称 P_i 为进位传递函数。

◆先行进位加法器的基本思想:

 不用全加器, 重新设计并行加法电路, 使高位运算不等待低位进位, 而是从低位的运算数直接运算得到。



$$C_i = G_i + P_i C_{i-1}$$

❖ $C_1 = G_1 + P_1 C_0$

❖ $C_2 = G_2 + P_2 C_1$

$$= G_2 + P_2 (G_1 + P_1 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

❖ $C_3 = G_3 + P_3 C_2$

$$= G_3 + P_3 (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0)$$

$$= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$


❖ $C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 (G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0)$

$$= G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

❖ 四位进位输出仅由本位进位产生函数、进位传递函数、最低进位 C_0 决定，当A，B各位同时到来，经过三级门的时延，**各位进位同时产生**。

产生进位方式称为“**并行进位**”或“**超前进位**”或“**先行进位**”。

先行进位链

 

4.1.2 补码的加减运算

◆ 补码加减法的依据是

$$\cdot [X+Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$

▪ 包括符号位在内一起运算

▪ 求两个数的和，可以先将这两个数的补码相加，所得到的结果就是这两个数和的补码。

▪ 意义：可以利用二进制加法器进行补码加运算。


$$\cdot [-X]_{\text{补}} = -[X]_{\text{补}}$$

$$\cdot [X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

▪ 求两个数的差，可以转换为加法进行计算。将第一个数的补码加上第二个数相反数的补码，所得到的结果就是这两个数差的补码。

▪ 意义：用加法器进行减法运算

4.1.3 补码加减运算的逻辑实现

 

❖ 加法器 Σ

- $F = A + B + C_0$

❖ $M=0$

- $B = \text{src}$

- $C_0 = 0$

- $F = \text{dst} + \text{src}$

❖ $M=1$

- $B = \sim \text{src}$

- $C_0 = 1$

- $F = \text{dst} + \sim \text{src} + 1$
 $= \text{dst} - \text{src}$

另一种输入选择逻辑

❖ dst + src:

- ADD=1, SUB=0
 - 即 src—>B
- $(1 \rightarrow C_0) = 0$

❖ dst - src:


- SUB=1, ADD=0,
 - 即 src 的反—>B 端
- $(1 \rightarrow C_0) = 1$
- 取反加一

❖ 特别地，若

$ADD=0, SUB=0, (1 \rightarrow C_0)=0$

则 $B=0, C_0=0$

$\therefore F=A$

 

程序状态字PSW（标志寄存器）

❖ PSW (Program Status Word)

- 一个专用寄存器，存放运算结果的特征标志。

PSW			
SF	ZF	OF	CF

- SF (Sign Flag) 符号标志。

- SF = 1 表示结果为负数

- SF = 0 表示结果为正数

- 逻辑方程： $SF = S_n$

- ZF (Zero Flag) 零标志。

- ZF = 1 表示结果为零

- ZF = 0 表示结果非零

- 逻辑方程： $ZF = S_n + S_{n-1} + \dots + S_0$

程序状态字PSW（标志寄存器）

❖ 运算结果的特征

- CF (Carry Flag) 进位标志。
 - CF = 1 表示有进位， CF = 0 表示没有进位；
 - 逻辑方程： $CF = S_{n+1}$
 - 无符号数加法运算溢出
- OF (Overflow Flag) 溢出标志。
 - OF = 1 表示补码运算结果溢出
 - OF = 0 表示补码运算结果不溢出

补码加法溢出的判断

◆ 溢出：运算结果超出机器数的表示范围。

+7 0111

+)-4 1100

10011

有进位，无溢出

01101

无进位，无溢出

溢出

溢出判断方法

◆判别方法一

- 当两加数同号，但和的符号不同时，则溢出。

$$OF = X_n \bullet Y_n \bullet \bar{S}_n + \bar{X}_n \bullet \bar{Y}_n \bullet S_n$$

- X_n 、 Y_n 、 Z_n 分别表示被加数、加数、和的符号

溢出判断方法（续）

◆ 判别方法二——变形补码（双符号位）判别法

+7 00111

正溢出：结果大于最大正数

无溢出

$$OF = S_{n+1} \oplus S_n$$

负溢出：结果小于最小负数

双符号位相同，无溢出

负溢出

程序状态字PSW（标志寄存器）

❖ 运算结果的特征

- CF (Carry Flag) 进位标志。
 - 加法运算时，CF = 1表示有进位，CF = 0表示没有进位；
 - 减法运算时，CF = 0表示有借位，CF = 1表示没有借位。

无符号数减法运算的借位

◆ $1 - 2 = -1$, 有借位

◆ 转化成加法运算:

$$1 + (-2)_{\text{补}}$$

◆ $2 - 1 = 1$, 无借位

◆ 转化成加法运算:

$$2 + (-1)_{\text{补}}$$

+2 0010

+) -1 1111

对于无符号数的减法运算，转换为加法后，其借位是运算产生的进位的反，即：


$CF = 0$ 表示有借位， $CF = 1$ 表示没有借位

4.6.2 定点运算器实例

 1. 多功能加减运算电路

运算功能：

- 加法
- 减法
- 带进位的加法
- 带借位的减法
- 加1
- 减1
- 传送




多功能加减运算电路

$$\diamond A = dst$$

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

 

多功能加减运算电路


❖ 加法

- $M3=0, M2=0, M1=0, M0=1$

则

- $B = \text{src}$
- $C0 = 0$
 
$$\therefore F = \text{dst} + \text{src}$$



$$\diamond B = (\text{src} \bullet M0) \oplus M1$$


$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路

❖ 如何用n位加法器做2n位的

- 先对低n位加，进位保存在C
- 再对高n位加，同时加上CF

 


❖ 带进位的加法ADDC

- M3=1, M2=0, M1=0, M0=1

则

- B = src
- C0 = CF

❖ F = dst + src + CF

 

多功能加减运算电路


❖ 减法

- M3=0, M2=1, M1=1, M0=1

则

- B = (\sim src)
- C0 = 1
 
$$\therefore F = dst + \sim src + 1 = dst - src$$



$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路

❖ 用n位加法器做2n位的减法？

- 先对低n位减，借位的反保存在CF
 - 由于减法转换为补码加法，CF是借位的反
- 再对高n位减，同时减去借位

❖ 带借位的减法：

$$\because \text{dst} - \text{src} - \text{borrow} = \text{dst} + (\sim \text{src}) + 1 - \text{borrow}$$

$$\because 1 - \text{borrow} = (\sim \text{borrow})$$

$$\therefore \text{dst} - \text{src} - \text{borrow} = \text{dst} + (\sim \text{src}) + (\sim \text{borrow})$$

❖ 而减法运算时，CF是借位的反

- 即 $\text{CF} = (\sim \text{borrow})$
- $\therefore \text{dst} - \text{src} - \text{borrow} = \text{dst} + (\sim \text{src}) + \text{CF}$

多功能加减运算电路


❖ 带借位的减法

- M3=1, M2=0, M1=1, M0=1

则

- B = ~src
- C0 = CF

$$\therefore F = dst + \sim src + CF$$

 

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路


❖ 加1

- M3=0, M2=1, M1=0, M0=0

则

- B = 0
- C0 = 1

$$\therefore F = dst + 1$$

 

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路


❖ 减1

- M3=0, M2=0, M1=1, M0=0

则

- B = -1 (即 111...1)
- C0 = 0

$$\therefore F = dst - 1$$

 

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路


❖ 数据传送

- M3=0, M2=0, M1=0, M0=0

则

- B = 0
- C0 = 0

$$\therefore F = dst$$

 

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$

$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

多功能加减运算电路

$$\diamond B = (src \bullet M0) \oplus M1$$


$$\diamond C0 = M2 + (M3 \bullet CF)$$

$$\diamond F = A + B + C0$$

M3	M2	M1	M0	B	C0	F	
0	0	0	0	0	0	dst	数据传送
0	0	0	1	src	0	dst+src	加法
0	0	1	0	-1	0	dst-1	减一
0	1	1	1	~src	1	dst-src	减法
0	1	0	0	0	1	dst+1	加一
1	0	0	1	src	CF	dst+src+CF	带进位加法
1	0	1	1	~src	CF	dst+~src+CF	带借位减法

 4.2 定点数移位运算

- ◆ 是计算机中基本运算之一
- ◆ 和加减运算相结合可实现乘除运算
- ◆ 包括逻辑移位、算术移位和循环移位




逻辑移位

❖ 逻辑左移


- 将寄存器的每一位数据向左移动一个位置，最低位补0，最高位移至进位位；

❖ 逻辑右移

- 将寄存器的每一位数据向右移动一个位置，最低位移至进位位，最高位补0。

 

(c)逻辑左移

 

(d)逻辑右移

例：11000101逻辑左移一位后得10001010。最高位移至进位位。

11000101逻辑右移一位后得01100010。最低位移至进位位

补码的算术移位

❖ 补码右移：各位右移，符号位复制。

- 例：0.1101 右移 0.0110

- 1.0110 右移 1.1011

- 每右移一位，数值是原来的1/2。


❖ 补码左移：

 各位左移，最低位补0，符号位不变或移出。


- 每左移一位，数值是原来的2倍（不溢出的情况下）。

- 无论符号位如何处理，均可能造成溢出。

- 如果采用双符号位，最高符号位表示数符，第二符号位可暂时用来表示数值位。

 

(a)算术左移

 

(b)算术右移


循环移位

循环左移:


- 最高位移至进位位，同时移至最低位。

❖ 循环右移:


- 最低位移至进位位，同时移至最高位。

 


(e)循环左移

 

(f)循环右移

 

(g)带进位的循环左移

 

(h)带进位的循环右移

❖ 带进位的循环左移:

- 最高位移至进位位，进位位移至最低位。

❖ 带进位的循环右移:

- 最低位移至进位位，进位位移至最高位。

小结

- ❖ 用加法器实现补码加减法运算的原理
- ❖ 补码加法运算结果的溢出判断方法
- ❖ 程序状态字中各个标志位的含义
- ❖ 逻辑移位、算术移位

❖ 作业

3.5 分析超前进位并行加法器能提高运算速度的原因。

4.1

4.3

4.5