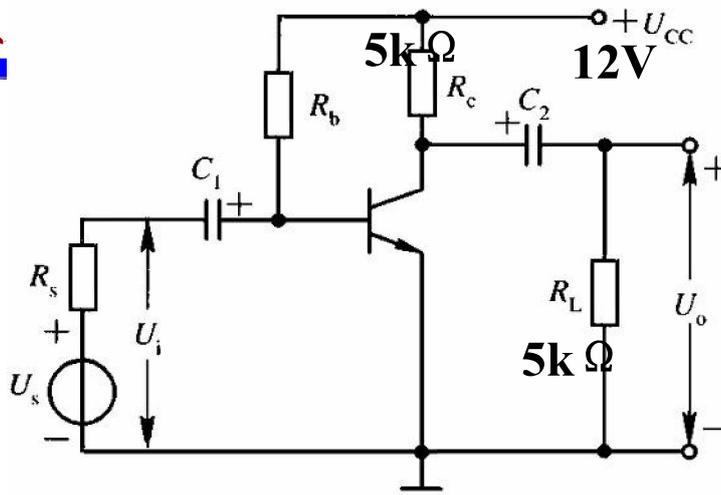


复习:

放大电路的静态分析方法:

解析法公式?


图解方法、步骤?



订正习题P60 9题
 已知放大电路及管子特性曲线，
 (1) 作直流负载线
 (2) 确定 R_b 分别为
 $10M\Omega$ 、 $560k\Omega$ 、
 $150k\Omega$ 时 I_{CQ} 、 U_{CEQ}
 的值。



(3) 当 R_b 为 $560k\Omega$
 R_C 为 $20k\Omega$ 时， Q 点
 发生什么变化，三
 极管工作状态有无
 变化？

解：作直流负载线，

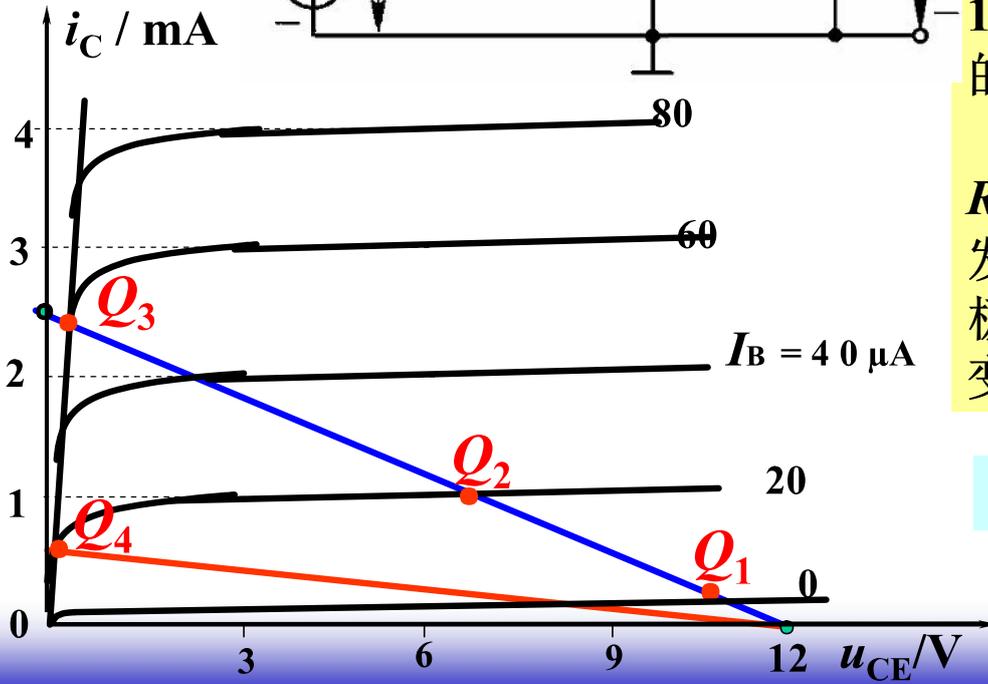


2.3 放大电路的动态分析

2.3.1 动态工作波形

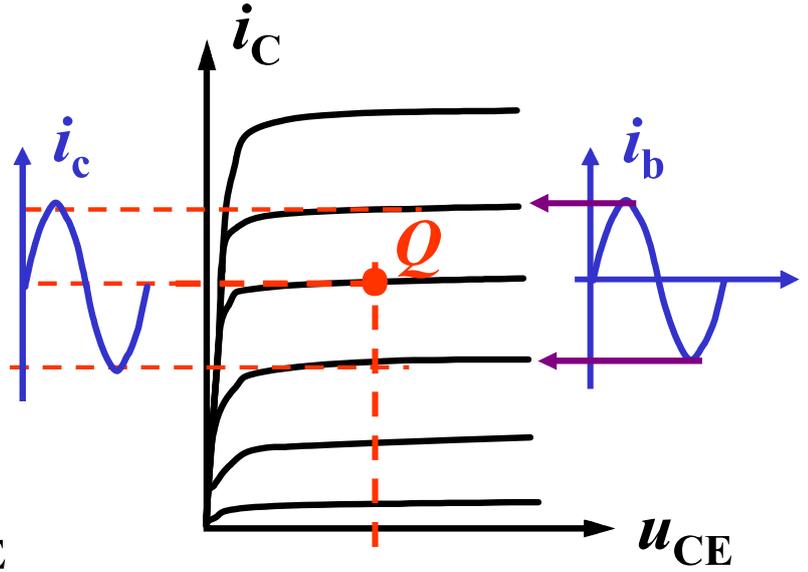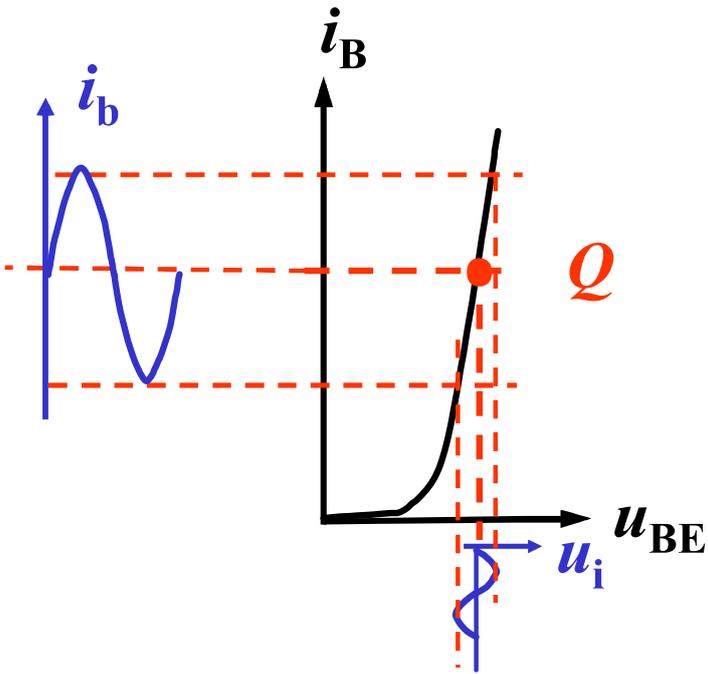


u_{CE} 怎么变化 ?

设 u_{BE} 在 Q 点基础上
有一微小变化 u_i

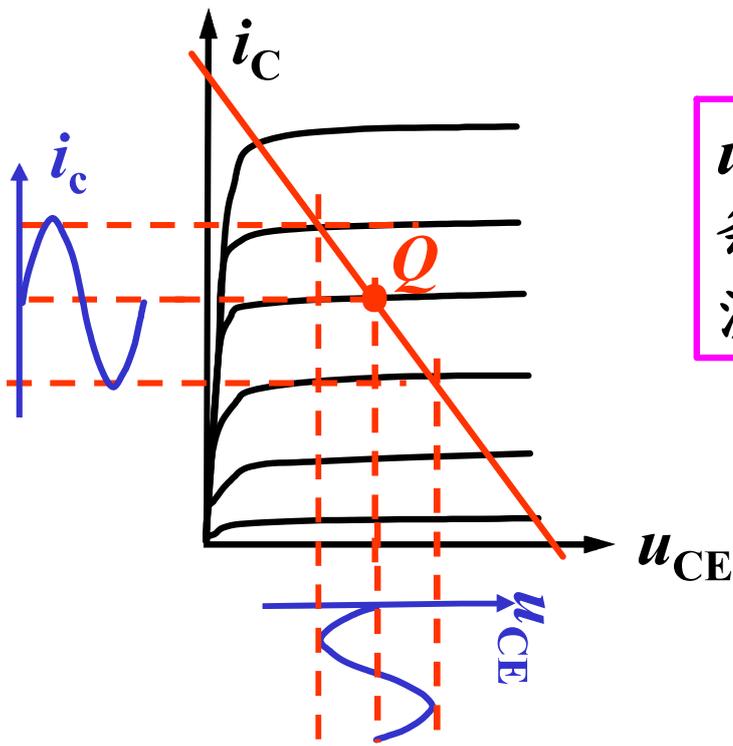


u_{CE} 的变化沿一条直线——交流负载线

各点波形

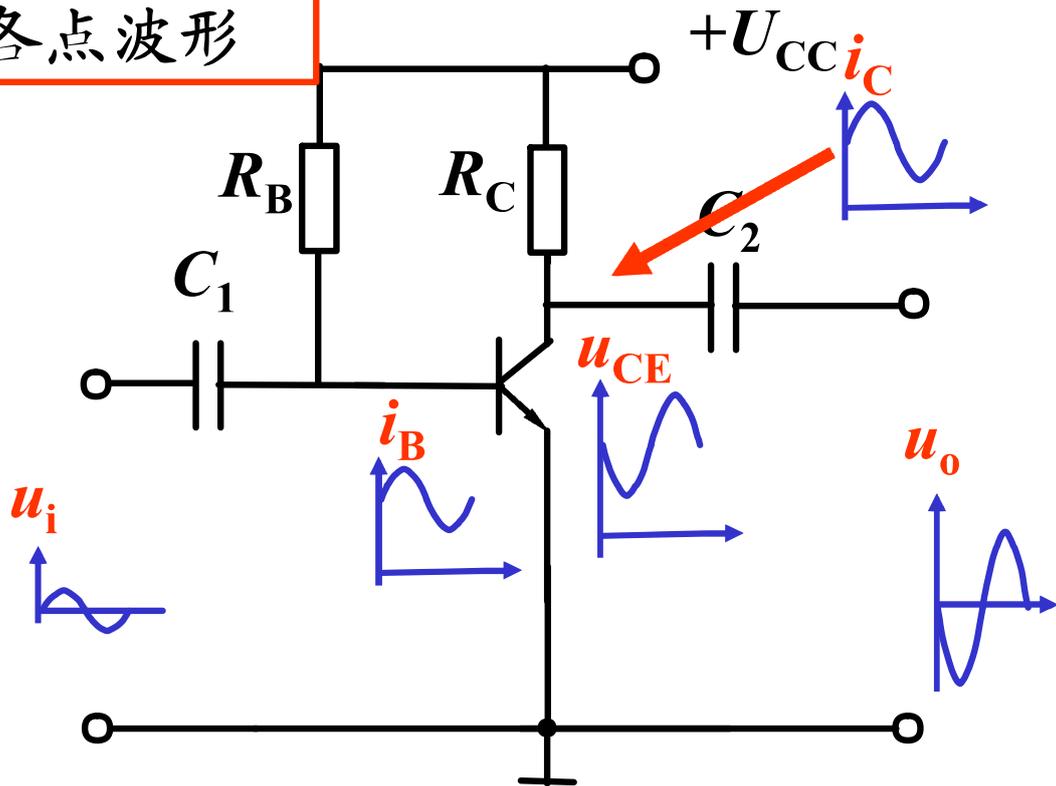


u_o 比 u_i 幅度放大，但相位相反。


各点时域对应波形:

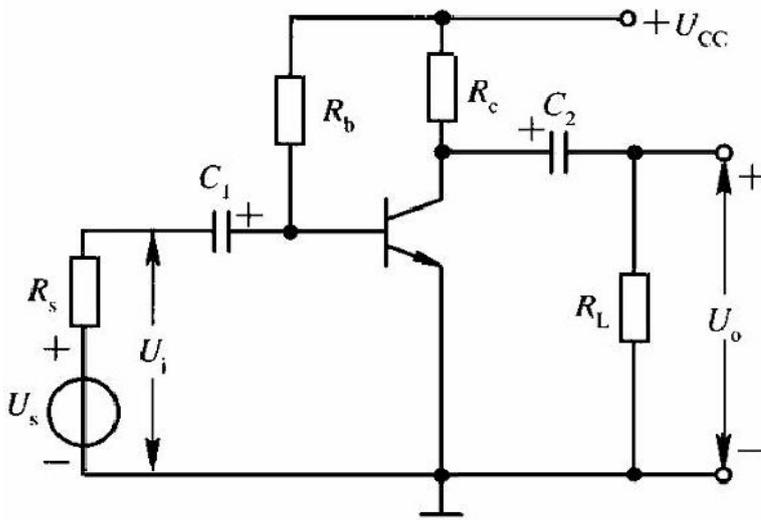

共射放大: 输出与输入反相。

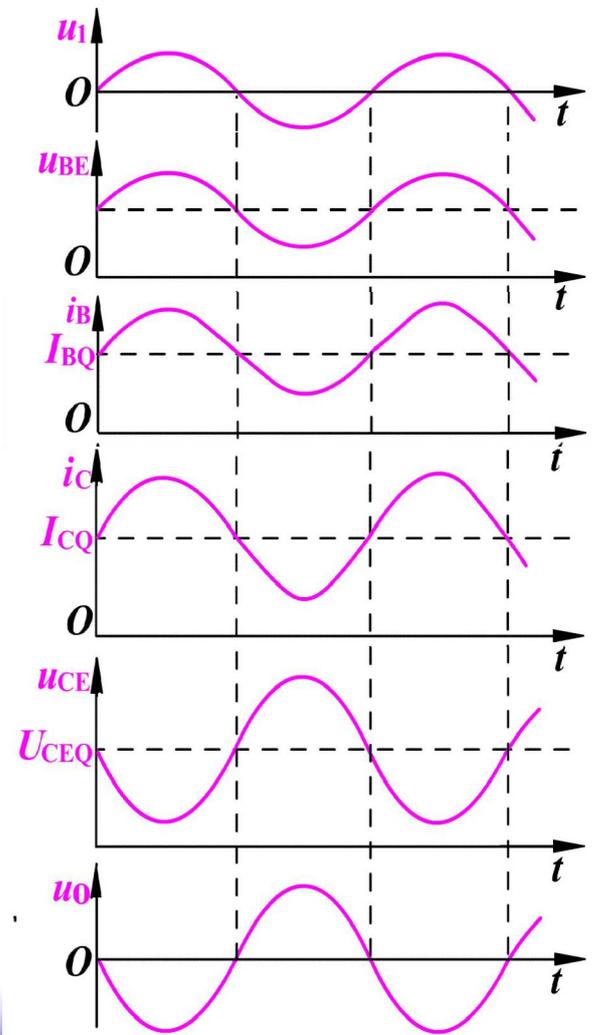

2.3.2 图解法分析动态特性

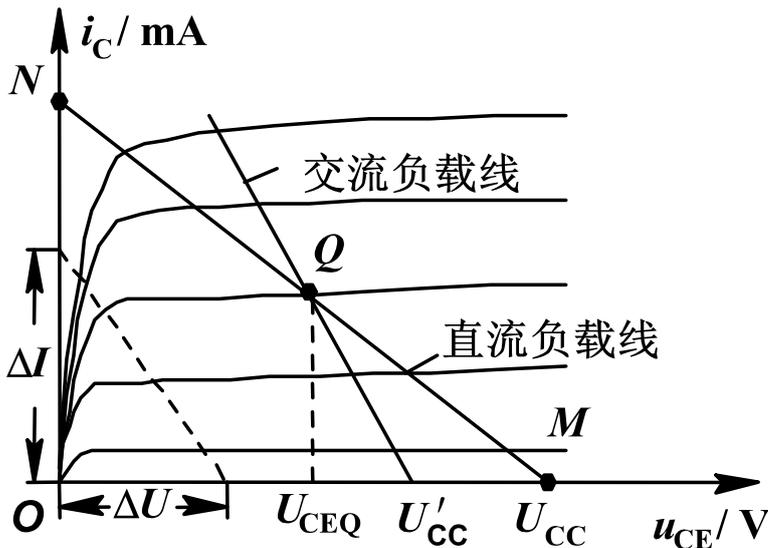

交流负载线的画法

交流负载线有两个特点：

(1) 必通过Q点。(为什么?)

(2) 斜率为 $-\frac{1}{R'_L}$ 。

交流负载线的画法1：

求出在 u_{CE} 坐标的截

距 $U'_{CC} = U_{CEQ} + I_{CQ}R'_L$

再与Q点相连。

交流负载线的画法2：

由 $\Delta U / \Delta I = R'_L$ 作辅助线，再过Q点作其平行线。

例:作出图(a)的交流负载线。已知特性曲线如图(b)所示, $U_{CC}=12V$, $R_c=3k\Omega$, $R_L=3k\Omega$, $R_b=280k\Omega$ 。

解:先作直流负载线, 求出Q点, 如例2

$$\therefore R'_L = R_C // R_L = 1.5k\Omega$$

作辅助线,


$$\text{使 } \frac{\Delta U}{\Delta I} = R'_L = 1.5k\Omega,$$

取 $\Delta U=6V$ 、 $\Delta I=4mA$,

连接两点即为辅助线


过Q点作其平行线。

可看出 $U'_{CC}=9V$ 。

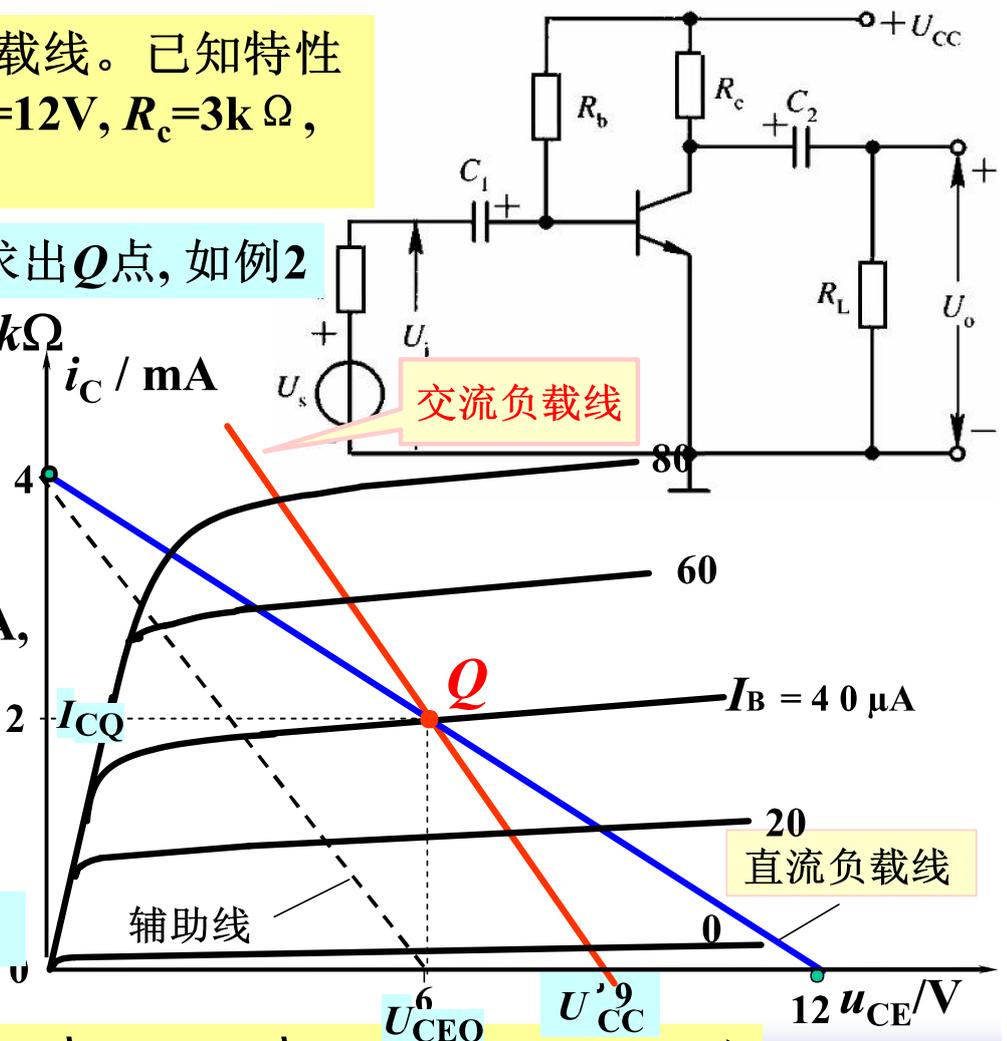

$$\text{与按 } U'_{CC} = U_{CEQ} + I_C R'_L = 6 + 2 \times 1.5 = 9V \text{ 一致}$$


带载后,动态范围 ↓ ,放大倍数 ↓ 。

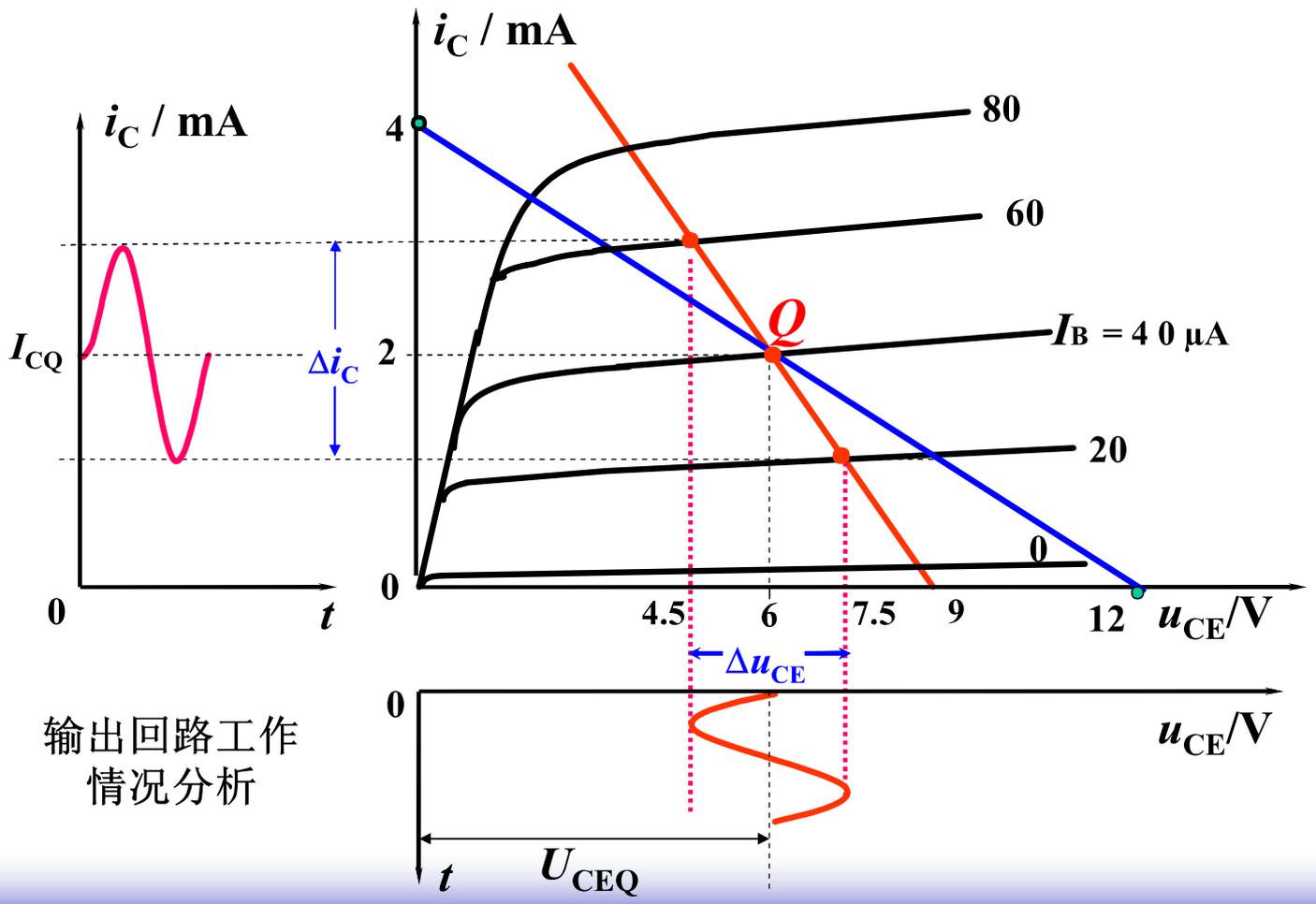


输出回路工作情况分析

2.3.3 放大电路的非线性失真

1. Q 点过低—截止失真

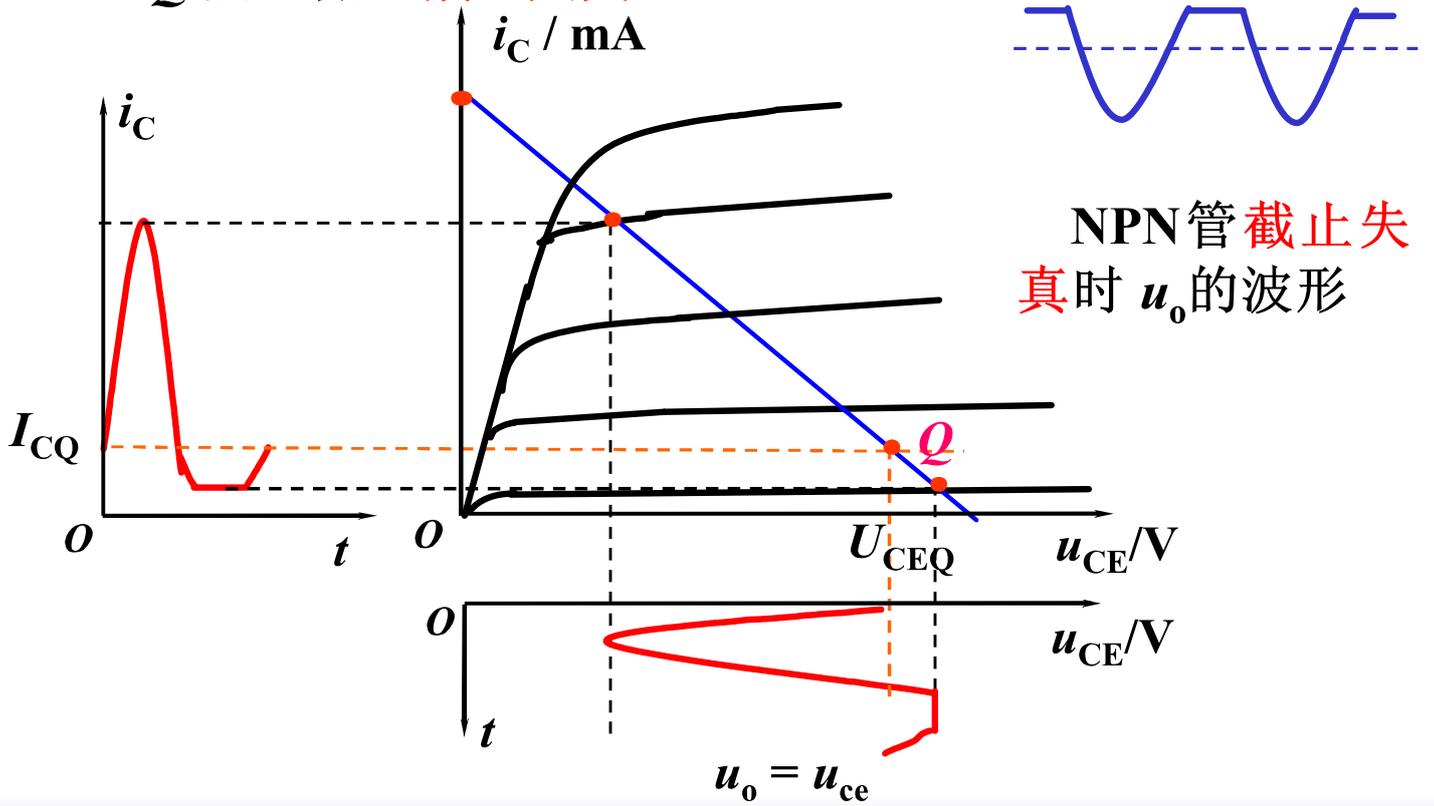


2. Q 点过高—饱和失真

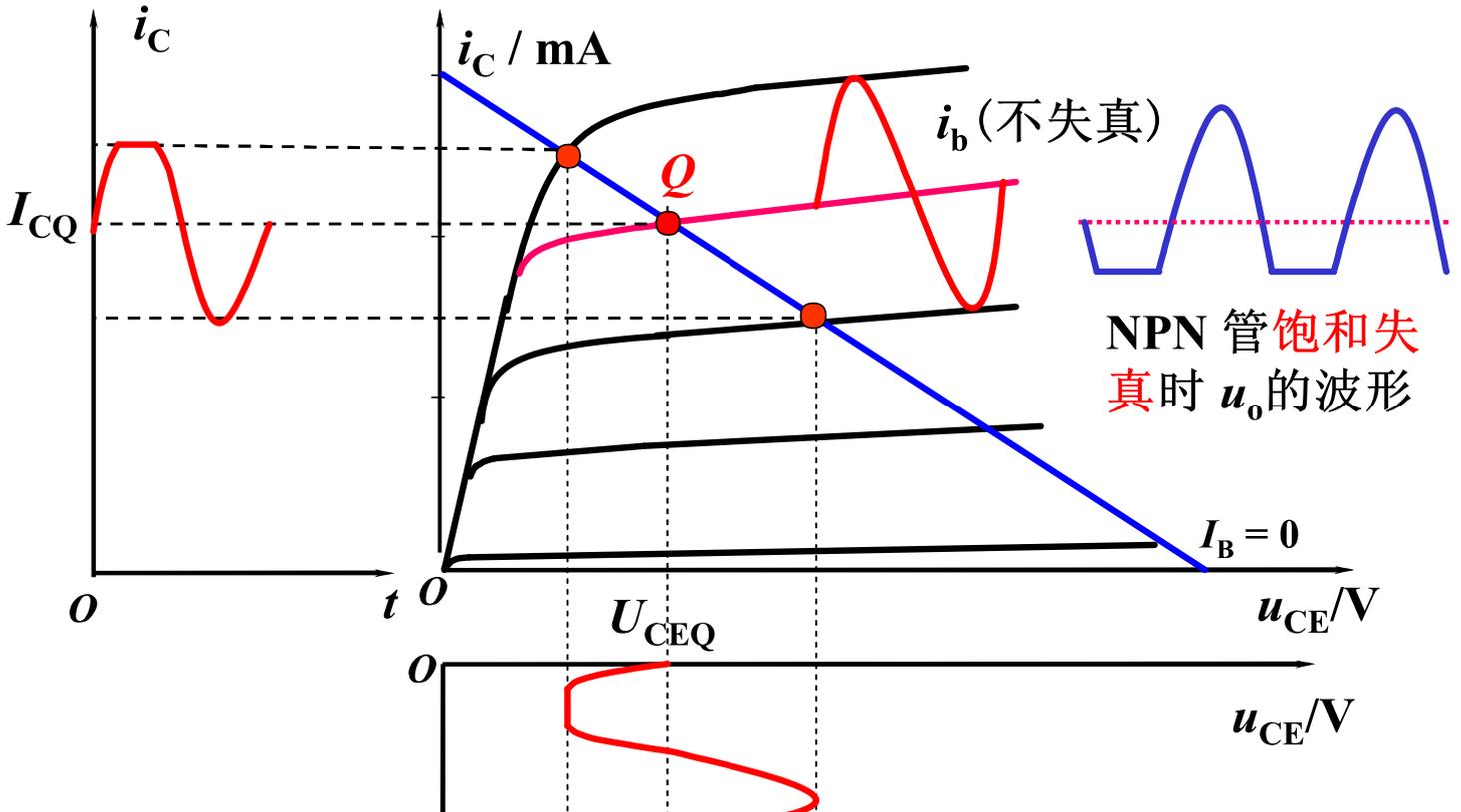


放大电路的**最大不失真输出**电压是什么？

用图解法估算最大不失真输出电压

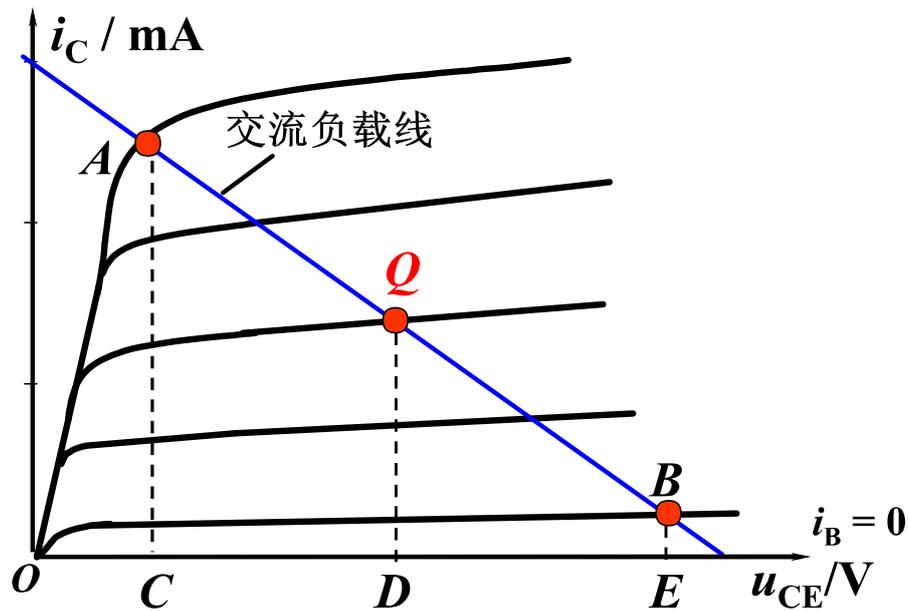

Q 尽量设在交流负载线的中点。则 $AQ = QB$, $CD = DE$

讨论

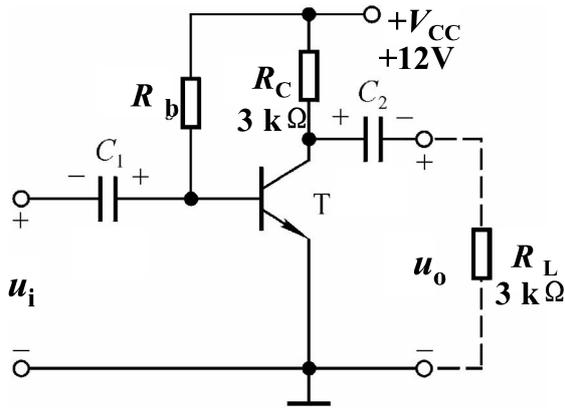

已知 $I_{CQ}=2\text{mA}$, $U_{CES}=0.7\text{V}$ 。


1. 空载情况下，当输入信号增大时，电路首先出现饱和失真还是截止失真？若带负载的情况下呢？

2. 空载和带载两种情况下 U_{om} 分别为多少？

3. 在图示电路中，有无可能在空载时输出电压失真，而带上负载后这种失真消除？



2.3.3 三极管的微变等效电路

一、三极管的h参数微变等效电路（可以只记结论）

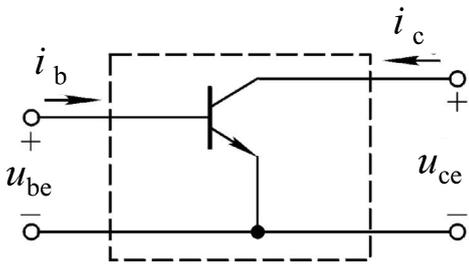

$$u_{BE} = f(i_B, u_{CE})$$

$$i_C = f(i_B, u_{CE})$$

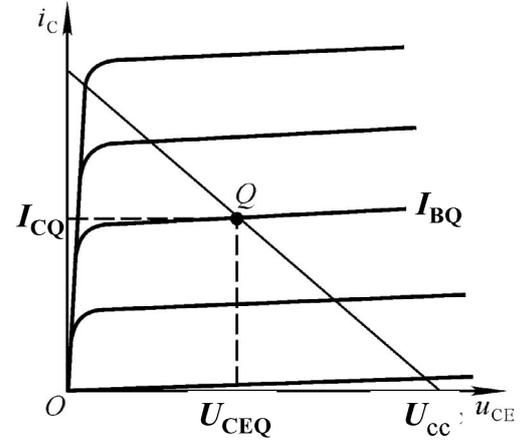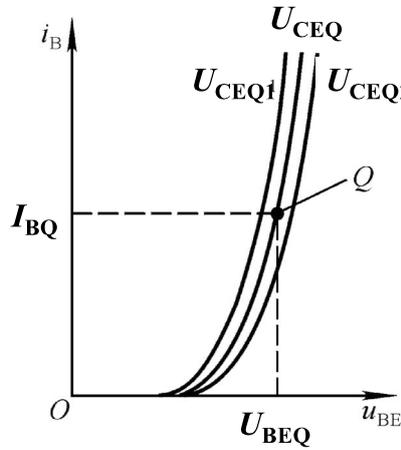

式中：

$$i_B = I_{BQ} + i_b, \quad u_{BE} = U_{BE} + u_{be},$$

$$i_C = I_{CQ} + i_c, \quad u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce}$$

第二

$$u_{BE} = f(i_B, u_{CE})$$

令为h11

$$(i_B, u_{CE})$$

令为h12

全微分形式

$$du_{BE} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} di_B + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} du_{CE} \quad (2-8)$$

令为h21

令为h22

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} du_{CE} \quad (2-9)$$

则(2 - 8)、(2 - 9)式可写成

$$du_{BE} = h_{11} di_B + h_{12} du_{CE} \quad \text{改写成} \quad U_{be} = h_{11} I_b + h_{12} U_{ce}$$

$$di_C = h_{21} di_B + h_{22} du_{CE} \quad I_c = h_{21} I_b + h_{22} U_{ce}$$

$$U_{be} = h_{11}I_b + h_{12}U_{ce}$$

$$I_c = h_{21}I_b + h_{22}U_{ce}$$



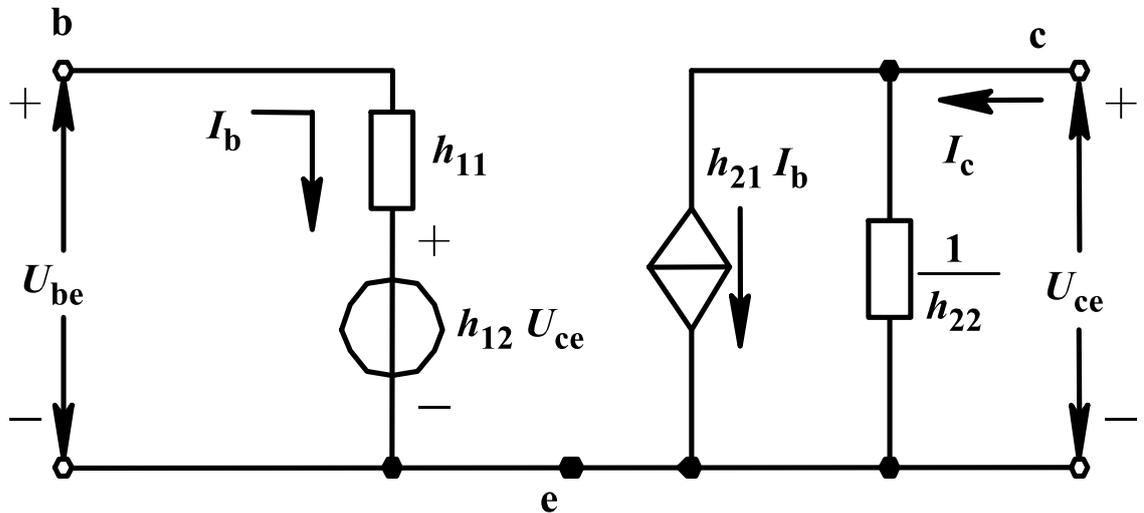


图2-17 h 参数等效电路 (由式得图)

第二章 放大电路分析基础

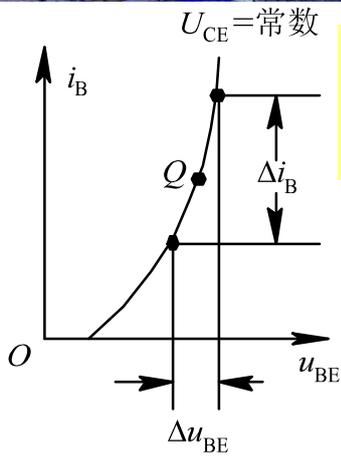


$$h_{11} = \left. \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_B} \right|_{U_{CEQ}} \approx r_{be}$$

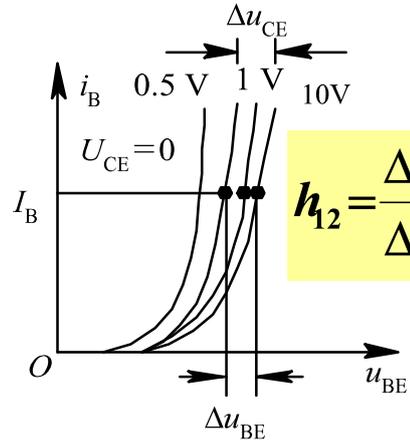


$$h_{12} = \left. \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \approx \mu_r$$

管子的输入电阻 r_{be} 阻值在 $1\text{k}\Omega$ 左右

反向电压传输系数 μ_r 值在 10^{-3} 左右

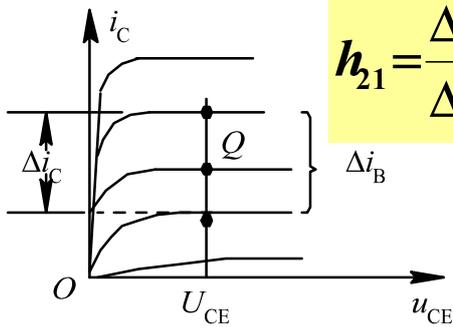

$$h_{21} = \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \right|_{U_{CEQ}} \approx \beta$$

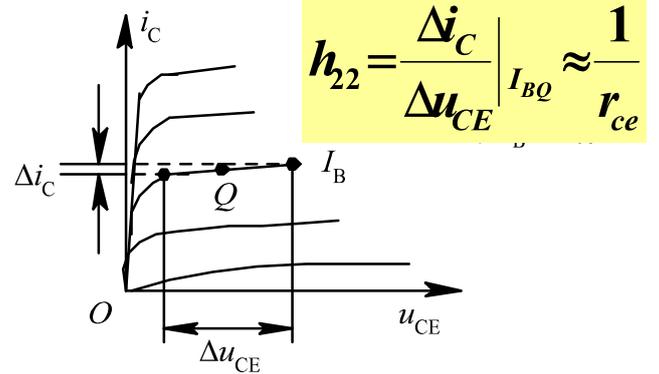

$$h_{22} = \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \approx \frac{1}{r_{ce}}$$

共射电流放大系数 β 值在几十~100

输出电阻 r_{ce} 阻值在几十 $\text{k}\Omega$ ~ 几百 $\text{k}\Omega$

图2-18 从特性曲线上求出 h 参数

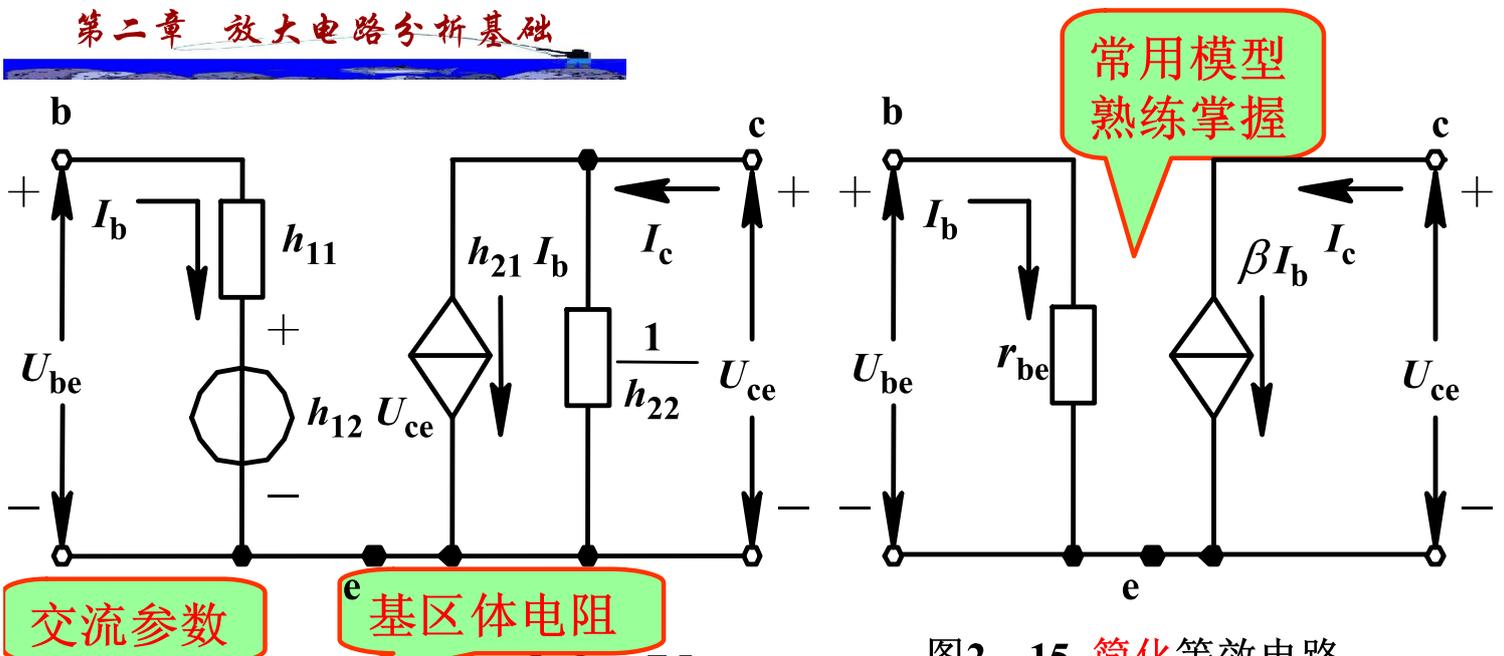


图2-15 简化等效电路

交流参数

基区体电阻

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \quad (\text{常用公式})$$



直流参数

其中： $r_{bb'} = 100 \sim 300 \Omega$ ，通常取200或300 Ω 。

r_{be} 的值，通常在1k Ω 左右。

在小信号条件下，用线性电路代替非线性器件。

r_{be} 公式的来历:

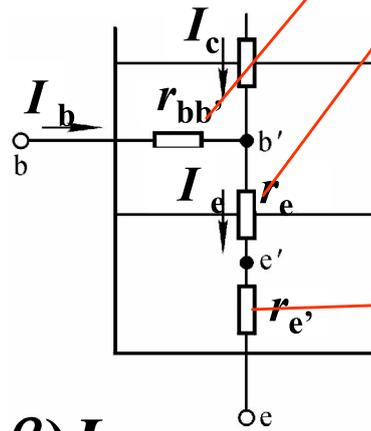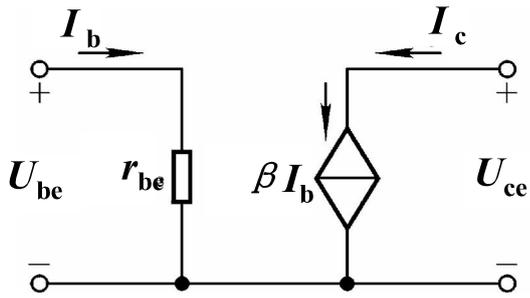

基区体电阻

发射结电阻

可利用PN结的
电流方程求得

发射区体电阻
数值小可忽略

$$U_{be} = r_{bb'} I_b + (1 + \beta) I_b r_e$$

由(1-5)式知: 正偏的 PN 结电阻 $r_e = \frac{26mV}{I_{EQ}}$

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \quad (\text{熟记!!})$$

在输入特性曲线上, Q 点越高, r_{be} 越小!

归纳：图解法分析动态特性的步骤

- (1) 作直流负载线, 求出 Q 点。
- (2) 作交流负载线。从交流负载线可画出输出电流、电压波形, 或求出最大不失真输出电压值。

归纳：三极管微变等效电路

- (1) 量纲不同——是混合参数。
- (2) 受控源有方向性。
- (3) 等效电路是交流参数（不能用来求 Q 点）。
- (4) 等效电路参数与 Q 点有关（是 Q 点附近的参数）。

作业： P60 10(描图)、11

预习2.3.4 三种基本组态放大电路的分析