

第九章 正弦稳态电路的分析

- § 9-1 阻抗和导纳
- § 9-2 电路的相量图
- § 9-3 正弦稳态电路的分析
- § 9-4 正弦稳态电路的功率
- § 9-5 复功率
- § 9-6 最大功率传输

本章重点:

1. 阻抗和导纳;
2. 正弦稳态电路的分析;
3. 正弦稳态电路的功率分析;

作业: 9-1, 9-3, 9-7, 9-15, 9-17,
9-18, 9-23, 9-24, 9-27

§ 9-1 阻抗和导纳

复阻抗 $\overset{\text{def}}{Z} = \frac{U}{I}$ 一、定义

$Z = \frac{1}{Y}$

复导纳 $\overset{\text{def}}{Y} = \frac{I}{U}$

无源网络

欧姆定律的相量形式

$|Z| = \frac{U}{I}$

$j_z = Y_u - Y_i$

$Z = \frac{U}{I} = \frac{U \Delta y_u}{I \Delta y_i}$ $Z_R = R$

$Z_L = j\omega L$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

阻抗 $= |Z| \angle j_z$ 阻抗角

$= R + jX$ 电抗

$|Y| = \frac{I}{U}$

$j_Y = Y_i - Y_u$

$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{|Z| \angle j_z}$ $Y_R = G$

$Y_L = \frac{1}{j\omega L}$

$Y_C = j\omega C$

导纳 $= |Y| \angle j_Y$ 导纳角

$= G + jB$ 电纳

二、串并联的计算

转换原则: $i \circledast I$ $u \circledast U$
 $R \circledast Z$ $G \circledast Y$

$$R_{eq} = \dot{\sum}_{k=1}^n R_k$$

$$u_k = \frac{R_k u}{R_{eq}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \dot{\sum}_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$$i_k = \frac{G_k i}{G_{eq}} = \frac{R_{eq} i}{R_k}$$

$$G_{eq} = \dot{\sum}_{k=1}^n G_k$$

二、串并联的计算 $i \textcircled{R} I \quad u \textcircled{R} U$
 转换原则: $R \textcircled{R} Z \quad G \textcircled{R} Y$

$$Z_{eq} = \dot{\sum}_{k=1}^n Z_k$$

$$U_k = \frac{Z_k U}{Z_{eq}}$$


$$\frac{1}{Z_{eq}} = \dot{\sum}_{k=1}^n \frac{1}{Z_k}$$

$$I_k = \frac{Y_k I}{Y_{eq}} = \frac{Z_{eq} I}{Z_k}$$

$$Y_{eq} = \dot{\sum}_{k=1}^n Y_k$$


HOME

BACK NEXT

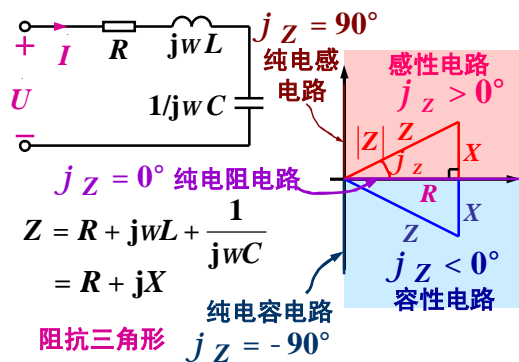

HOME

BACK NEXT

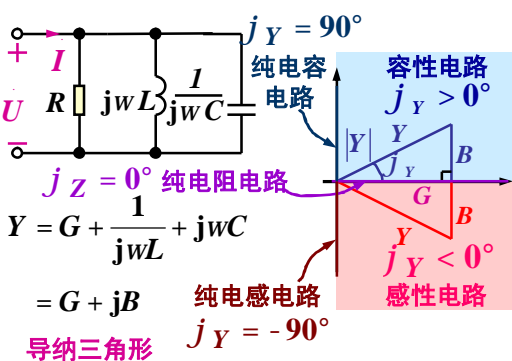

HOME

BACK NEXT


注意

- ① 一端口 N_0 的阻抗或导纳是由其内部的参数、结构和正弦电源的频率决定的, 在一般情况下, 其每一部分都是频率的函数, 随频率而变;
- ② 一端口 N_0 中如不含受控源, 则有 $|jz| \leq 90^\circ$ 或 $|jy| \leq 90^\circ$ 但有受控源时, 可能会出现 $|jz| > 90^\circ$ 或 $|jy| > 90^\circ$ 其实部将为负值, 其等效电路要设定受控源来表示实部;

HOME

BACK NEXT

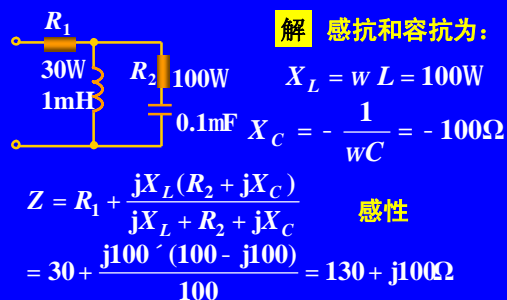
补例1 $w = 10^5 \text{ rad/s}$, 判断图示电路对外呈现感性还是容性?



HOME

BACK NEXT

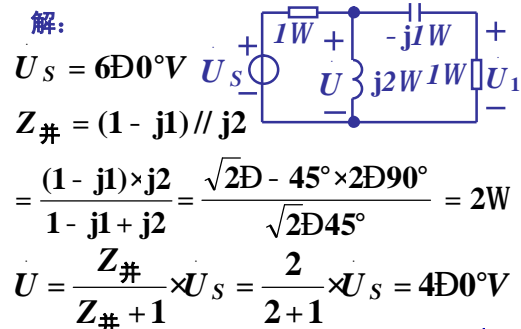补例2 $u_s(t) = 6\sqrt{2} \cos(2t) \text{ V}$, 求: $u_1(t)$



HOME

BACK NEXT

$$\dot{U}_1 = \frac{1}{1 - j1} \times U$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} \times 4 \angle 0^\circ = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ V$$

$$u_1(t) = 4 \cos(2t + 45^\circ) V$$

HOME BACK NEXT

补例3 $u_1 = 10 \cos(t + 60^\circ) V$, $u_2 = 5 \cos(t - 30^\circ) V$
 $X_C = -10 \Omega$, 求无源网络N的Z、Y和等效电路。

解:

$$\dot{U}_1 = 5\sqrt{2} \angle 60^\circ V$$

$$\dot{U}_2 = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ V$$

$$I = \frac{\dot{U}_2}{jX_C} \quad \dot{U}_N = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = Z I$$

HOME BACK NEXT

$$Z = \frac{\dot{U}_N}{I} = 20 + j10 \Omega$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{20 + j10} = 0.04 - j0.02 S$$

HOME BACK NEXT

补例4 图示电路为阻容移相装置，如要求电容电压滞后电源电压 $p/3$ ，问R、C应如何选择。

解:

$$\dot{U}_C = jX_C \frac{\dot{U}_S}{R + jX_C}$$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{U}_C} = j\omega CR + 1$$

$$\rightarrow \omega CR = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

如果输出电压为电阻电压，这时相移如何?

HOME BACK NEXT

补例5 RC选频网络，求 u_1 和 u_0 同相位条件及 $\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0}$

解: 设: $Z_1 = R + jX_C$, $Z_2 = R // jX_C$

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\rightarrow \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

HOME BACK NEXT

$$Z_1 = R + jX_C, Z_2 = R // jX_C$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R + jX_C}{jRX_C / (R + jX_C)}$$

$$= \frac{R^2 - X_C^2 + j2RX_C}{jRX_C} = 2 - j \frac{R^2 - X_C^2}{RX_C} = \text{实数}$$

$$\rightarrow R = |X_C|$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0} = 1 + 2 = 3$$

HOME THE END BACK