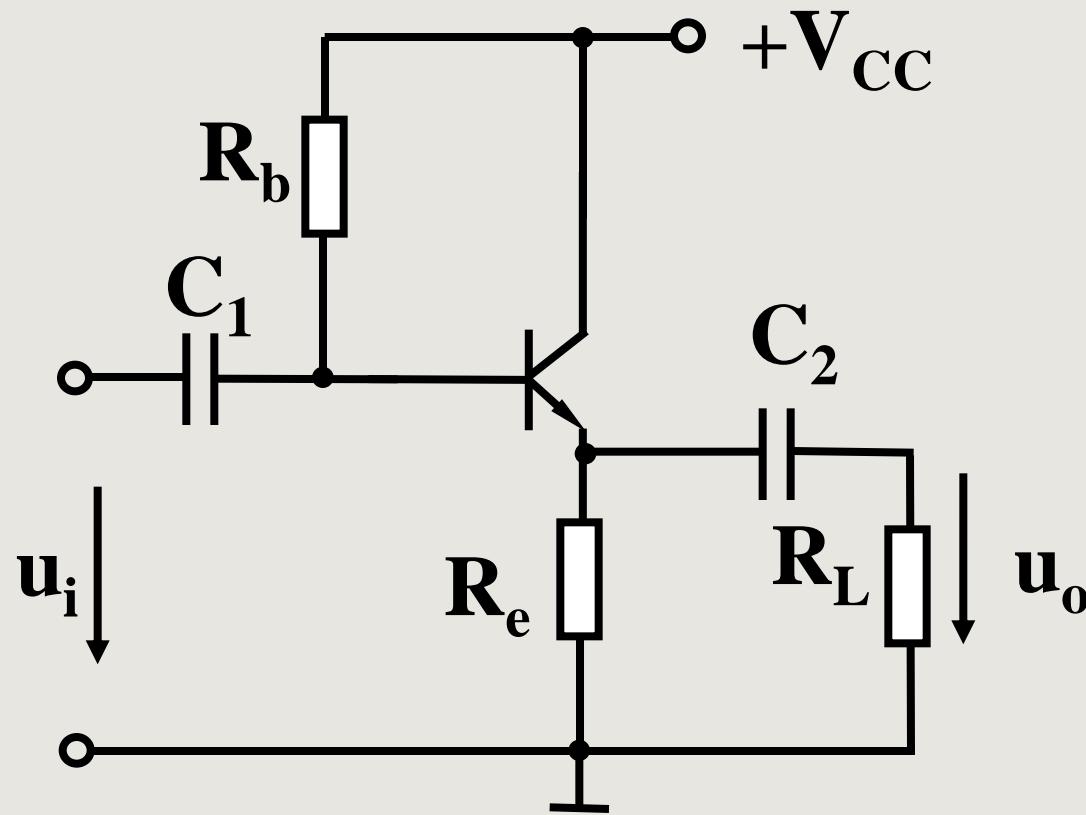





§ 11.1.5 共集放大电路

1. 结构:





2. 直流通道及静态工作点分析：

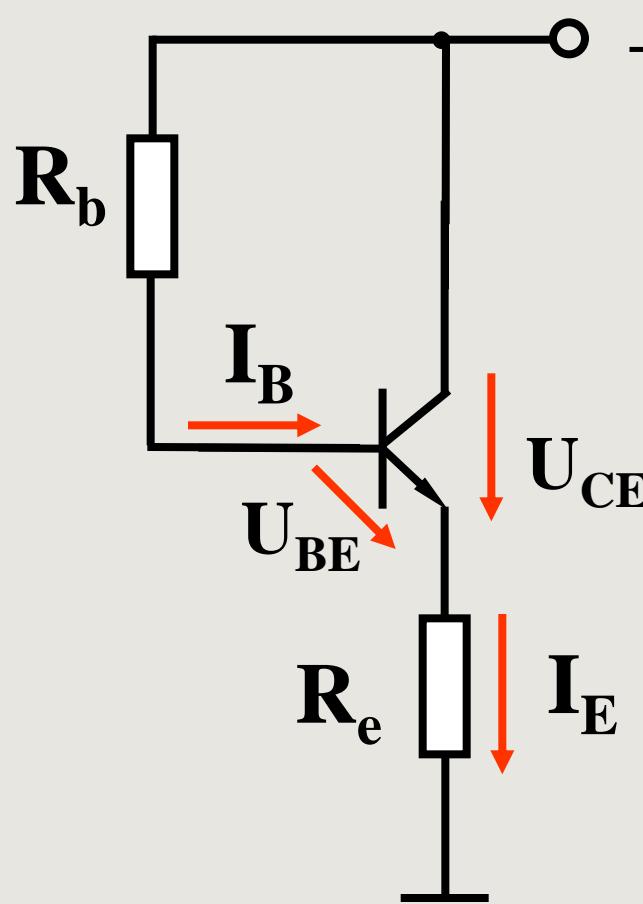

$$+U_{CC} = I_B R_b + U_{BE} + I_E R_e$$
$$= I_B R_b + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_e$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_b + (1 + \beta) R_e}$$


$$I_C = \beta I_B$$


$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E$$



3. 动态分析


交流通道及微变等效电路

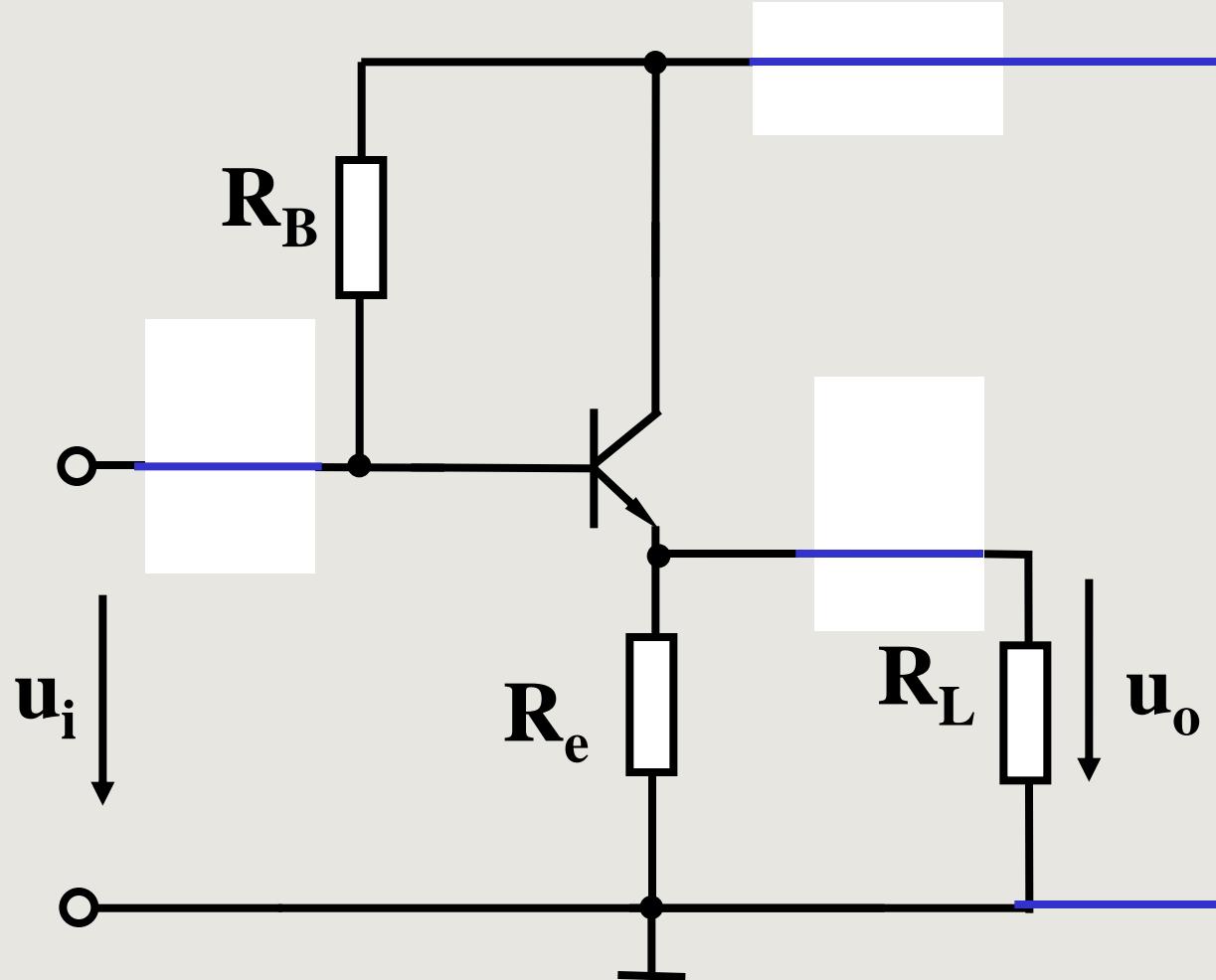

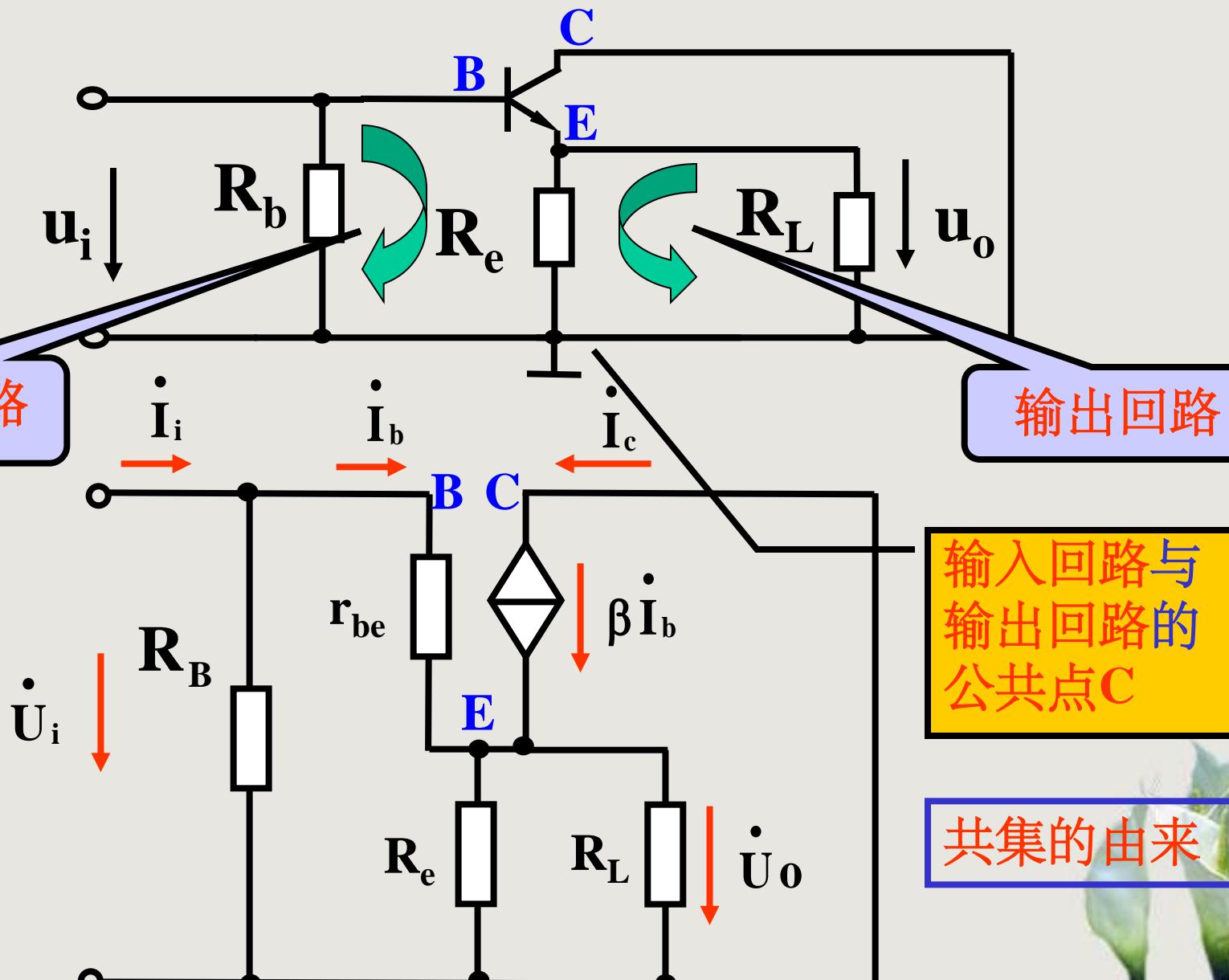



(1) 电压放大倍数

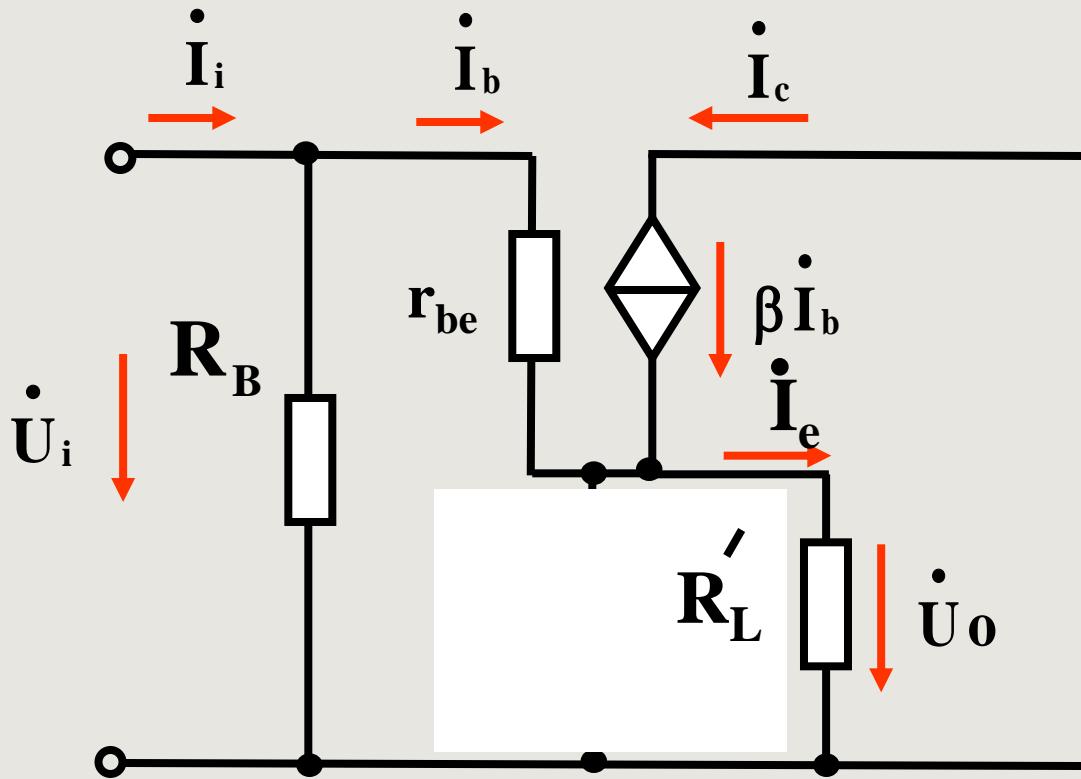

$$R'_L = R_e // R_L$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_o &= \dot{I}_e R'_L \\ &= (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_i &= \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L \\ &= \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$



讨论

$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$$

1、 $r_{be} \ll (1 + \beta)R'_L$, 所以 $A_u \approx 1$,


输出电压与输入电压近似相等，电压未被放大，但是电流放大了，即输出功率被放大了。

2、输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称**电压跟随器**。





(2) 输入电阻

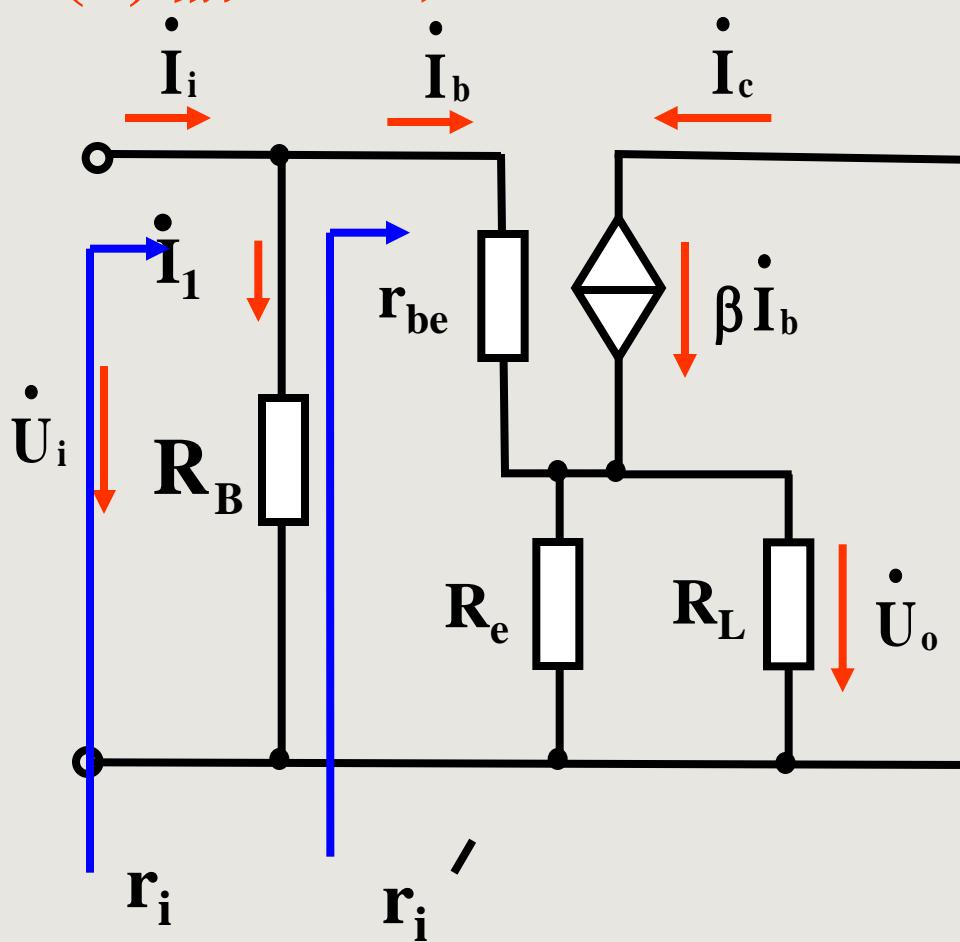

$$\begin{aligned}\dot{U}_i &= \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L \\ &= \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$r'_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b}$$


$$= r_{be} + (1 + \beta) R'_L$$

$$r_i = R_B // r'_i$$

$$= R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]$$



(3) 输出电阻

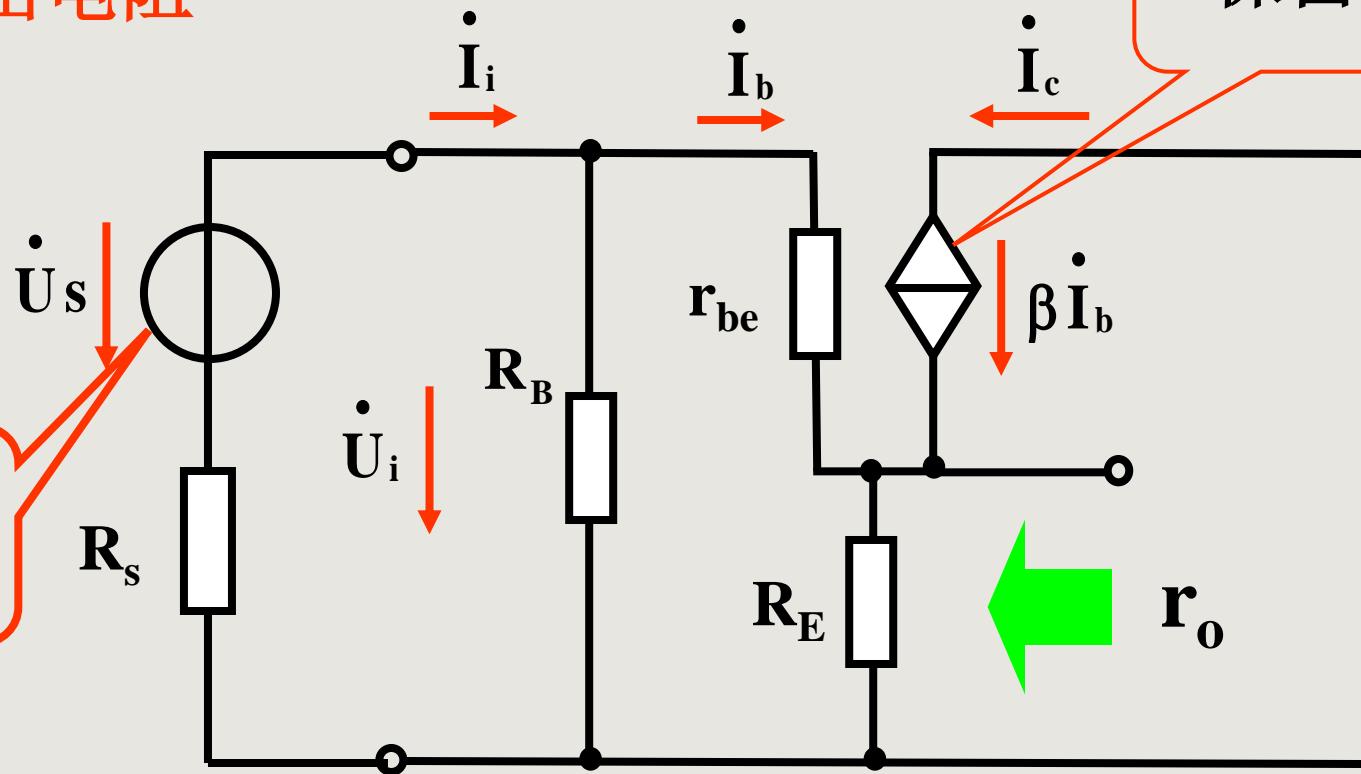

用外加电压法求输出电阻。




(3) 输出电阻

$$R'_s = R_s // R_B$$

$$r_o = R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

当 $R_s=0$ 时

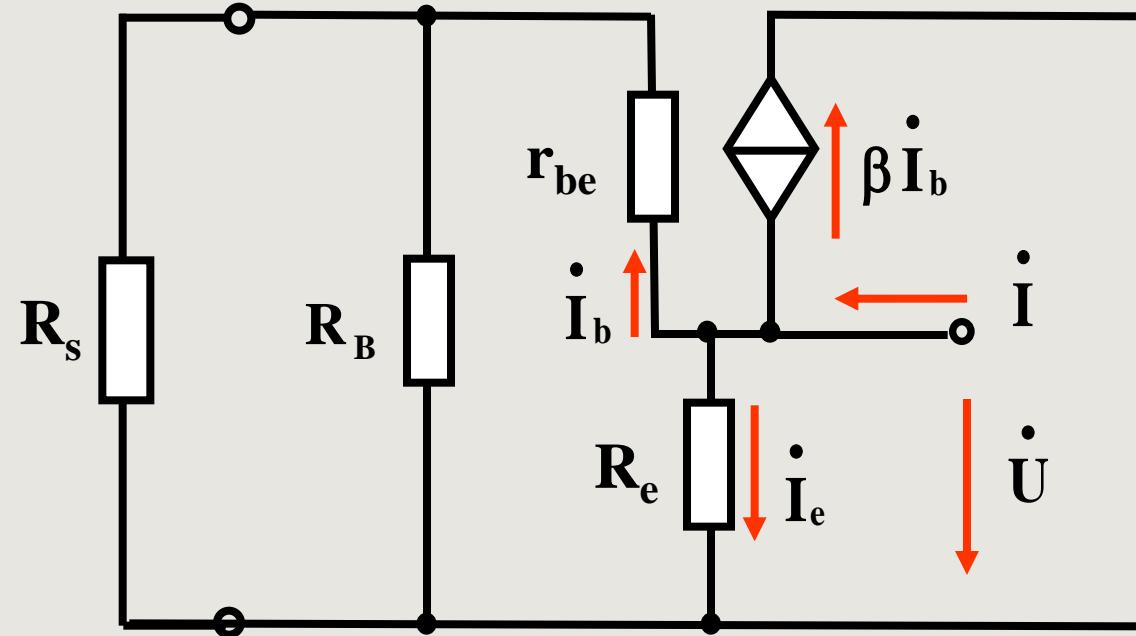

$$\dot{I} = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b + \dot{I}_e = \frac{\dot{U}}{r_{be} + R'_s} + \beta \cdot \frac{\dot{U}}{r_{be} + R'_s} + \frac{\dot{U}}{R_E}$$

$$r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1 + \beta}{r_{be} + R'_s} + \frac{1}{R_E}} = R_E // \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta}$$



射极输出器的特点：电压放大倍数=1，
输入阻抗高，输出阻抗小。

射极输出器的使用

1. 将射极输出器放在电路的首级，可以提高输入电阻。
2. 将射极输出器放在电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能。
3. 将射极输出器放在电路的两级之间，可以起到电路的匹配作用。






共基放大电路（课堂练习）

1. 静态工作点

直流通路与射极偏置电路相同

$$U_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot U_{CC}$$
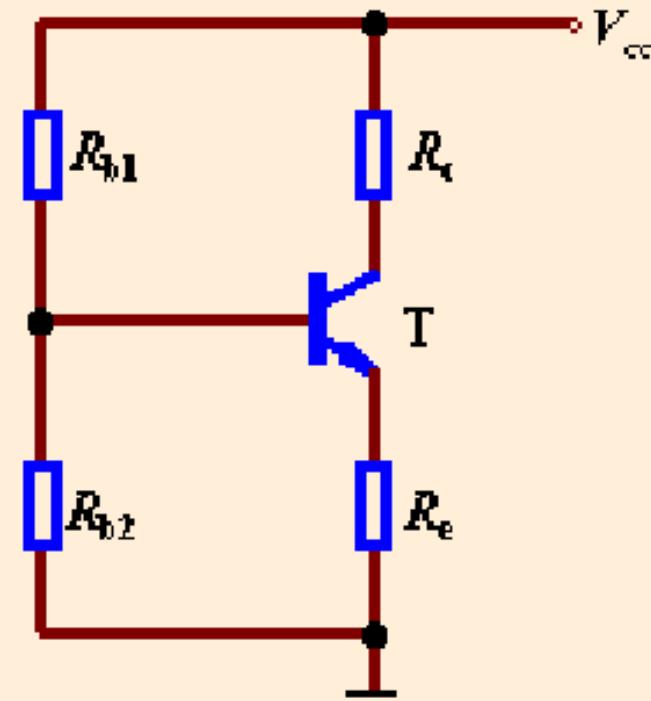
$$I_C \approx I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e}$$





$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_c - I_E R_e \approx U_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$



2. 动态指标

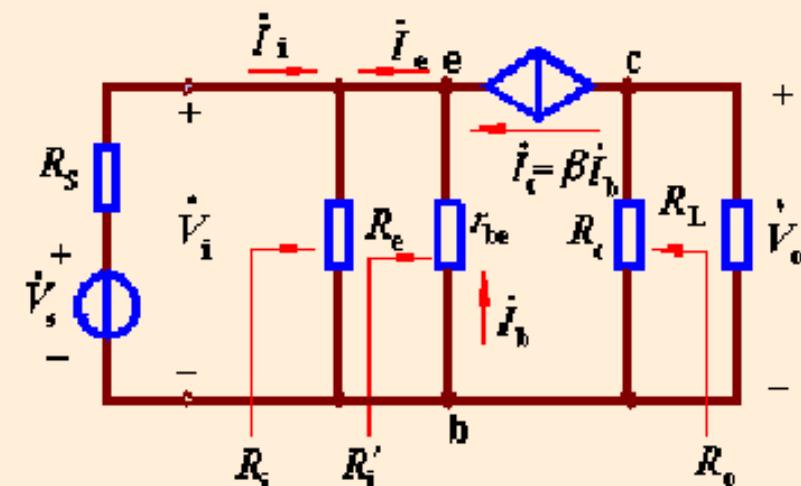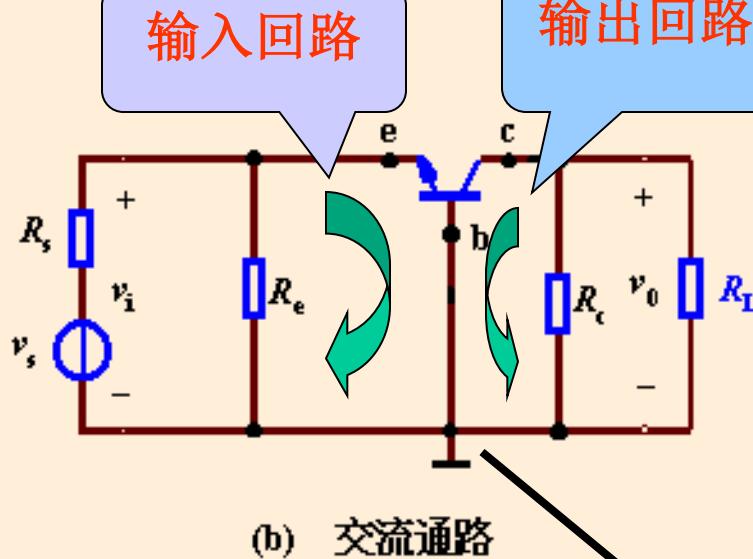

① 电压增益

输入回路: $\dot{U}_i = -\dot{I}_b r_{be}$

输出回路: $\dot{U}_o = -\dot{I}_c R'_L = -\beta \dot{I}_b R'_L$

电压增益: $A_U = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R'_L}{-\dot{I}_b r_{be}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$


输入回路与输出回路公共点B



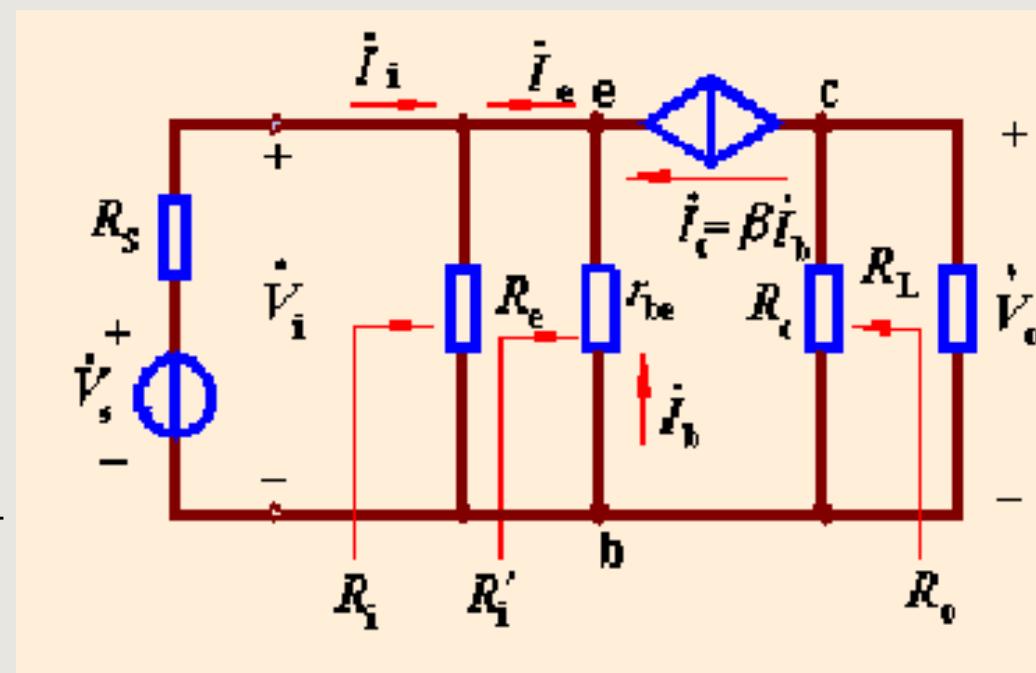2. 动态指标

② 输入电阻

$$\begin{aligned} R'_i &= r_{eb} = \frac{\dot{U}_i}{-\dot{I}_e} \\ &= \frac{-\dot{I}_b r_{be}}{-(1+\beta)\dot{I}_b} = \frac{r_{be}}{1+\beta} \end{aligned}$$






$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_e \parallel r_{eb} = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

③ 输出电阻 $R_o \approx R_c$



3. 三种组态的比较

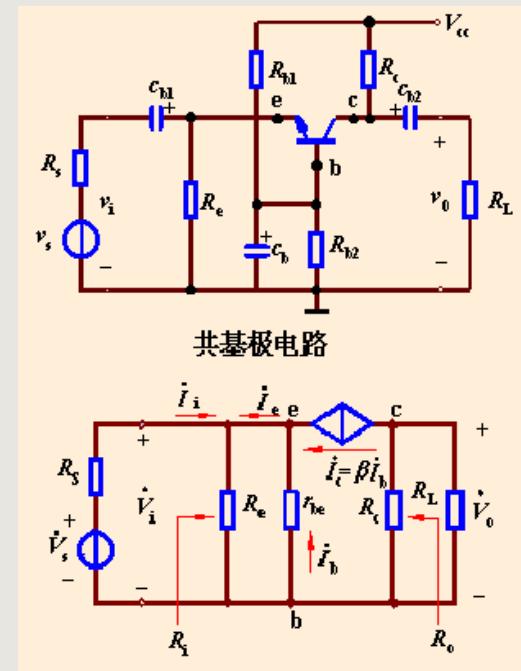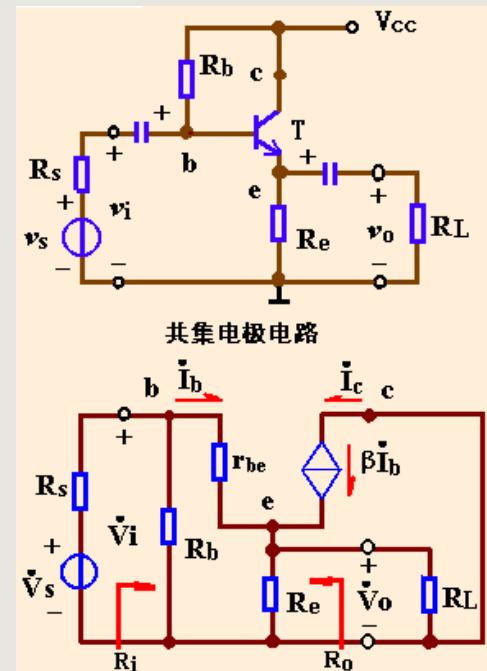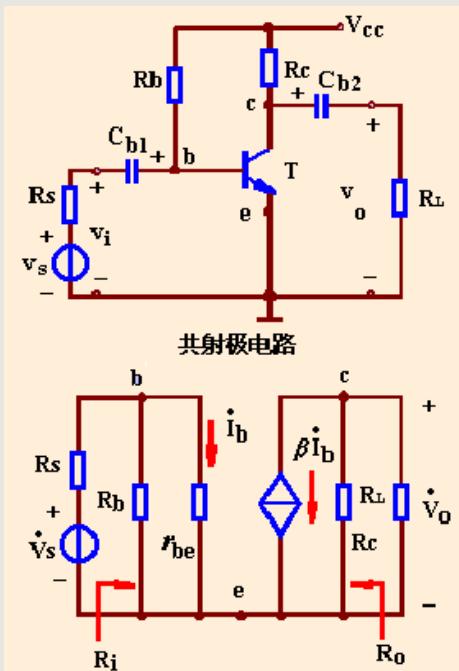

电压增益:

$$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$\frac{(1+\beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)}$$

$$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻:

$$R_b // r_{be}$$

$$R_b // [r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)]$$

$$R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

输出电阻:

$$R_c$$

$$R_e // \frac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1+\beta}$$

$$R_c$$