

5、图 4 所示电路中, G 的支路集合中, G 的一组独立回路是()。

- A. { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 4, 5 }, { 1, 4, 6 }
- B. { 1, 3, 5, 6 }, { 1, 2, 3 }, { 2, 5, 6 }
- C. { 1, 2, 4, 5 }, { 1, 4, 6 }, { 2, 5, 6 }
- D. { 2, 3, 4, 6 }, { 3, 4, 5 }, { 1, 2, 3 }, { 1, 4, 6 }

6、图 5 所示电路的(复)导纳 Y 为()。

- A. $(\frac{1}{5} + j\frac{1}{5})S$
- B. $(\frac{1}{5} - j\frac{1}{5})S$
- C. $(\frac{1}{10} - j\frac{1}{10})S$
- D. $(\frac{1}{10} + j\frac{1}{10})S$

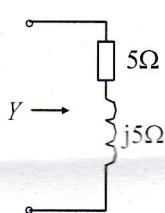


图 5

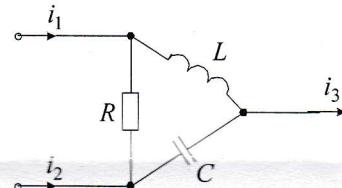


图 6

7、图 6 所示正弦交流电路中, 已知 $R = \omega L = \frac{1}{\omega C}$, $i_1 = 3\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) A$,

$i_2 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t - 45^\circ) A$, 则 i_3 为()。

- A. $5\sqrt{2} \cos(\omega t - 8.1^\circ) A$
- B. $5\sqrt{2} \cos(\omega t + 8.1^\circ) A$
- C. $5\sqrt{2} \cos \omega t A$
- D. $7\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) A$

8、已知某二阶电路的微分方程为 $\frac{d^2 u}{dt^2} + 8 \frac{du}{dt} + 12u = 0$, 则该二阶电路响应的性质

描述为()。

- A. 无阻尼的振荡衰减
- B. 欠阻尼的振荡衰减
- C. 过阻尼的非振荡衰减
- D. 临界的非振荡衰减