

6. 两个互感线圈顺向串联时的等效电感为 3H , 反向串联时的等效电感为 1H , 则互感系数 $M=$ _____。

7. 已知两个非正弦电流 $i_1=(10\cos\omega t+10\cos 3\omega t)\text{A}$, $i_2=(10\cos\omega t-10\cos 3\omega t)\text{A}$, 问这两个电流的有效值各为多少? _____。

8. 某收音机的输入等效电路如图 10 所示, 设两个广播电台的信号电压有效值均为 $15\mu\text{V}$, 第一电台信号频率为 $f_1=540\text{kHz}$, 第二电台信号频率为 $f_2=600\text{kHz}$, 电路中 $R=8\Omega$, $L=300\mu\text{H}$, 问: 当电容调节到 290pF 时, 接受到哪一个电台的节目: _____。

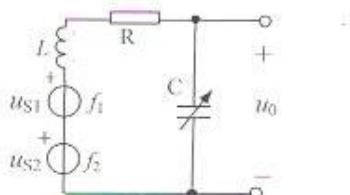


图 10

三、计算题 (计 70 分) 在答题纸上作答, 写出必要的解题过程。

1. (10 分) 如图 11 所示电路中, 电阻 R 可调。问电阻 $R=?$ 可获得最大功率? 且最大功率 $P_{\max}=?$

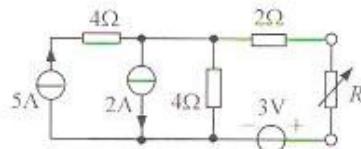


图 11

2. (15 分) 如图 12 所示电路, 已知: $u_s(t)=(12+6\sqrt{2}\cos 3\omega t)\text{V}$, $R=\omega L=3\Omega$,

$\frac{1}{\omega C}=27\Omega$, 求: (1)回路电流的表达式 $i(t)$; (2)电压表与电流表的读数为多少? (均为有效值)

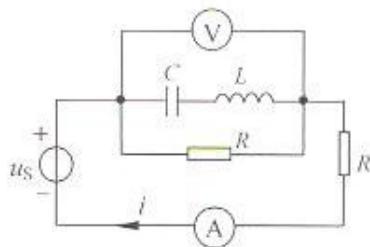


图 12