

§ 3-5 直流发电机


- ❖ 一、基本方程式
- ❖ 二、并励发电机的自励条件
- ❖ 三、发电机的运行特性




一、基本方程式

各物理量正方向的规定：

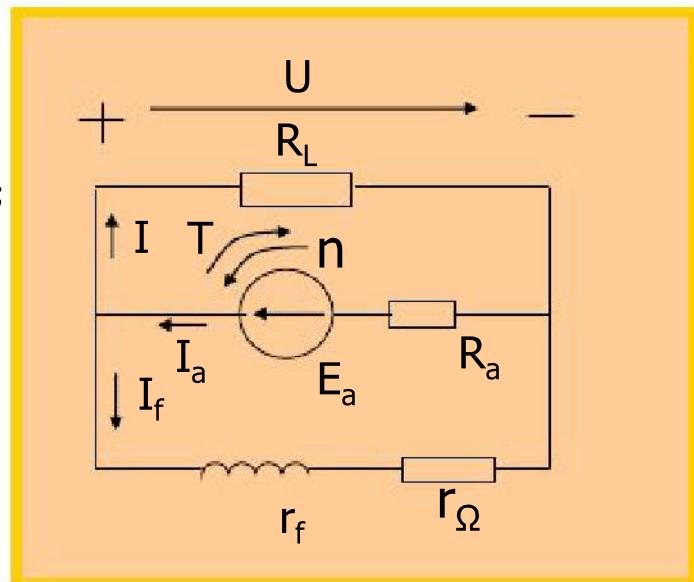- ◆ 电枢电动势 E_a 与电流 I_a 方向一致；
- ◆ 电磁转矩 T 与转速 n 方向相反，为制动转矩。



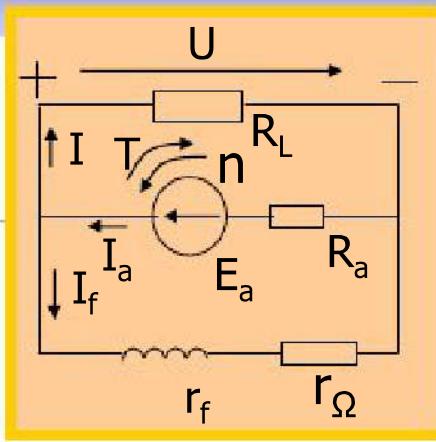

(1) 电流方程

$$I_a = I_f + I$$

(2) 电势平衡式

电枢回路: $E_a = U + I_a R_a$ $E_a > U$

$$R_a = r_a + \frac{2\Delta U}{I_a}$$

励磁回路: $U = I_f \cdot (r_f + r_\Omega) = I_f \cdot R_f$

(3) 转矩平衡式

$$T_1 = T_0 + T$$

T_1 : 输入转矩; T_0 : 空载制动转矩

(4) 功率平衡式

$$T_1 \Omega = T_0 \Omega + T \Omega$$

$$\Omega = \frac{2\pi}{60} \cdot n$$



功率平衡式

$$P_1 = p_0 + P_M$$

P_1 : 输入功率; p_0 : 空载损耗功率;

P_M : 电磁功率

空载损耗功率 p_0 :

$$p_0 = p_{mec} + p_{Fe} + p_{ad}$$

p_{mec} : 机械损耗; p_{Fe} : 铁心损耗;

p_{ad} : 附加损耗(0.5-1)% P_2

电磁功率 P_M :

$$P_M = T \cdot \Omega = E_a \cdot I_a$$

$$P_M = (U + I_a R_a) I_a = UI_a + I_a^2 R_a = P_2 + UI_f + I_a^2 R_a$$




功率和效率

功率平衡式:

$$\begin{aligned}P_1 &= P_M + p_0 \\&= P_2 + p_{cua} + p_{cuf} + p_{Fe} + p_{mec} + p_{ad}\end{aligned}$$

功率流程:

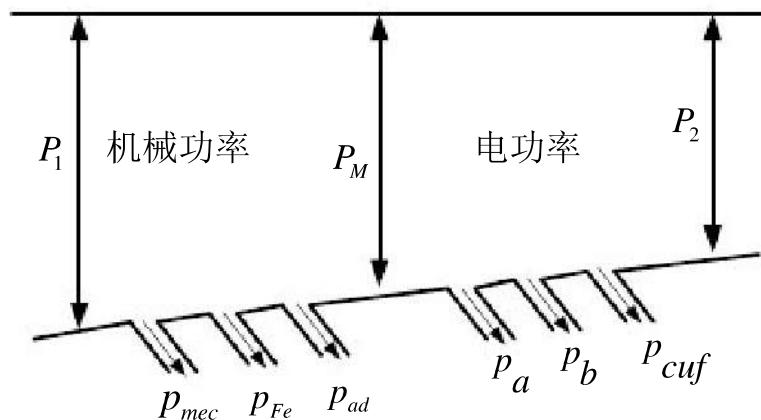


效率:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = (1 - \frac{\sum p}{P_1}) \times 100\%$$




二、并励发电机的自励条件

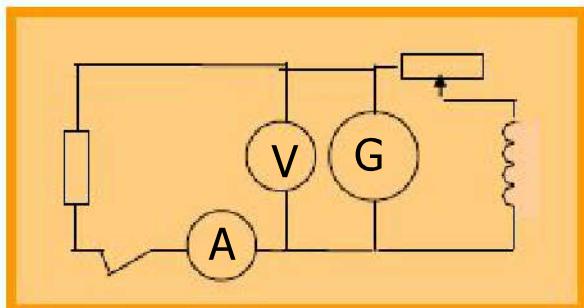

$$I_a = I + I_f$$

“自励发电机”， $I_f = 1\% \sim 5\%$

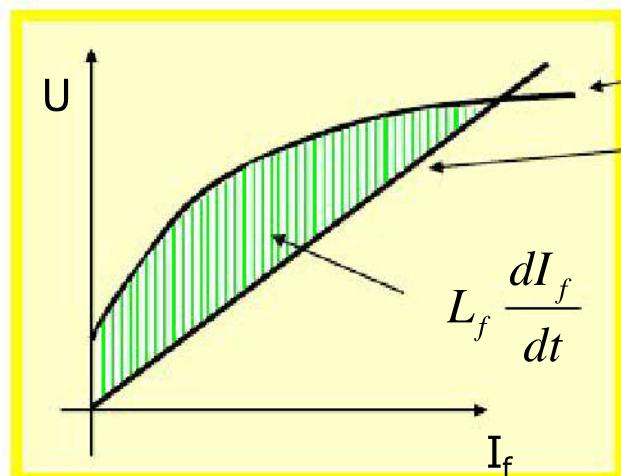


$$I_f R_f = f(I_f)$$

$$U_0 = I_f R_f + L_f \frac{dI_f}{dt}$$



自励条件

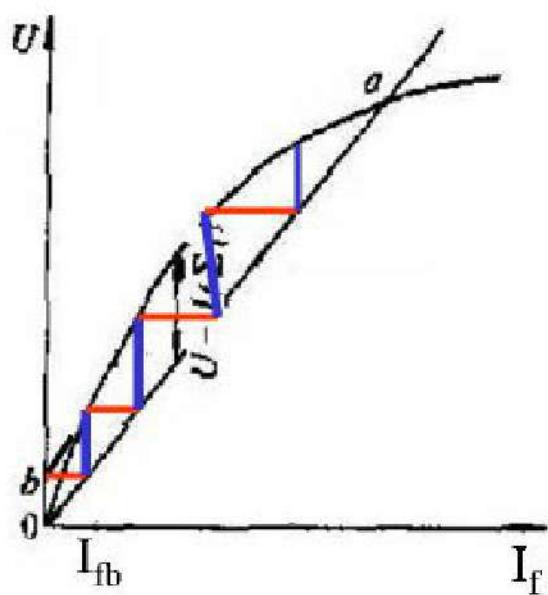

自励过程

磁路的因素：
1. 存在剩磁
2. 饱和现象

电路的因素：
3. 励磁绕组的接法与电机旋转方向正确配合


励磁回路的影响：
4. 励磁回路的总电阻小于该转速时的临界电阻



思考题 ?

1. 没有剩磁?

充磁

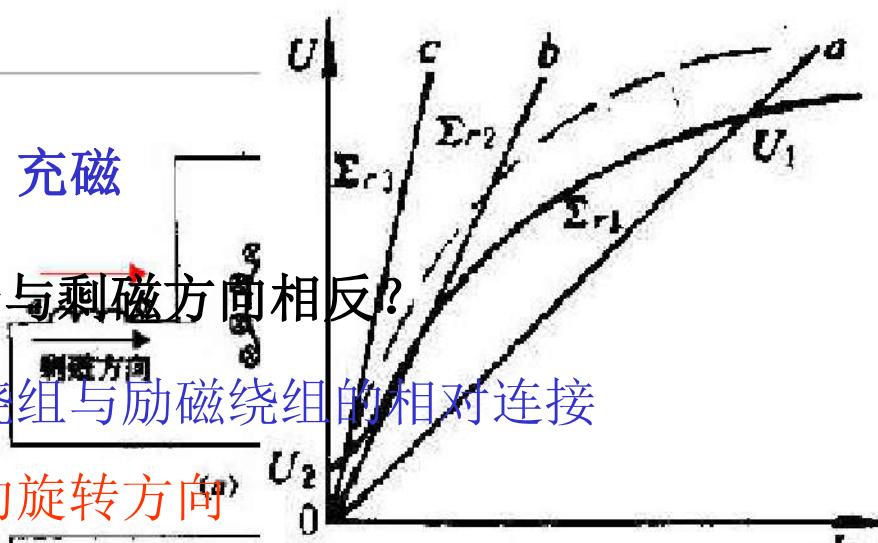


2. 励磁绕组产生的磁场与剩磁方向相反?

- ① 改变电枢绕组与励磁绕组的相对连接
- ② 改变电枢的旋转方向

3. 励磁回路的总电阻不小于该转速时的临界电阻?

提高转速

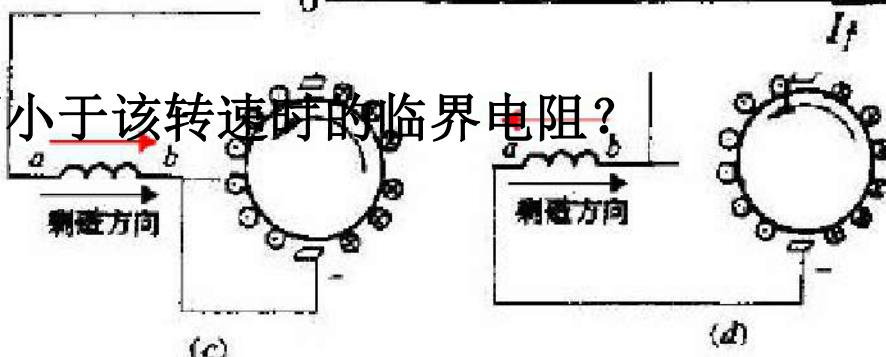

三、发电机的运行特性

直流发电机的四个基本物理量： U 、 I 、 I_f 、 n 。（ n 由原动机拖动，保持不变）

运行特性：在 U 、 I 、 I_f 之间，保证其中一个量不变，另外两个物理量之间的函数关系。


主要特性：

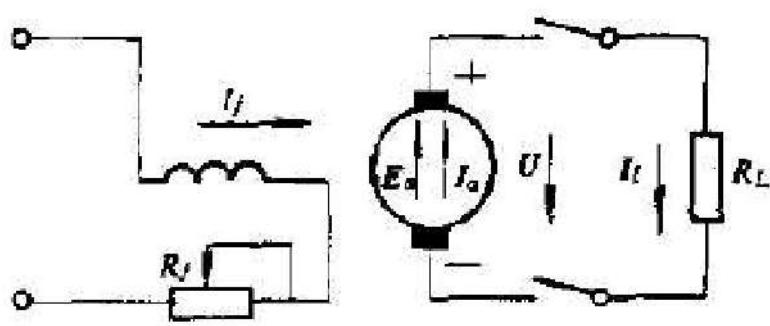- (1) $n=$ 常数， $I=$ 常数， $U=f(I_f)$ ；负载特性
- (2) $n=$ 常数， $I_f=$ 常数， $U=f(I)$ ；外特性
- (3) $n=$ 常数， $U=$ 常数， $I_f=f(I)$ ；调节特性



(一) 他励发电机的特性

- ❖ 励磁电流不随负载电流变化
- ❖ 励磁可调，电压调节范围大，适用于要求电压广泛可调的（< 600V）及高压（>600V）以上均



如何改变电机端电压极性？

$$E_a = C_e \Phi n$$

取决于电枢电势的方向，

- 改变转向，而磁通方向不变
- 改变磁通方向，而转向不变



他励时的空载特性

$$U_0 = f(I_f), \quad I = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{空载时 } U_0 = E_a \\ E_a = C_e \phi n \end{array} \right\} \begin{array}{l} \xrightarrow{n \text{等于常数}} U_0 = f(I_f) \propto \Phi = f(I_f) \\ \xrightarrow{E_a \propto \phi} \end{array}$$

空载特性实质即为磁化曲线





空载特性 $U_0 = f(I_f)$

实验测量方法:

调节 $r_f \rightarrow I_f$ 单调增长 $\rightarrow U = 1.1 \sim 1.3 U_N \rightarrow I_f$ 单调减小至 0

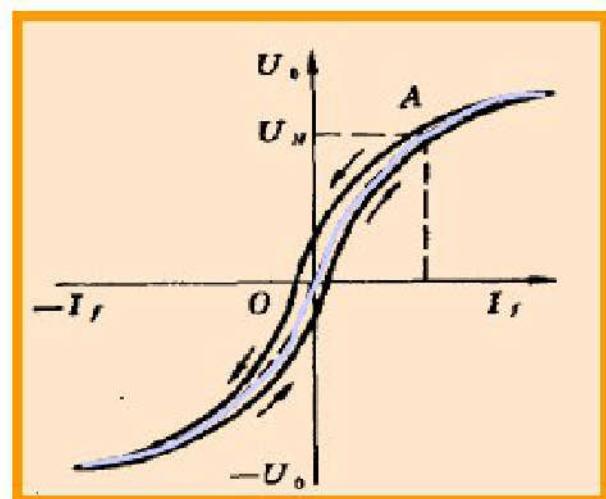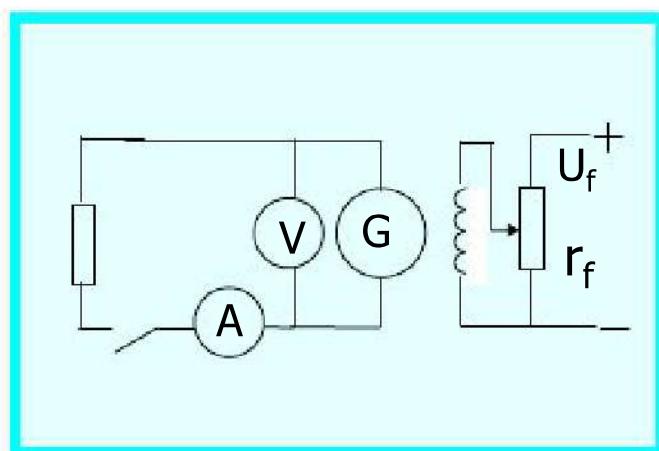
I_f 反向单调增长 $U = - (1.1 \sim 1.3) U_N \quad I_f$ 单调减小至 0





他励时的外特性

$$U = f(I), \quad I_f = \text{const}$$

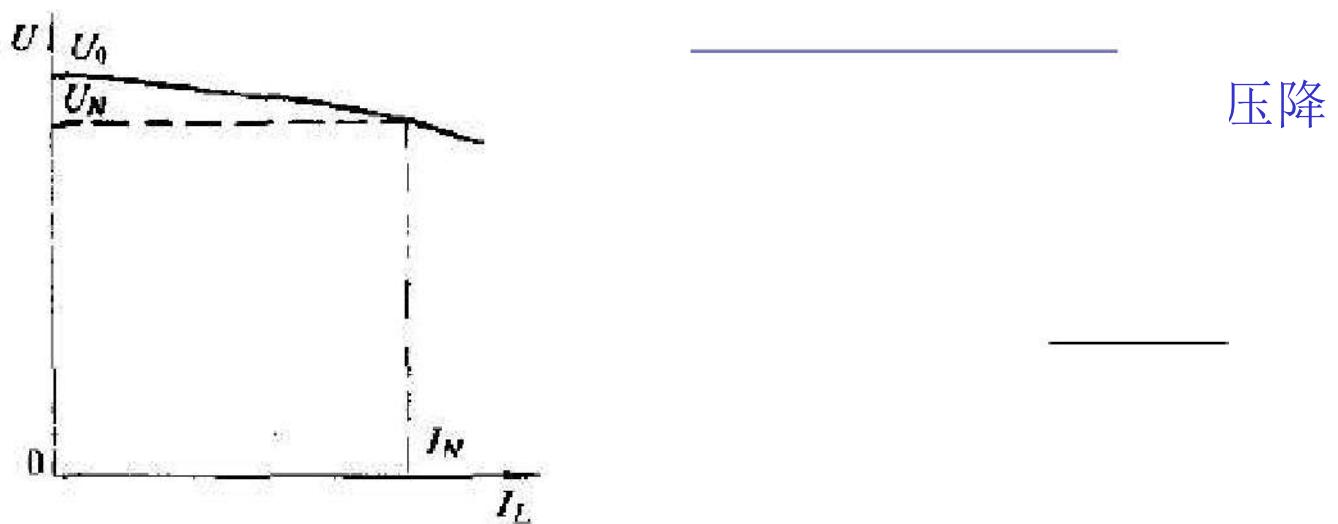


压降



他励时的调节特性

$$I_f = f(I), \quad U = const$$

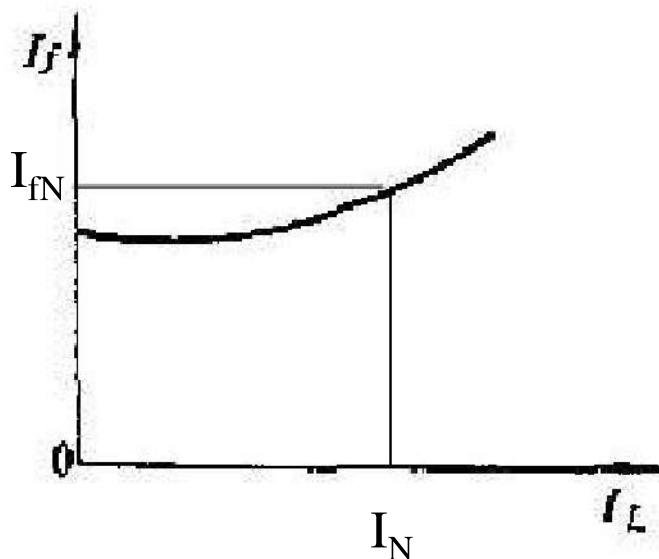

- ❖ 当有负载电流时，为要维持端电压不变，随着负载电流的增大，励磁电流相应增大




(二) 并励发电机的特性

- ◆ 励磁绕组与电枢绕组并联、励磁电流由发电机电枢绕组区电压变化
原，如同步电机的励磁机、蓄电磁的充

如何改变电机端电压极性？

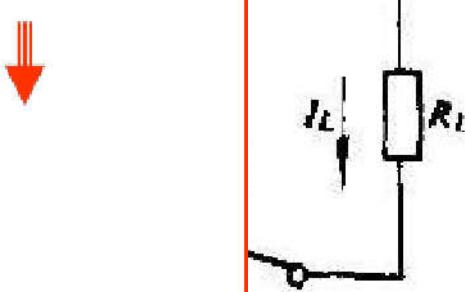改变电刷间极性时应注意电
压建立的问题：即改变原
动机转向时必须改变绕组
的相对连接，使感应电势
与剩磁方向一致





并励时的空载特性

$$U_0 = f(I_f), \quad I = 0$$


$$\left. \begin{array}{l} U_0 = E_a - I_f R_a \\ I_f \square I_{aN} \end{array} \right\} \Rightarrow U_0 \approx E_a \propto \Phi$$

$$U_0 = f(I_f) \propto \Phi = f(I_f) \quad \text{与他励电机相同}$$



并励时的外特性 $U = f(I)$, $R_c = \text{const}$

拐点产生的原因:

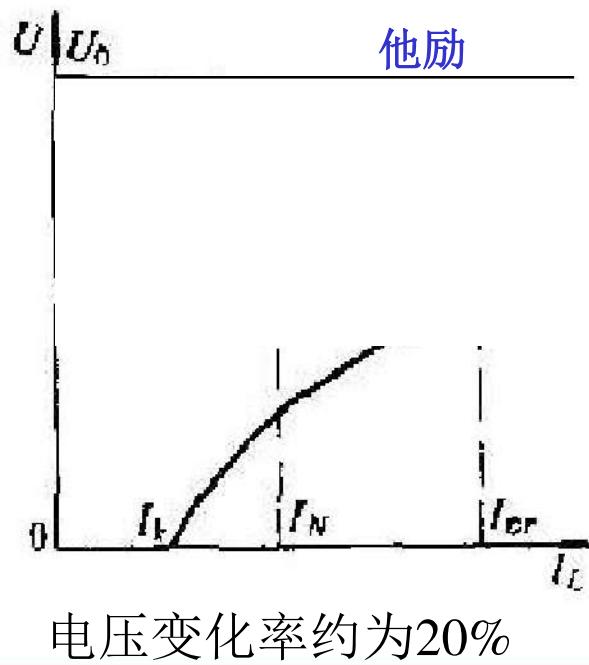

直接短路时，端电压 $U=0$ ，励磁绕组电压等于0。励磁电流为零，感应电势仅为剩磁电势，并引起短路电流。短路的影响主要在于突然短路的瞬间：

由于励磁绕组有很大的电阻，磁通不能立即变为零， i_{\max} 可达 $8-12I_N$ 。



并励时的调节特性

$$I_f = f(I), \quad U = const$$



思考题

❖ 并励发电机在下列情况下空载电压如何变化?

(1) 磁通 Φ 减小10%

$$E_a = C_e \Phi n$$

则 $U_0 = E_a$ 也减小10%

(2) 励磁电流减小10%


发电机正常运行处于磁路饱和状态, I_f 减小10%,
则 Φ 减小小于10%

(3) 励磁回路电阻减小10%

R_f 减小10%, 磁阻斜率线减小10%, 空载电压是磁化曲线与磁阻线的交点。由于工作在磁化曲线的饱和区, U_0 增加不到10%




(三) 串励发电机特性

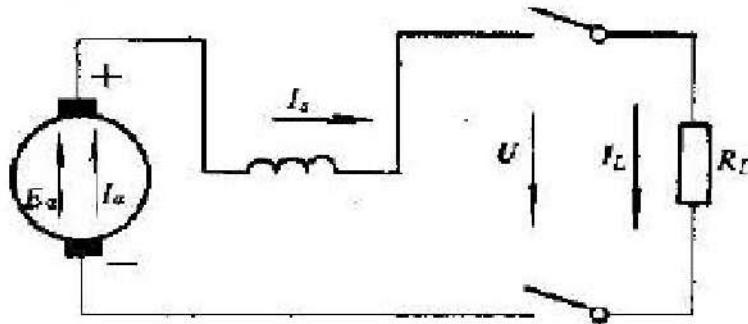

电压建立过程

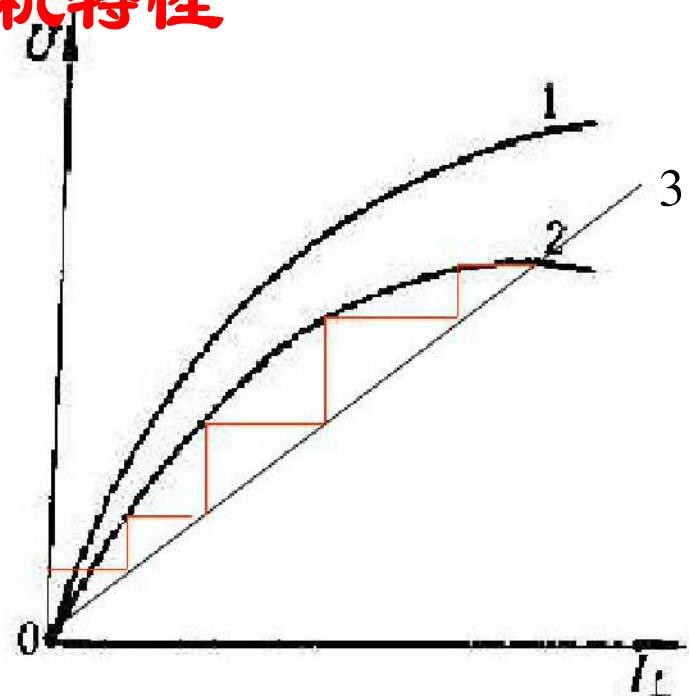
端电压与负载电阻有关，若负载电阻减小，则端电压升高；若负载电阻大于一临界电阻，则电势不能建立。



1. 空载特性（另外励磁）
2. 外特性
3. 场阻线（包括外电阻）



(四) 复励发电机的特性

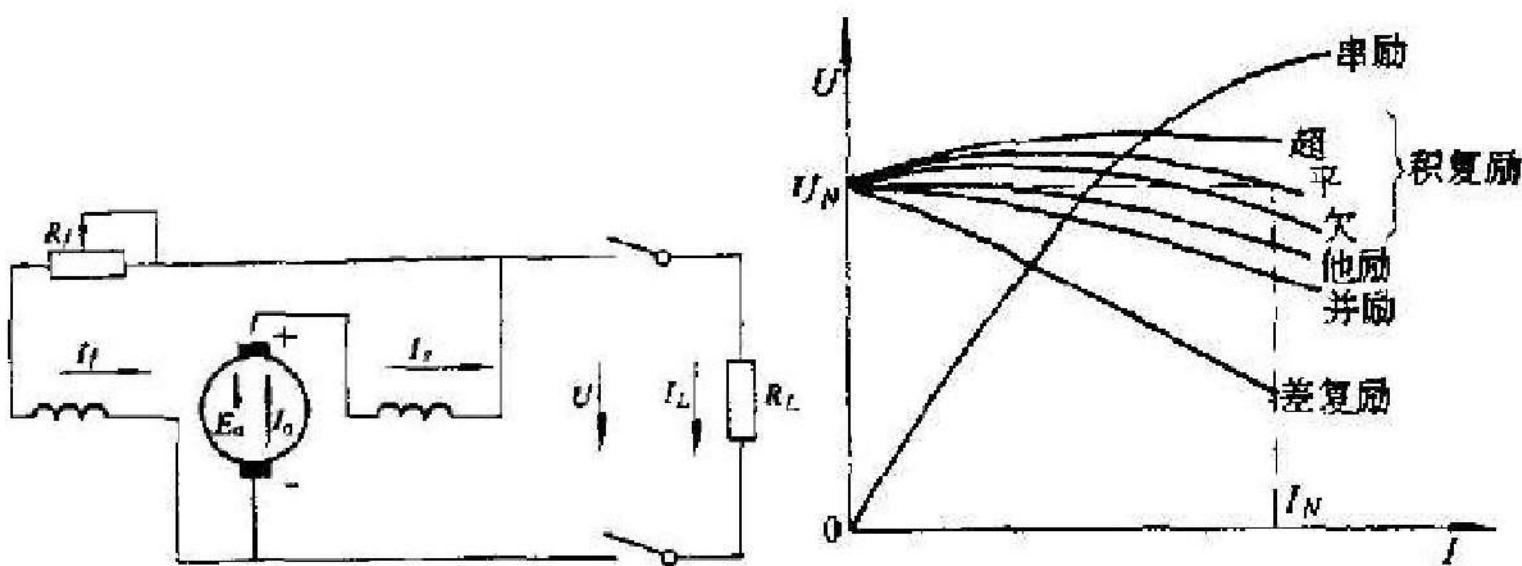

思考题

1、如果没有磁饱和现象，直流发电机是否能自励？

2、直流发电机短路时有无危险？

他励发电机

并励发电机

❖作业：

p336思考题

16-1, 16-2, 16-7, 16-9, 16-10

p339习题

16-7, 16-8,

16-10, 16-11, 16-12