

## 第四章 场效应管(FET)放大电路

场效应管有三个电极：源极(s)、栅极(g)、漏极(d)，对应于晶体管的e、b、c；

场效应管有三个工作区域：夹断区、恒流区、可变电阻区，对应于晶体管的截止区、放大区、饱和区。

FET的分类

### 4.1 结型场效应管

### 4.2 绝缘栅场效应管

### 4.3 场效应管的主要参数

### 4.4 场效应管的特点

### 4.5 场效应管放大电路

## 4.1 结型场效应管(JFET)

### 4.1.1 JFET的结构

符号


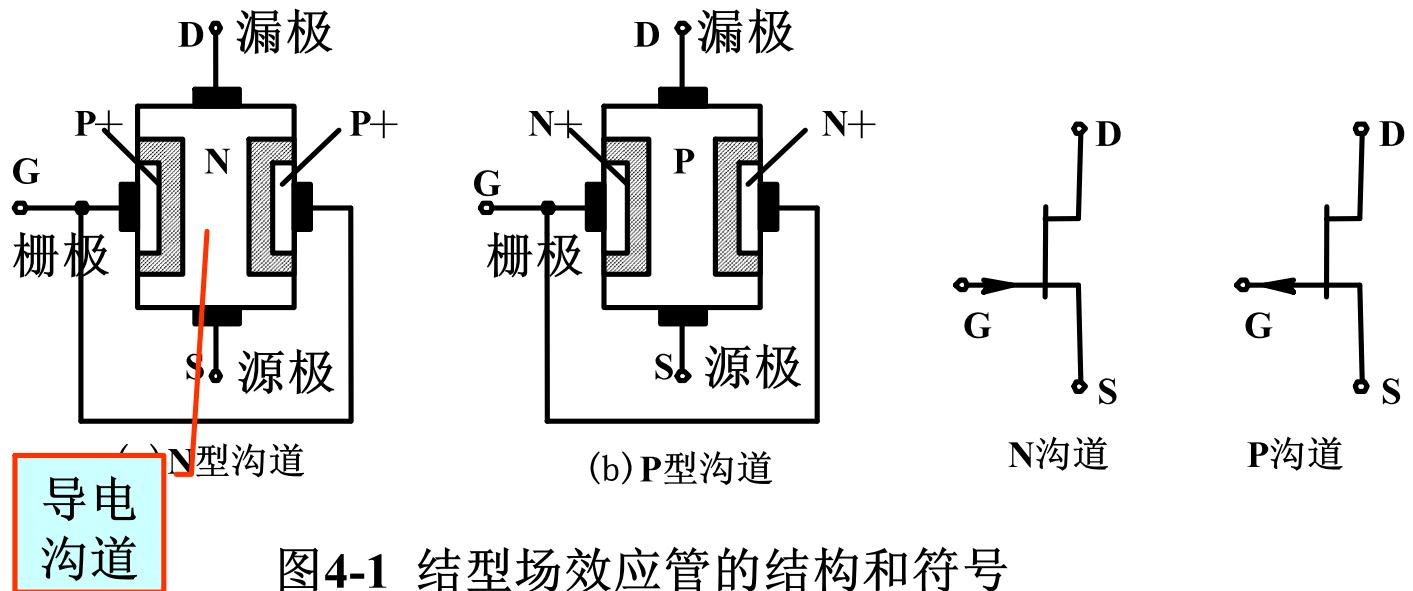


图4-1 结型场效应管的结构和符号


## 4.1.2 JFET工作原理

### 一. 棚-源电压 $U_{GS}$ 对沟道宽度的控制作用

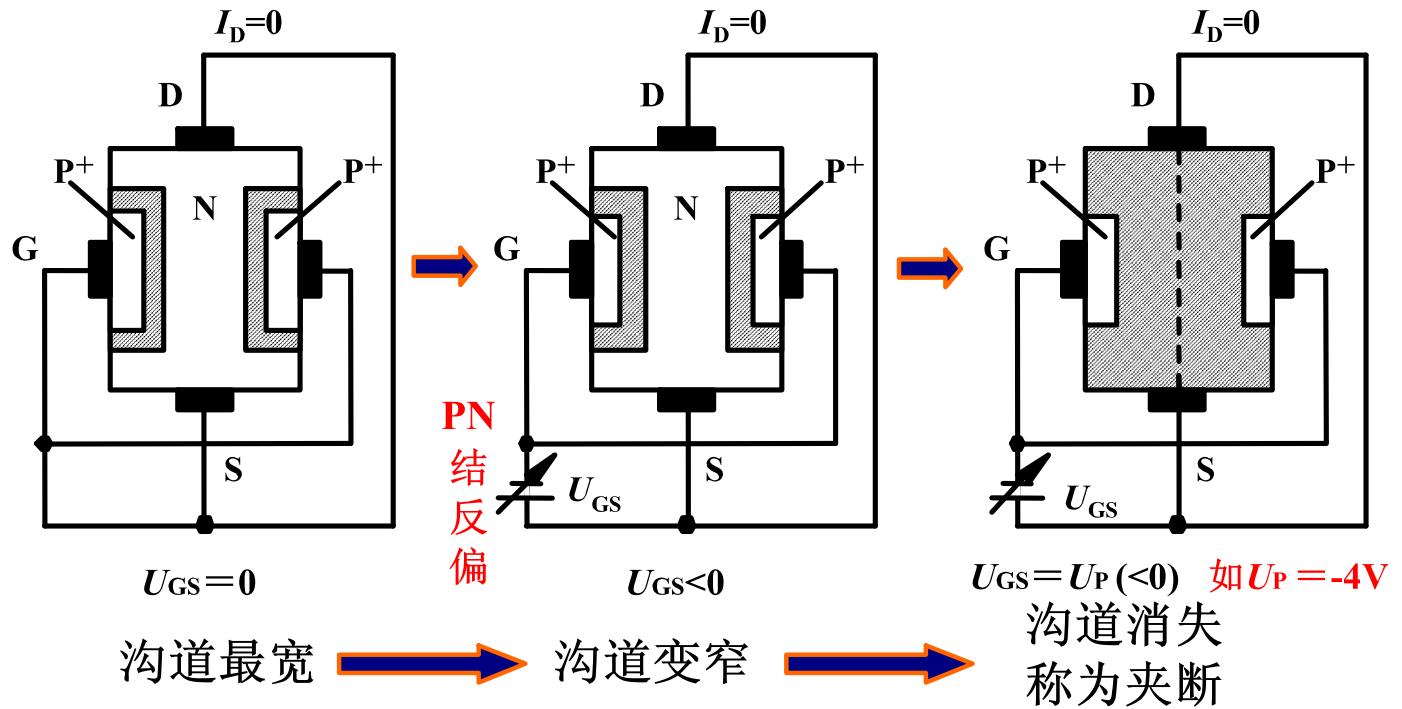


$U_{GS}$  可以控制导电沟道的宽度。为什么 g-s 必须加负电压？

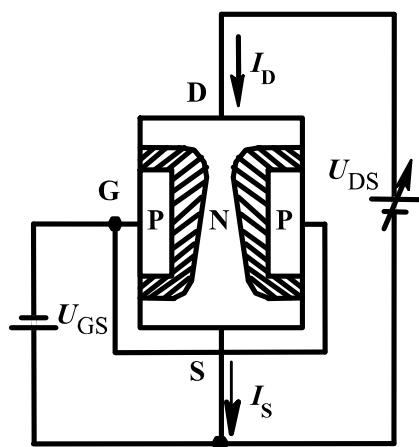
## 二. 漏-源电压 $U_{DS}$ 对漏极电流的影响(当 $U_{GS}$ 为常数)



设  $U_P = -4V$ ,  $U_{GS} = -1V$

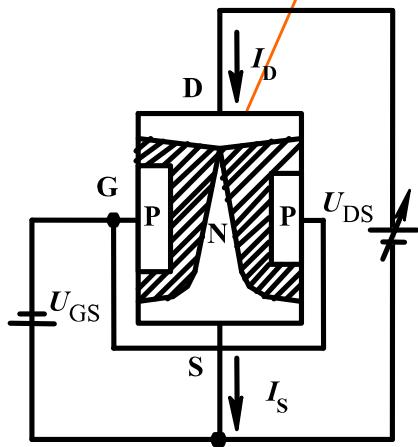

$$u_{GD} = U_P$$

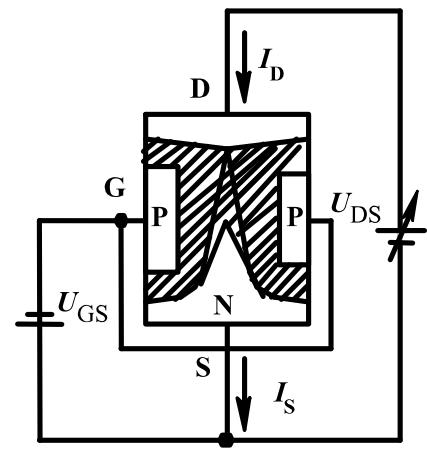

$$u_{GD} < U_P$$

$U_{GS} > U_P$  且不变,  $U_{DS}$  增大,  $I_D$  增大, 沟道变窄。


$U_{DS}$  的增大, 几乎全部用来克服沟道的电阻,  $I_D$  几乎不变, 进入恒流区,  $I_D$  几乎仅仅决定于  $U_{GS}$ 。

若  $U_{GS} < U_P$ , 则沟道底部相遇, 称夹断。

场效应管工作在恒流区的条件是什么?

### 4.1.3 特性曲线

一. 输出特性曲线  $I_D = f(U_{DS}) \Big|_{U_{GS}=\text{常数}}$

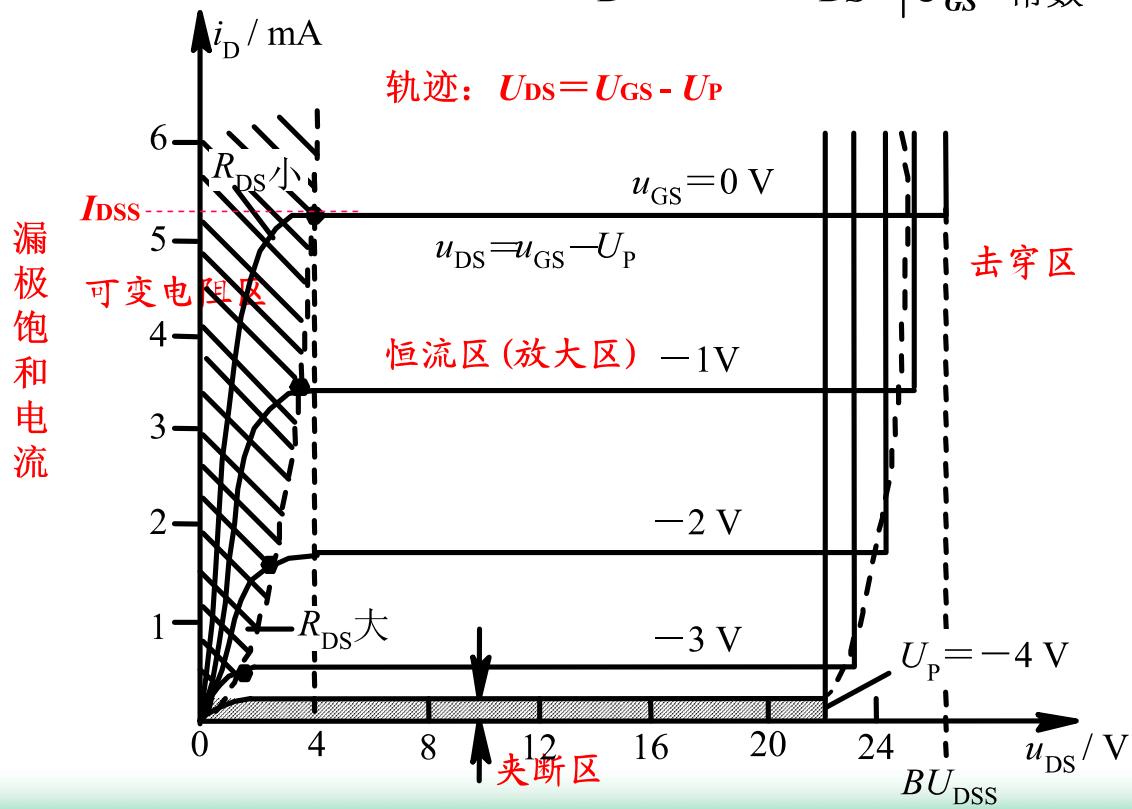

二. 转移特性曲线  $I_D = f(U_{GS}) \Big|_{U_{DS}=\text{常数}}$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$$

**定义域:**  $0 > U_{GS} > U_P(-)$

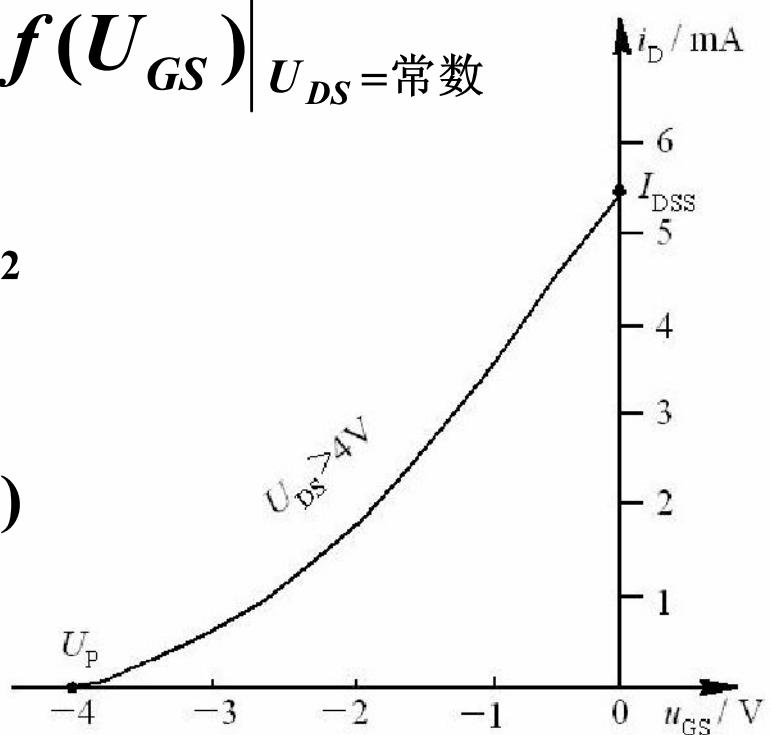


图4-5 N沟道结型场效应管的转移特性曲线

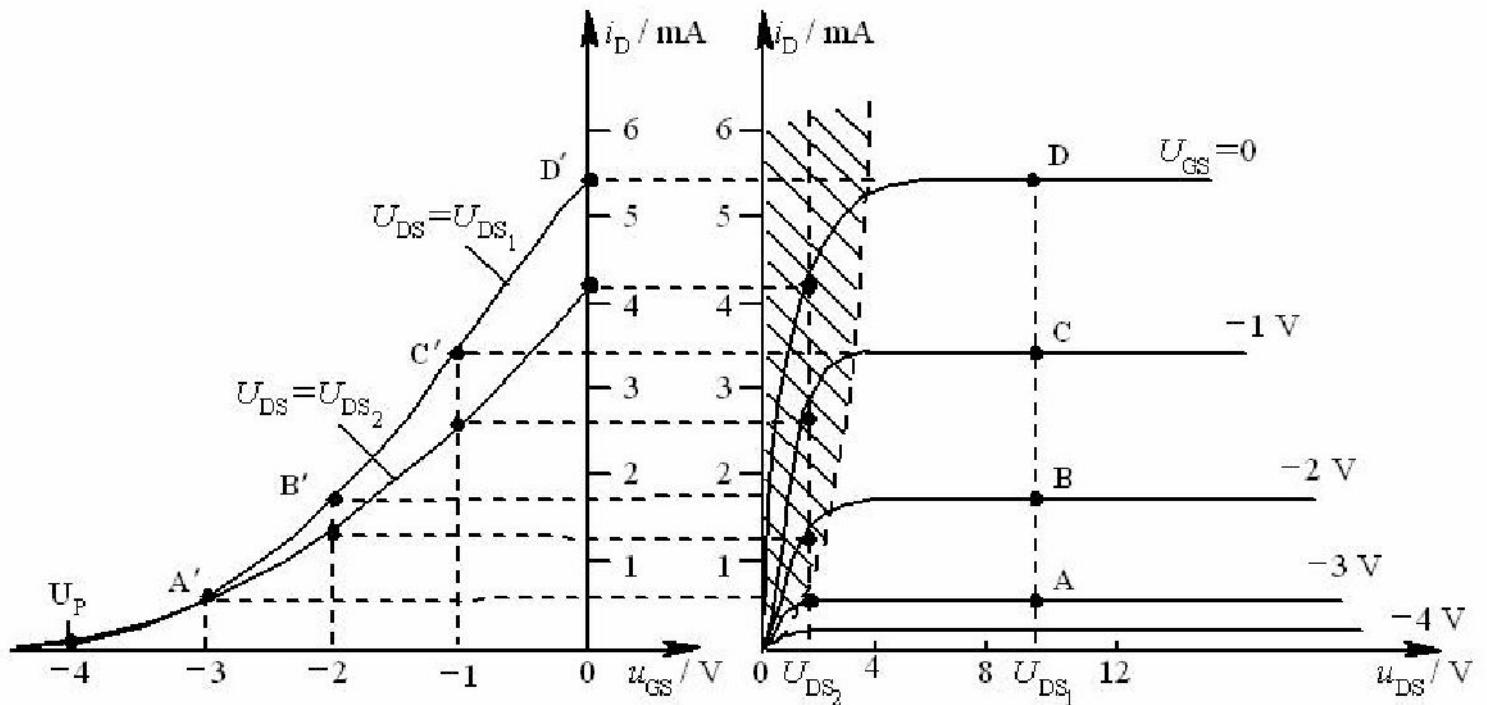



图 4-6 由输出特性画转移特性

## 4.2 绝缘栅场效应管 (MOS管)


### 4.2.1 N沟道增强型MOS管

#### 一. 结构及符号

MOS管名称的来历?

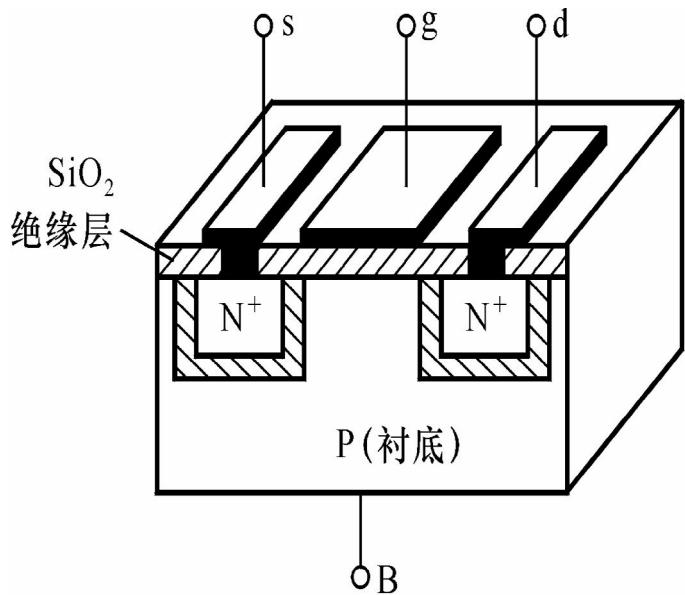

(a)

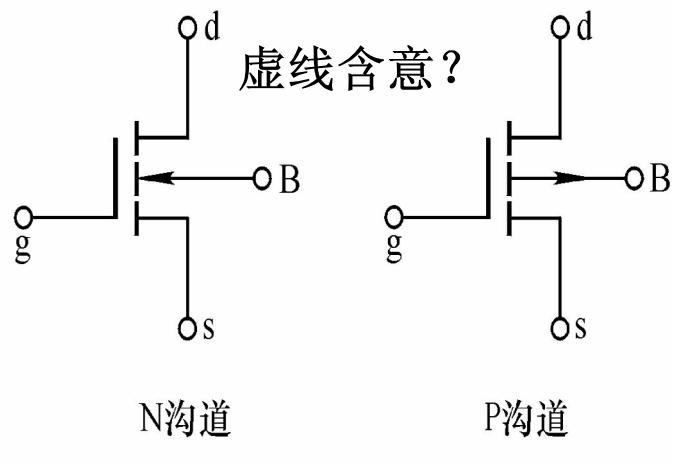

(b)

返回

## 二. 工作原理

### 1. $U_{DS} = 0$ 时, $U_{GS}$ 对导电沟道的影响

由负离子组成耗尽层。


$U_{GS} \uparrow$  耗尽层  $\uparrow$ 。

当  $U_{GS} \geq U_T$  (开启电压)

形成N沟(反型层)。

$U_{GS} \uparrow$ , N沟  $\uparrow$ 。

因为  $U_{DS} = 0$ , 所以  $I_D = 0$ 。

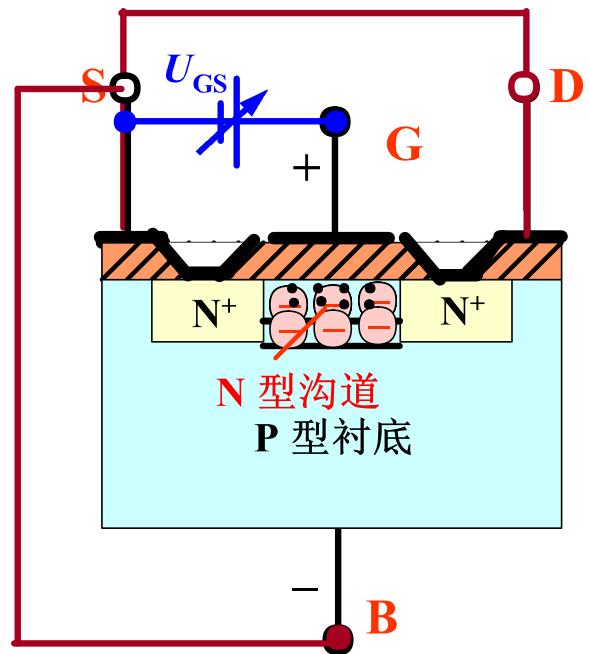

## 二. 工作原理

2.  $U_{GS} > U_T$  时,  $U_{DS}$  对  $I_D$  的

(1)  $U_{GD} = U_{GS} - U_{DS} < U_{GS}$


导电沟道呈楔形。漏极形成  $I_D$ 。

(2)  $U_{DS} \uparrow, I_D \uparrow, U_{GD} \downarrow$ , 当  $U_{GD} = U_T$  时


漏极达到临界开启——预夹断,  $I_D$  增加变缓。

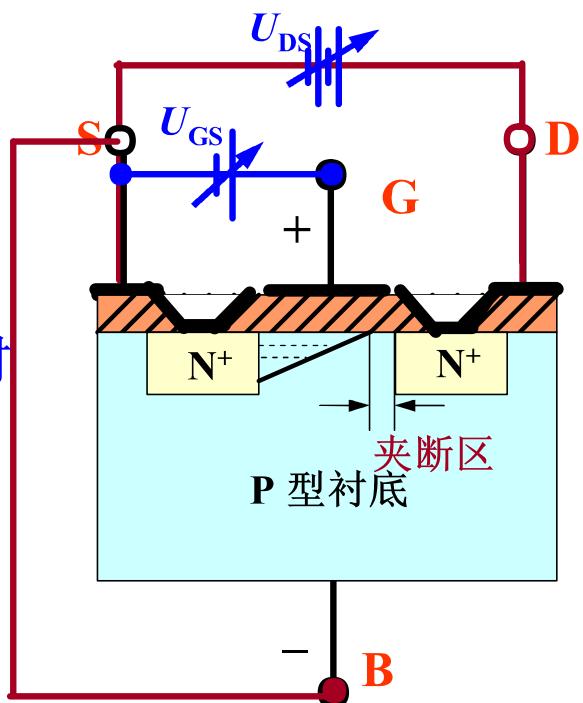(3)  $U_{DS} \uparrow, U_{GD} < U_T$

夹断区沟道电阻很大,  $U_{DS}$  逐渐增大时, 导电沟道两端电压基本不变,  $I_D$  因而基本不变。(多余电压降在何处?)




## 二. 工作原理

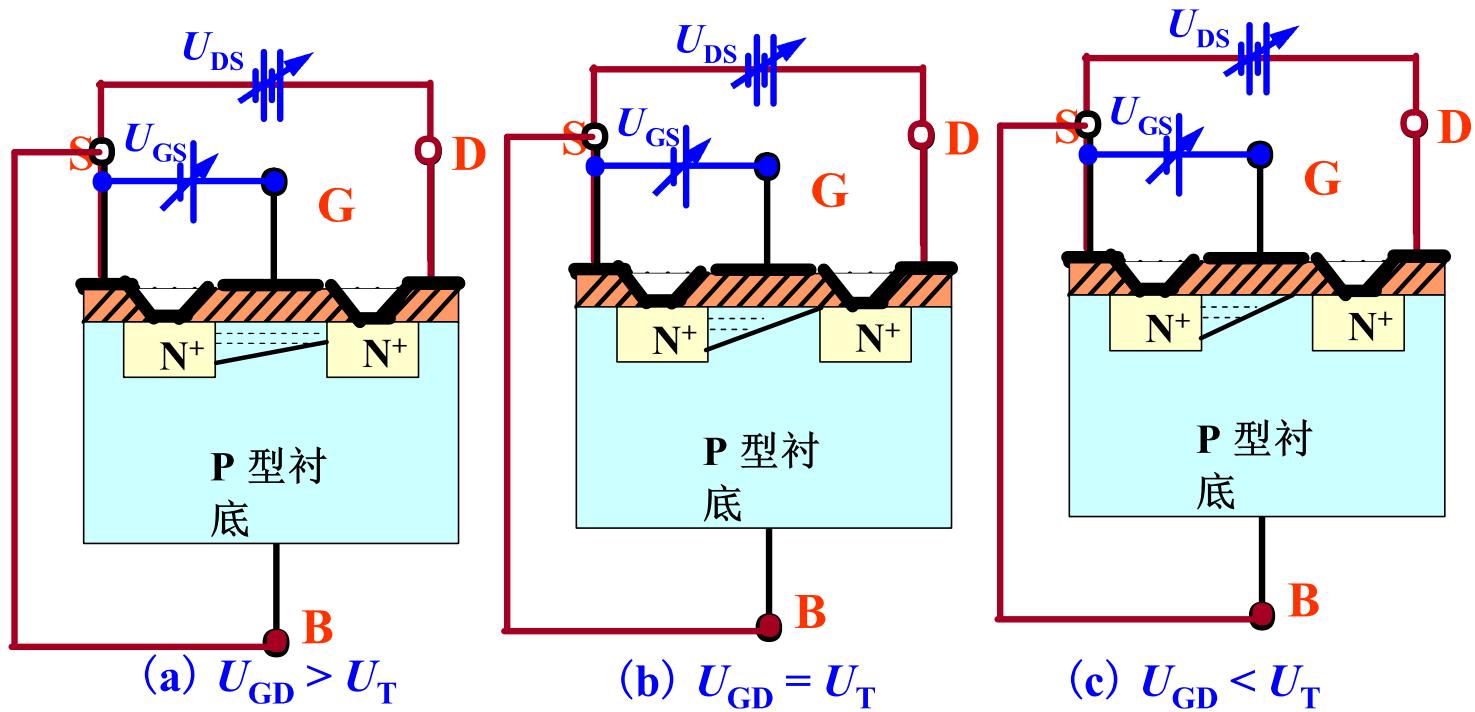

$U_{DS}$  对导电沟道的影响


### 三. 特性曲线与电流方程

#### 转移特性

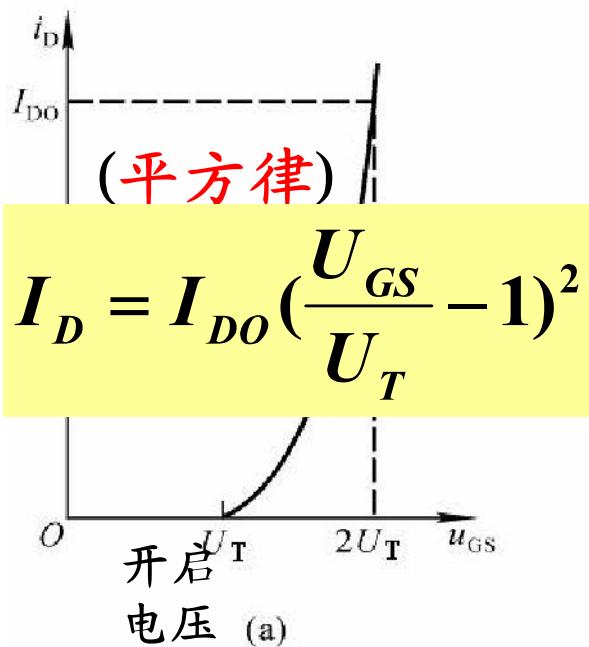

开启电压 (a)

#### 输出特性

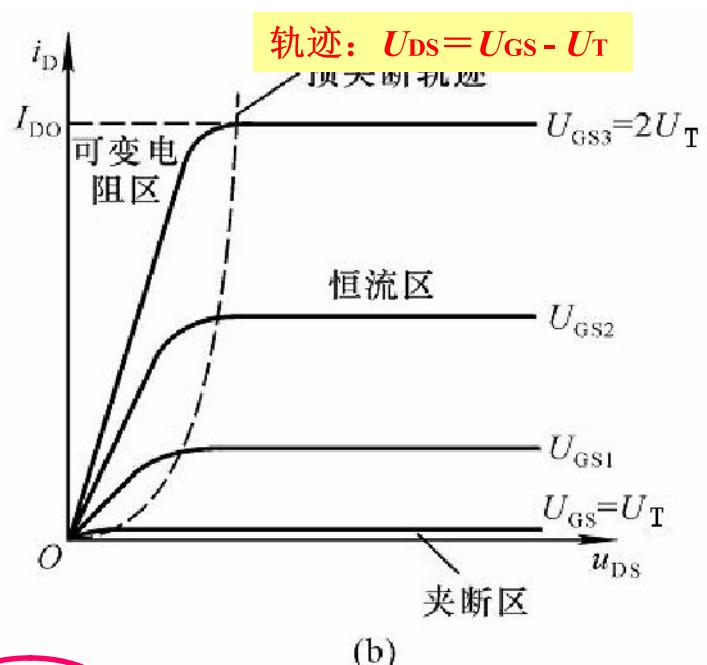

(b)



图4-9 N沟道增强型MOS管的特性曲线

## 4.2.2 N沟道耗尽型MOS管

### 结构及符号

## 4.2.3 P沟道耗尽型MOS管


符号图中实线、虚线含义？

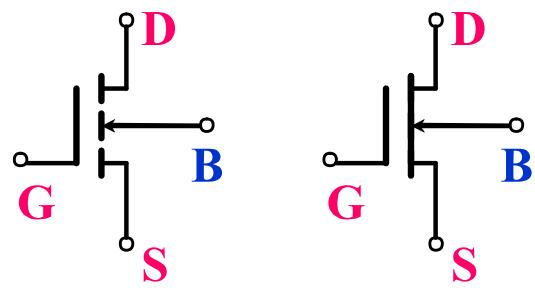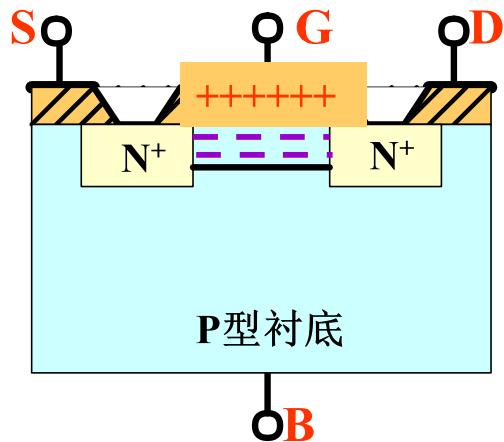

## N沟道耗尽型MOS管

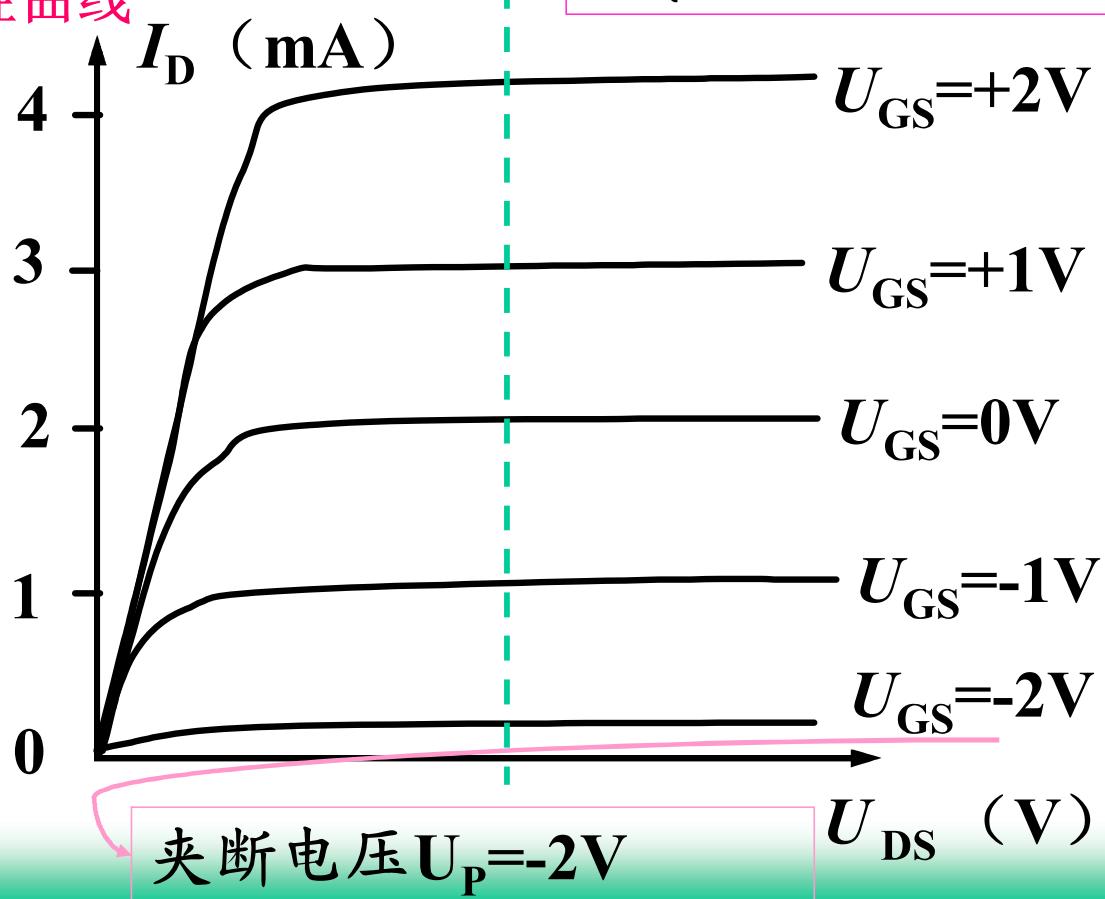
## 输出特性曲线

固定一个 $U_{DS}$ , 画出 $I_D$ 和 $U_{GS}$ 的关系曲线, 称为转移特性曲线



夹断电压  $U_P = -2\text{V}$

## N沟道耗尽型MOS管转移特性

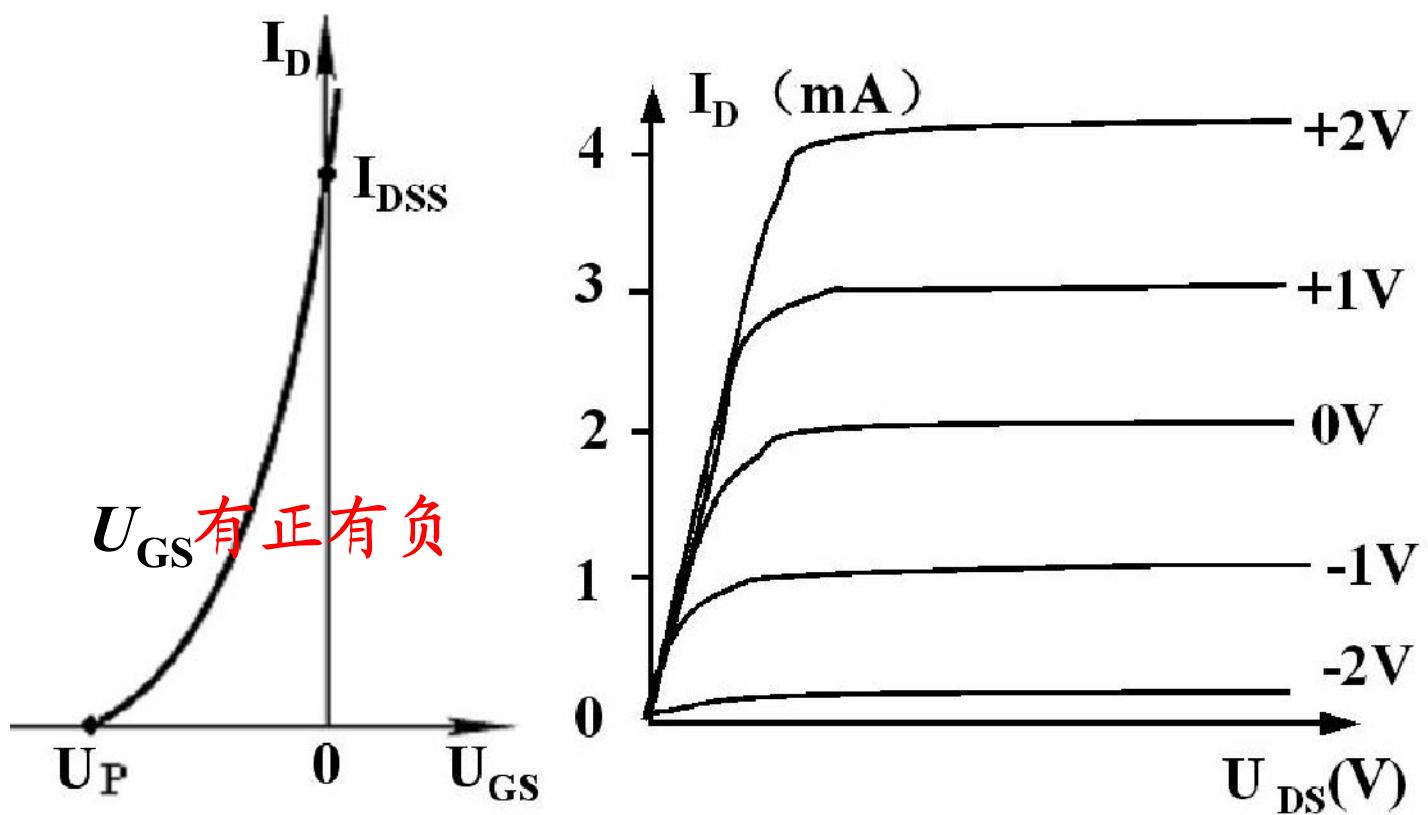

$$\begin{aligned} \text{跨导 } g_m &= \Delta I_D / \Delta U_{GS} \\ &= (3-2) / (1-0) = 1/1 = 1 \text{ mA/V} \end{aligned}$$



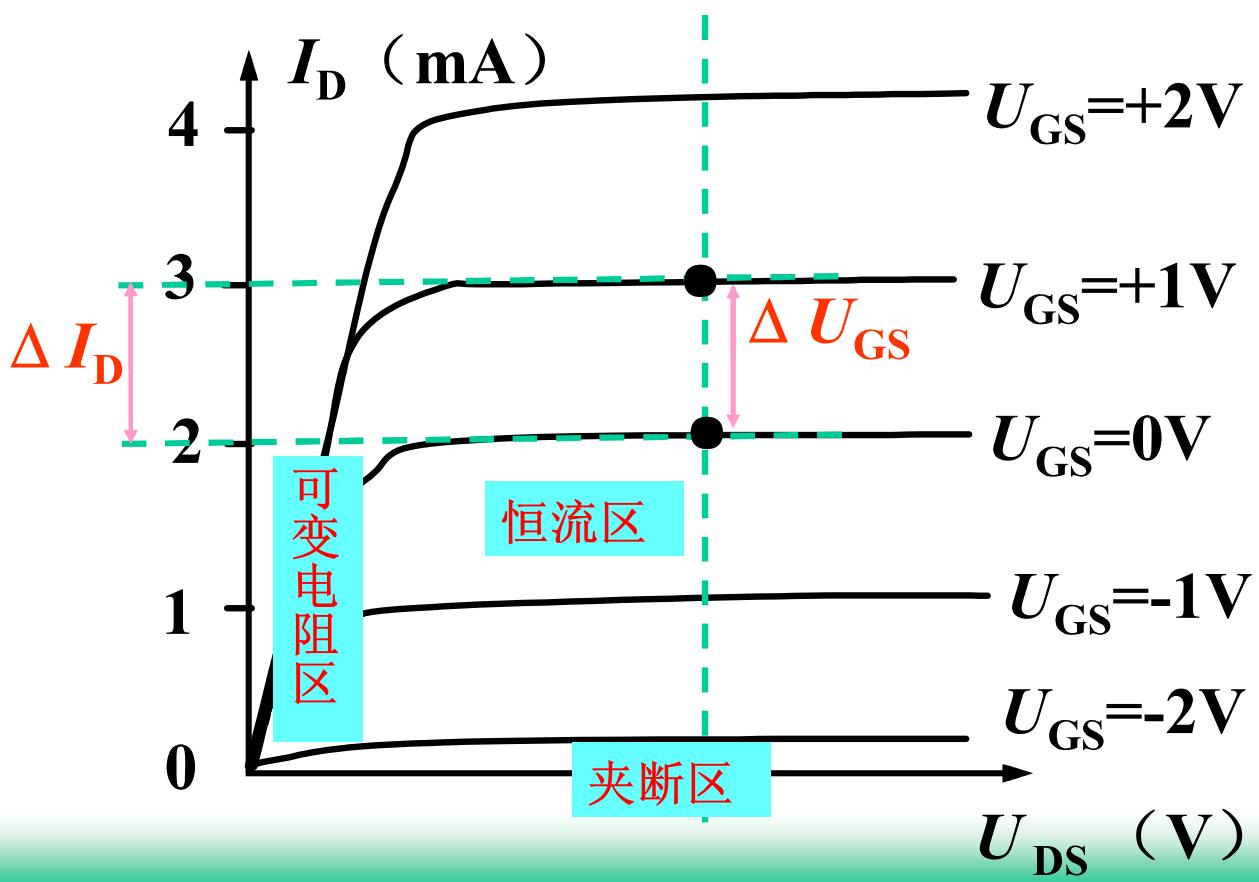


表4-1 各种场效应管的转移特性曲线

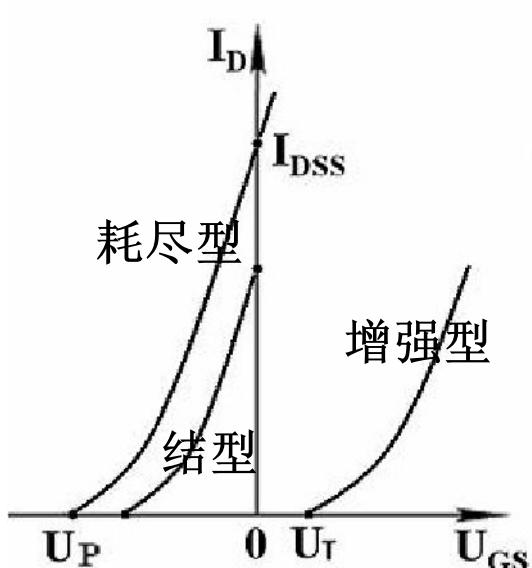

N沟道

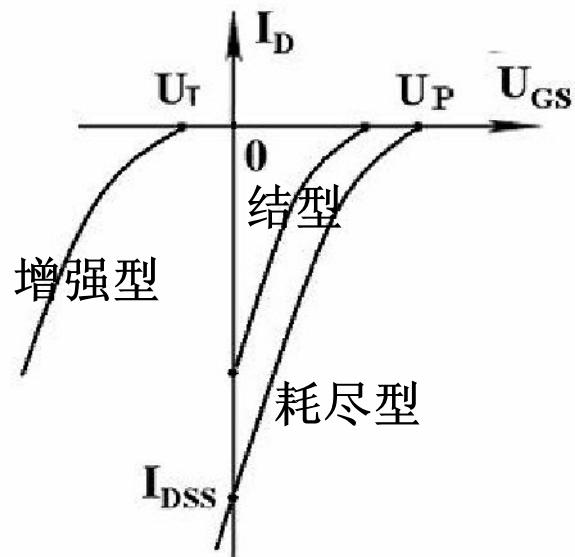

P沟道

## 4.3 场效应管的主要参数

### 4.3.1 直流参数


1. 饱和漏极电流  $I_{DSS}$

2. 夹断电压  $U_P$

3. 开启电压  $U_T$

4. 直流输入电阻  $R_{GS}$

### 4.3.2 交流参数

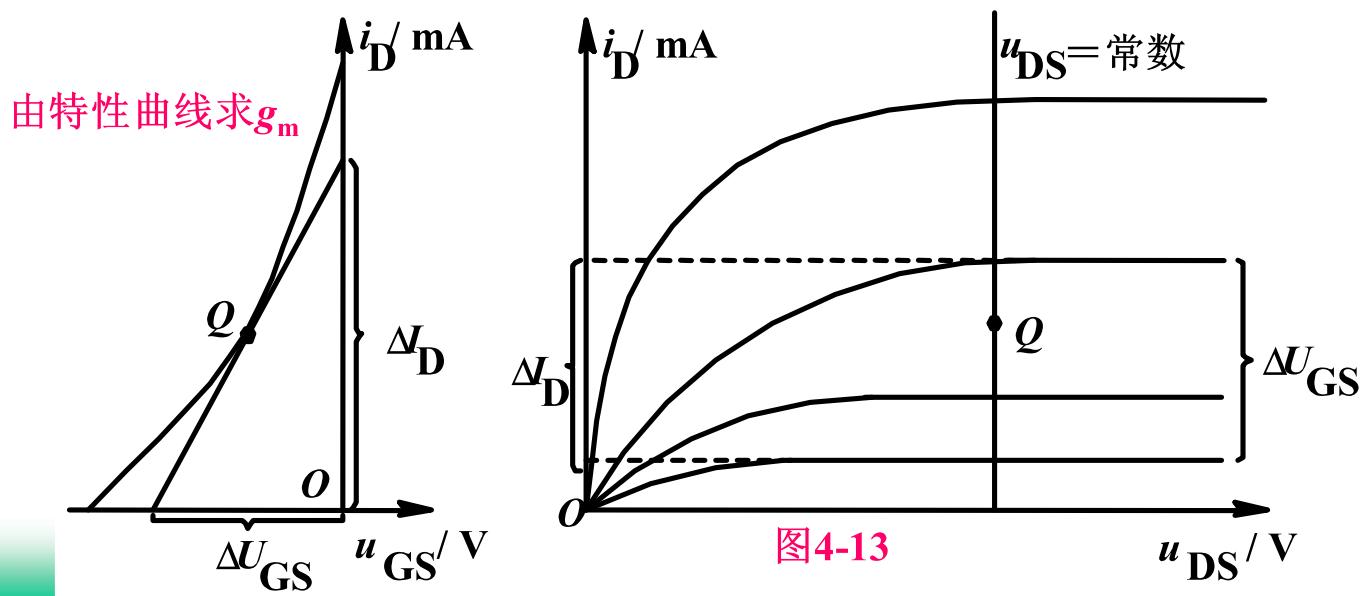

## 4.3 场效应管的主要参数

### 4.3.1 直流参数

- 1. 饱和漏极电流  $I_{DSS}$
- 2. 夹断电压  $U_P$
- 3. 开启电压  $U_T$
- 4. 直流输入电阻  $R_{GS}$

### 4.3.2 交流参数

1. 低频跨导  $g_m$       
$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)$$

2. 极间电容

4.3.3 极限参数      
$$= \frac{-2}{U_P} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$$
      
$$g_m = \frac{2}{U_T} \sqrt{I_{DO} I_{DQ}}$$

1. 漏极最大允许耗散功率  $P_{Dm}$     2. 漏、源间击穿电压  $BU_{DS}$

3. 栅源间击穿电压  $BU_{GS}$  (类似电容击穿, 不可恢复)

|      | 控制特性                          | 输入电阻                         | 导电机构          | 噪声 | 工艺 | 集成度 | 结构  | 互换性     | 跨导 $g_m$  | 温度特性 | 其他               |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|-----|-----|---------|---|------|------------------|
| 三极管  | 电流控制器件<br>$I_B$ 控<br>$I_C$    | 低<br>$10^3 \Omega$           | 两种载流子—<br>双极型 | 大  | 复杂 | 低   | 不对称 | CE不互换   | $\frac{\beta}{r_{b'e}}$<br>或<br>$\frac{I_{co}}{26mV}$ | 较差   | 输出特性起始段重合        |
| 场效应管 | 电压控制器件<br>$U_{GS}$ 控<br>$I_D$ | 高<br>$10^7 \sim 10^9 \Omega$ | 一种载流子—<br>单极型 | 小  | 简单 | 高   | 对称  | 有的DS可互换 | $-\frac{2I_{DSS}}{U_p}(1 - \frac{U_{GS}}{U_p})$       | 较好   | 输出特性起始段发散<br>易击穿 |

## 小结：

- 1.场效应管的分类、结构。
- 2.场效应管是电压控制电流源器件，输入端不取电流，控制能力用 $g_m$ 表示。
- 3.场效应管最重要的特性是转移特性。
- 4.场效应管的主要参数——

## 作业：

P98 6, 7, 8 预习：场效应管放大电路