

10^{-7} 安积分电路*

石 海 容

(中国科学院)

提 要

在核物理实验中，往往需要测知离子流的电量与离子流强度。比较简便的方法是用积分电路来测量电量，同时可指示离子流强度。本文所介绍的是一个实用的积分电路，其中包括直流放大，触发电路，计数电路及稳定电源等。离子流的强度由仪器上电流表指出，电量由机械记数器的数字来表示。

基 本 原 理

使离子流对已知容量的电容器充电（图 1），我们有

$$q = \int i dt, \quad (1)$$

$$V = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i dt. \quad (2)$$



图 1

若能测知电容两端的电压，则可得出在给定时间内离子流之电荷量。电压的测量可利用触发电路，基本原理如图 2 所示。当电容两端的电压被充到所选定的电压 V_0 时，触发电路动作使电容放电，同时送一脉冲至计数器记一数字。这样记数器的数字即代表电荷量、电容两端的电压变化如图 2 (b) 所示。设触发电路的动作电压 V_0 为 10 伏，积分电容的容量 C 为 10 微法，则每一数字的电量为 100 微库仑，若记数器每秒记录一次，则平均电流为 100 微安。

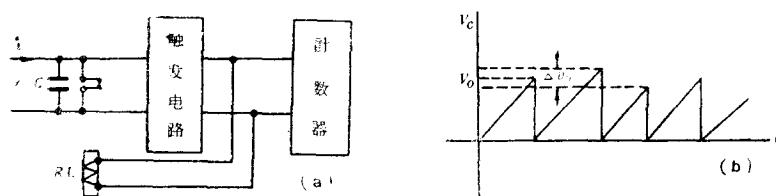


图 2

但是这样简单的电路实际上是不能应用的，因为触发电路的动作电压 V_0 的上下变动 ΔV_0 [图 2 (b)] 将带来误差，若 ΔV_0 为 0.1 伏，欲使其精确度达到 1%，则 V_0 应为 10 伏。在输入端这样大的电压变化又将带来其他的误差，如输入阻抗不够大时将引起电流的变化等。因此要求对图 2 的线路加以改进，通常利用图 3 所示的两种办法。第一种办法

* 1960 年 4 月 5 日收到。

[图3(a)] 先将电流放大再积分^[1,3], 第二种改进办法是积分后再将电压放大, 然后接至触发电路^[2]. 这样可以提高仪器的灵敏度与精确度.

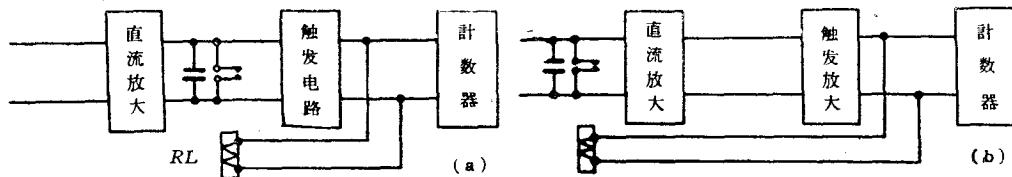


图 3

电路的一般考虑

电路方框图如图 4. 基本上是图 3 (a) 的形式. 工作原理简单, 稳定性也较好. 它的工作原理是这样的: 若将继电器 S 闭合, 左边的电路显然是一负反馈直流放大器. 轮出端

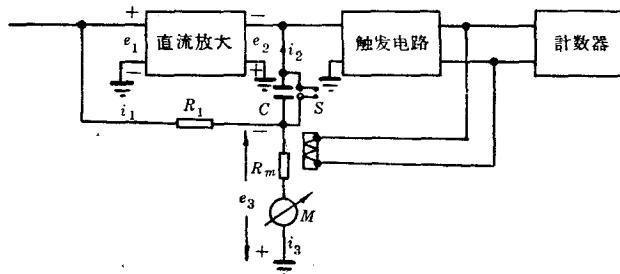


图 4

的负载就是电流表, 设电阻为 R_m , 则在 R_m 上的电压降为

$$e_3 = A e_1 = \frac{A}{A+1} i_1 R_1, \quad (3)$$

其中 A 为放大器本身的增益, 通常 $A \gg 1$. 输入电流 i_1 可写为

$$i_1 = \frac{A+1}{A} \cdot \frac{e_3}{R_1} \approx \frac{e_3}{R_1}, \quad (4)$$

而

$$e_3 \approx i_3 R_m; \quad (5)$$

代入(4)式, 得出 i_1 与 i_3 的关系:

$$i_1 \approx \frac{R_m}{R_1} i_3, \quad i_3 \approx \frac{R_1}{R_m} i_1. \quad (6)$$

由此可见, i_3 比 i_1 大 $\frac{R_1}{R_m}$ 倍, 亦即 i_1 被放大了 $\frac{R_1}{R_m}$ 倍. 这样电表中所流过的电流 i_3 即可

指示 i_1 的大小, 也就是说相当于一电子式电流计.

若打开 S , 放大器的输出电流将使电容 C 充电, 电容的充电电流 $i_2 = i_1 + i_3$, 因 $i_3 \gg i_1$, 故可将 i_1 忽略, 得电容两端的电压

$$V_c \approx \frac{1}{C} \int i_3 dt = \frac{1}{C} \cdot \frac{R_1}{R_m} \int i_1 dt, \quad (7)$$

即 i_1 被放大了 $\frac{R_1}{R_m}$ 倍后再来积分。当电容两端的电压到达一选定数值时,触发电路动作,使继电器动作闭合 S 使电容放电,同时送一脉冲至计数器,使计数器动作一次,这样,计数器每记一个数字就相当于电容上电荷到达某数值一次,所以计数器的数字即可代表电荷量。

积分的误差可以从以下比较中得出,由(3)式得

$$i_1 R_1 = e_3 + \frac{e_3}{A}. \quad (8)$$

积分时 S 打开,则

$$e_2 = A e_1 = V_c + e_3 \quad (9)$$

及

$$i_1 R_1 = e_3 + e_1, \quad (10)$$

即

$$i_1 R_1 = e_3 + \frac{e_3}{A} + \frac{V_c}{A}. \quad (11)$$

比较(8)与(11),可見误差决定于 V_c/A 项,如果 e_3 是 1 伏, V_c 从零到 100 伏,为了使误差小于 1%,那么 A 要大于 10000。

由于在某些量程上, i_1 不是小于 i_3 很多,对电容器 C 的充电电流是 $i_1 + i_3$ 而且方向相同,电容充电的速度将比 i_3 单独充电时快,因此在大量程的几挡触发电压是分别調整的,这样可以补偿由 i_1 充电的电量, i_1 比 i_3 大时这个线路就不适用了。

每一量程所测量的范围,由继电器动作与电容的漏电来决定,通常应用时以离子流的强度約使积分电路每秒动作一次为宜,因为若动作次数太多,则继电器的动作时间将带来误差,与动作次数太少每次间隔时间(即积分时间)太长,则电容的漏电将带来误差。在考虑电路时应考虑到这些因素。虽然如此,将仪器的精确度校准到 1% 以上也是很困难的,这需要在最初运用的数星期内仔細地去調整。

电 路 分 析

整个仪器的电路如图 5,其中包括稳定电源,直流放大,触发电路和计数电路。

稳压电源为一般的电子稳压线路,它的特点是直流放大器的放大倍数很大,由 6110C 作差分放大后再经五极管 6JK3 放大,最后输出至控制管 6Π6C。这样稳压电路装的好,稳定性可达万分之几,它和所用参考电压的稳定性有很大关系。电路中以 CT-3C 含气管的电压作为参考电压。若用 85A1 或 85A2 作参考电压管,则稳定性还可提高。但因为目前国内尚未生产这类稳压管,为了便于推广,还是采用 CT-3C 为宜。

稳压电源的第二个特点是正负电压是相关的,从图中可以看出,正稳压部分的取样电阻接在负压上,这样当负电压变化时,正电压也相应地变化,用这种接法,当负电压向负变化时,正电压向正变化。这样对积分电路的直流放大器是有利的。

积分电路的直流放大器由三級直流放大一级阴极输出組成,前两级直流放大以双三

极管 $6H2\pi$ 作差分放大，第三級以五极管 $6J3\pi$ 放大以得到足够大的放大倍数，最后以 $6H1\pi$ 并联作阴极输出器。在阴极输出的阴极接有含气管 $CF-3C$ ，这样使得输出点的电位在没有输出时为零。

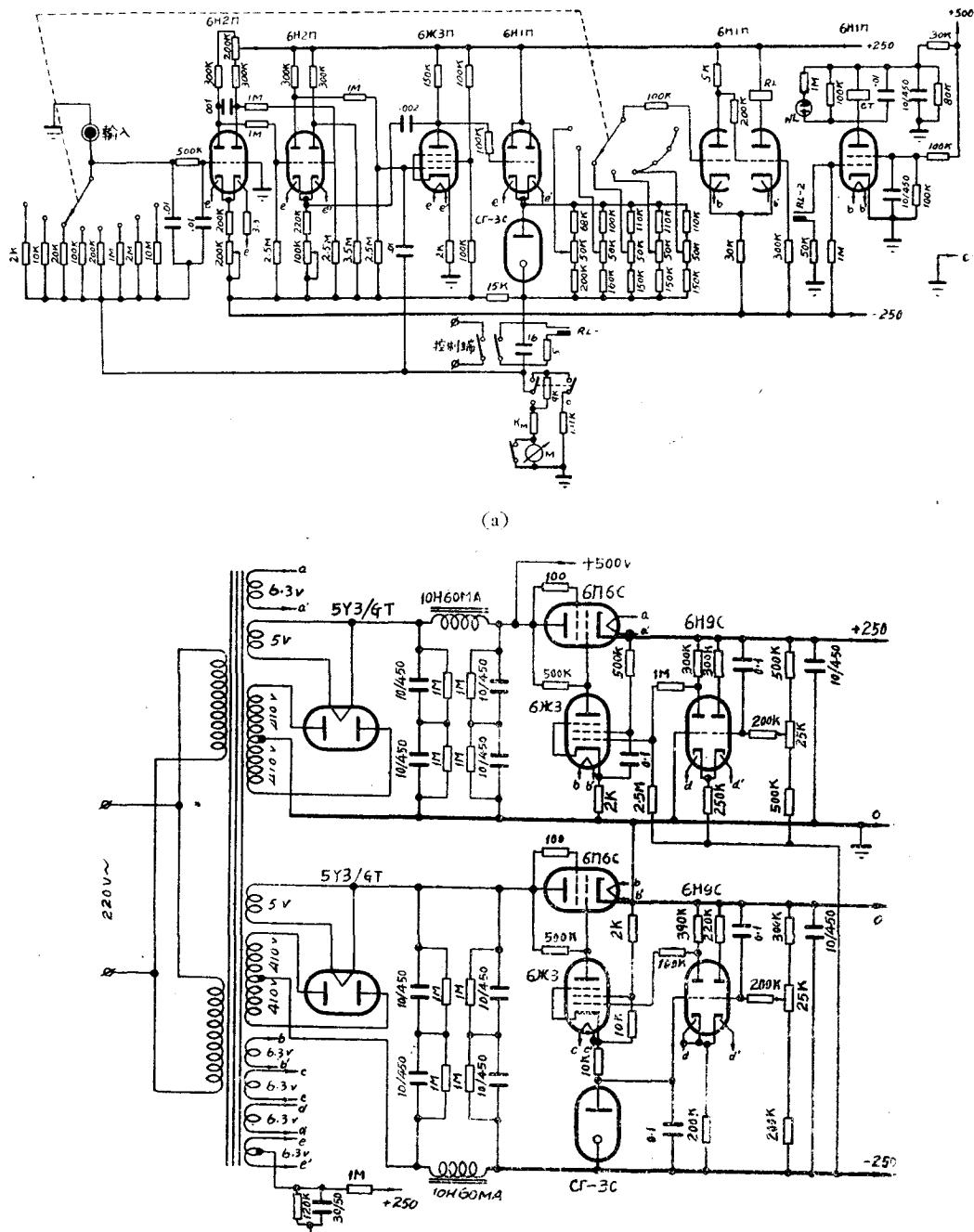


图 5

第一个差分放大管 $6H2\Pi$ 的灯丝电路里串着一个电阻，它的作用是减少 $6H2\Pi$ 的栅流。所有放大管的灯丝共用一组 $6.3V$ 电源。为了免除交流 50 周的影响，将中点接在直流 $+25-30$ 伏的电位处。这样可以大大减少在阴极上的 50 周噪音。整个放大器各级间都有交流的负反馈。压低高频响应，防止由于相移而产生振荡。

触发电路是由 $6H1\Pi$ 构成的斯密特触发电路，右面三极管板极电路里接着一个有两组接点的继电器。平时左面三极管通右面截止，当被触发时则右面通而使继电器动作，继电器动作后，一组接点使积分电容放电，另一组使计数电路动作。

计数电路是由 $6P1\Pi$ 构成常用的一种计数电路。平时栅极电位很负，管子截止，计数时由于栅极经继电器接点接地而电位突然上升，管子流过一很大的脉冲电流，而使接在板极电路的机械记数器动作。为了便于观察在板极电路中接着一个氖泡，每计数一次即亮一次。

机械记数器是国产四位数字水平型计数器，这个仪器的全部零件完全是国产的。

在电表电路中接着分流器，当需要仔细读数时，将分路去掉可扩大指针偏转度数十倍，而对积分电路是没有影响的，表头是 $0-100$ 微安的。加上分流器时为 $0-1$ 毫安。电表的阻抗，即负载电阻配成 1000 欧姆。如没有 100 微安的表头，用 1000 欧姆内阻 1 毫安的表头也是一样的。

电路的按装与调整

电路中所有的零件都是一般通用的零件，电阻是炭膜电阻与线绕电阻。零件的数值如图中所示误差只要不太大即可。电容器就是一般的纸介电容与电解电容，继电器要灵敏度较高的一种，动作电流 $6-8$ 毫安即可。

电子管除了差分放大所用的电子管要挑选一下外，都是一般的电子管，直流放大中所用的电子管要进行老化，电源中取样电阻也要预先老化一下。

零件选择好了要进行一次检查与测量，差分放大对称部分所接的零件数值要一样，第一个管子栅极上所接的电阻（即变换量程的电阻 R_1 ）要用电桥测量，因为这些电阻直接影响着仪器的精确度，因此要求误差在 1% 以下。

仪器的按装并没有什么特殊要求，和一般仪器一样不在乎排列整齐、零件分布合理、散热通风良好及外形美观等。在按装过程中所要特别注意的是直流放大器的屏蔽。最好放大器部分的灯丝与栅极引线都采用金属屏蔽线。其他都如焊接一般仪器一样，不再一一赘述。

仪器装好以后，经过检查核对无误即可进行调整。调整工作从电源开始，先调好电源，然后再插上其他电子管。触发电路和计数电路是比较容易调整的，困难的是直流放大器部分。直流放大器部分需要从前往后，从后往前，往返进行数次调整。如电源纹波太大，或外界干扰未能很好屏蔽都会影响调整工作的进行。如果调来调去总不能得到满意的结果，可用示波器看一看 $6J3\Pi$ 板极的电压，看看是否有很大交流成份存在。如果有的话，则须先将这些干扰设法消除，然后再进行调整。

仪器调好以后，即可进行校准，校准时以一高内阻的电流源，串一标准电流计进行校准，如图 6 所示。先校准各电流量程，然后校准积分后的触发电路。在校准时，若电流计指

示数字不准，可以調整各挡的 R_1 数值来补偿。在电流指示小量程的一挡 10^{-7} 安可用電

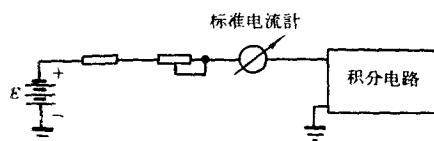


图 6

流时间法^[4] 来校准。但是是一般在前几挡校准之后，这一挡只要电阻測量得足够准确，誤差是不会很大的。电流指示校准好以后，将开关打开使其积分，調整各挡的触发水平，使在电流表滿量程时計數器每秒动作一次，觀察 100 秒以上不差一次即可。

仪器的量程分为八挡， R_1 分別为 $2K$, $10K$, $20K$, $100K$, $200K$, $1M$, $2M$ 与 $10M$ 欧姆。相当于电流 500 , 100 , 50 , 10 , 5 , 1 , 0.5 与 0.1 微安。在各挡积分計數器所指的数字即为电量，例如在 5 微安一挡每一数字为 5 微庫仑。

参 考 文 献

- [1] Higinbotham, W. A. and Rankowitz, S., *Rev. Sci. Inst.* **22** (1951), 688.
- [2] Lewis, I. A. D. and Collinge, B., *Rev. Sci. Inst.* **24** (1953), 1113.
- [3] Raphael Littauer, *Rev. Sci. Inst.* **25** (1954), 148.
- [4] Herbert N. Royden and David O. Caldwell, *Rev. Sci. Inst.* **27** (1956).

ИНТЕГРАТОР ТОКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 10^{-7} АМПЕРА

Ши Хай-жун

(Академия Наук Китая)

Резюме

В работе представлена практическая схема интегратора тока, для измерения интенсивности и кулона ионного тока, которые будут показаны соответственно на амперметре и механическом счетчике. В схеме включаются усилитель постоянного тока, тригерная схема, счетчик импульсов и стабилизированный источник питания.